

**ŘADA B  
PRO KONSTRUKTÉRY**

**ČASOPIS  
PRO RADIOTECHNIKU  
A AMATÉRSKÉ VYSÍLÁNÍ  
ROČNÍK XXV/1976 ČÍSLO 1**

## V TOMTO SEŠITĚ

Zdroje, napájecí obvody	2
Spínače, regulátory	5
Měření a regulace teploty	7
Pomocná zařízení pro motorová vozidla	9
Elektronika a fotografování	11
Měření, indikace, řízení	13
Různá zařízení	21
Optoelektronické součástky	29
Tranzistorové spínací obvody	30
Zvukový lokátor	35
Podmínky konkursu AR-TESLA 1976	39

### Vyzkoušená konstrukce

8. Napájení zářivky z baterie	4
12. Regulátor rychlosti motorů	5
33. Intervalové spínače	10
46. Indikátor logických úrovní	14
47. Zkouška logických obvodů TTL	15
55. Měřič elektrolytických kondenzátorů	17
82. Identifikátor neznámých tranzistorů	24
83. Barevná hudba – trochu jinak	25
111. Zvukový lokátor	35

Na titulní straně konstrukce intervalového spínače (k obr. 33).

## AMATÉRSKÉ RADIO ŘADA B

Vydává ÚV Svazarmu ve vydavatelství Magnet, Vladislavova 26, PSČ 113 66 Praha 1, telefon 26 06 51-1. Šéfredaktor ing. F. Smolík, zástupce Luboš Kalousek. Redakční rada: K. Bartoš, V. Brzák, K. Donát, A. Glanc, I. Harminec, L. Hlinský, ing. L. Hloušek, A. Hofhans, Z. Hradský, ing. J. T. Hyan, ing. J. Jaroš, ing. F. Králík, ing. J. Navrátil, K. Novák, ing. O. Petráček, L. Tichý, ing. J. Vackář, CSc., laureát st. ceny KG, ing. J. Zima, J. Ženíšek, laureát st. ceny KG. Redakce Jungmannova 24, PSČ 113 66 Praha 1, telefon 26 06 51-7, šéfred. linka 354, redaktoři I. 353. Ročně vyjde 6 čísel. Cena výtisku 5 Kčs, celoroční předplatné 30 Kčs. Rozšiřuje PNS, v jednotkách ozbrojených sil vydavatelství Magnet, administrace Vladislavova 26, Praha 1. Objednávky přijímá každá pošta i doručovatel. Dohledací pošta Praha 07. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS, vývoz tisku, Jindřišská 14, Praha 1. Tiskne Naše vojsko, n. p., závod 08, 162 00 Praha 6-Liboc, Vlastina 710. Inzerce přijímá vydavatelství Magnet, Vladislavova 26, PSČ 113 66 Praha 1, telefon 26 06 51-7, linka 294. Za původnost a správnost příspěvku ručí autor. Návštěvy v redakci a telefonické dotazy pouze po 14. hodině. Číslo indexu 46043-1.

Toto číslo vyšlo 23. ledna 1976.  
© Vydavatelství MAGNET, Praha

## Vážení čtenáři,

dostáváte do ruky první číslo Amatérského radia řady B, pro konstruktéry. Jak jsme již uvedli v doslovu k poslednímu číslu Radiového konstruktéra (č. 6/1975), bylo vydávání Radiového konstruktéra zrušeno a od roku 1976, od tohoto čísla, bude jako náhrada RK vycházet AR pro konstruktéry (AR B). Jak jsme ve zmíněném doslovu v RK dále uvedli, přebírá AR pro konstruktéry tematickou oblast RK, tj. bude zaměřeno na konstrukční stránku radioamatérské činnosti a to jak po stránce návrhu obvodů a zapojení, tak po stránce mechanické stavby. V každém případě bude AR řady B monotematickou publikací, která si bude klást za cíl co nejvíce vyčerpat danou tematiku.

Při návrhu programu letošního ročníku AR pro konstruktéry jsme vycházeli z Usnesení strany z května 1974 o vědeckotechnickém rozvoji a potřebách národního hospodářství, které právem vidí v radioamatérském hnutí zálohu pro svůj elektrotechnický a elektronický průmysl. V uvedeném usnesení strany o vědeckotechnickém rozvoji jsou zachyceny přímé pokyny pro činnost sdělovacích prostředků, které se samozřejmě dotýkají i naší činnosti, tj. činnosti odborného tisku: „Na prvním místě je třeba zvýšit úlohu informací; ... musí být k dispozici potřebné množství a výběr informací o stavu ve světě a tak být na úrovni současného světového poznání“. Neméně podnětná je i ta část usnesení, v níž se mluví o mládeži: „Významné rezervy jsou v účasti mládeže na vědeckotechnickém rozvoji, který pro svou novost a dynamiku je jednou ze základních forem seberealizace mladé generace a současně platformou politické práce s mládeží“.

Z toho všeho a z dalších částí Usnesení, z různých usnesení Svazarmu, ROH atd. vyplývá pro nás jednoznačný úkol: přinášet co nejnovější a co nejdokonalější (třeba i jednoduché) materiály, zaměřit se především na mládež a snažit se tak přispět svou hřívnou k celkovému vývoji a rozvoji vědeckotechnické revoluce.

Abychom podchytili zájem co nejširší obce čtenářů, naplánovali jsme letos těchto šest čísel AR řady B, pro konstruktéry: Aplikovaná elektronika (č. 1, které se právě dostalo do vašich rukou), Jednoduché přijímače VKV (číslo 2), Kvalitativní (číslo 3), Zajímavá a praktická zapojení (číslo 4), Multimetry (číslo 5) a Elektronické hudební nástroje (číslo 6). Pokud jde o poslední, šesté číslo AR B, je možná změna titulu, neboť dosud není na sepsání tohoto čísla uzavřena smlouva. Přitom bude AR řady B vycházet vždy ob měsíc, a to kolem 20.; tzn., že první číslo vyjde 23. ledna, druhé číslo 19. března, třetí číslo 14. května, čtvrté číslo 23. července. Přesná data expedice posledních dvou čísel zatím tiskárna nestanovila. Upozorníme dále, že náklad časopisu je zatím asi 50 000 výtisků a že byl v minulosti vždy celkem brzy rozebrán; se stejným jevem lze počítat i do budoucna – proto, nechcete-li marně shánět koncem roku jednotlivá čísla, předplatě si Amatérské radio řady B u PNS, předplatné na půl roku stojí 15 Kčs, na celý rok 30 Kčs. Zájemce o starší čísla RK (a konečně i AR) upozorňujeme, že od roku 1967 nemá redakce k dispozici žádná rezervní čísla, nebo má jich k dispozici jen několik, a ty obvykle získá darem od někoho, kdo např. ruší knihovnu nebo pod. Tato „zásoba“ se však v redakci většinou ani „neohřeje“.

Rádi bychom též upozornili na to, že redakce kromě AR nevydává žádné jiné tiskoviny, žádné plánky a návody atd. Nežá-

dejte je proto na nás. Také nemůžeme vyvíjet a konstruovat jakákoli zařízení na objednávku. I když máme dobře vybavenou laboratoř, naši pracovní náplní je tvorba časopisu. To, že zkusíme některé z autorských konstrukcí, je pouze naší službou čtenářům v mimo-pracovní době. Redakce také nevyrábí a nezasílá desky s plošnými spoji. Výhradní prodej desek s plošnými spoji ke konstrukcím v AR řady A a B má (i na dobírku) prodejna Svazarmu v Praze-Vinohradech, Budečská 7, telefon 25 07 33.

A na závěr ještě jednu informaci a žádost: chcete-li nás navštívit v redakci, nebo máte-li nějaký telefonický dotaz, přijďte a volejte pouze po 14. hodině. Do té doby není jisté, zda by se Vám mohl někdo věnovat. Návštěvy v jinou dobu jsou možné jen po předchozí telefonické dohodě. Přičemž samozřejmě vyřizujeme přednostně dotazy (i písemné), týkající se tematiky a článků v AR, teprve potom ostatní dotazy (kterých je, pohříchu, čím dále, tím více).

Zcela na závěr vám přejeme mnoho štěstí a radosti do nového roku, mnoho pracovních a osobních úspěchů a těšíme se, že se budeme pravidelně scházet na stránkách obou našich časopisů, AR řady A (v červené obálce) i AR řady B, pro konstruktéry (v modré obálce).

Vaše redakce

## CHCETE SPOLUPRACOVAT NA OBSAHU A FORMĚ AR?

Nezapomeňte vyplnit anketní lístek v AR A1/76 a odeslat ho ve stanoveném termínu do redakce! Kromě toho, že nám pomůžete při tvorbě časopisu, můžete vyhrát i některou z hodnotných cen (televizor, rozhlasový přijímač atd.), jimiž je anketa dotována.




# Různě aplikovaná elektronika

Dr. Ludvík Kellner

## Zdroje, napájecí obvody

### 1. Jednoduchý stabilizovaný zdroj pro různá napětí a odběr

Mnohdy je účelnější a levnější napájet různá zařízení ze sítě, protože bateriový provoz je poměrně drahý (a potřebné baterie nejsou vždy k dostání). Zapojení podle obr. 1 je univerzální, tj. můžeme ho použít podle našich požadavků pro různá výstupní napětí a různé výstupní proudy tak, že měníme pouze součástky podle tab. 1. Transistor  $T_2$  na obr. 1 slouží jako proměnný odpor, řízený tranzistorem  $T_1$  tak, že na výstupu dostáváme konstantní napětí i při změnách zátěže. Činnost  $T_1$  řídí napětí z děliče s odpory  $R_1$  a  $R_2$ . Emitorové napětí  $T_1$  je stabilizováno Zenerovou diodou  $D_5$ . Pro ochranu tranzistoru  $T_2$  slouží odpor  $R_3$  a dioda  $D_6$ . Překročí-li výstupní proud stanovenou mez, otevře zvětšený úbytek napětí na odporu  $R_3$  diodu  $D_6$ , která je zapojena v závěrném směru a chová se podobně jako Zenerova dioda. Přes diodu se dostane kladné napětí z výstupu na bázi  $T_2$ , tím se  $T_2$  uzavře. Trvá-li nadměrný odběr

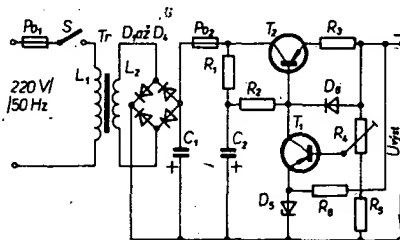

Obr. 1. Jednoduchý stabilizovaný zdroj pro různá napětí a různý odběr proudu

proudu delší dobu, přetaví se pojistka  $Po_2$ , která je dimenzována na maximální dovolený výstupní proud.

Součástky pro různé varianty výstupního napětí a proudů jsou uvedeny v tab. 1 a tab. 2. Tranzistory jsou ve všech případech germaiové, vzhledem k tomu, že je lze poměrně levně získat ve výprodeji. Máme-li však přísnější požadavky, můžeme použít křemíkové tranzistory n-p-n; pak bude ovšem třeba obrátit polaritu všech diod a kondenzá-

mit pokud možno větší proudové zesílení. Bude-li to nutné, opatříme tranzistor  $T_2$  chladičem (podle požadovaného ztrátového výkonu).

### 2. Beztransformátorový stabilizovaný zdroj s větším výstupním napětím

Stává se, že z různých důvodů není výhodné a žádoucí použít síťový transformátor u zdroje s výstupním napětím 250 až 300 V a s maximálním odběrem proudu 800 mA. Zdroj bez transformátoru je sice relativně složitý, to je však cena za vypuštění transformátoru. Zdroj tohoto typu nesmíme použít u přístroje, jehož šasi je nutné uzemnit, protože výstup zdroje je galvanicky spojen se sítí.

Zařízení na obr. 2 pracuje takto:  $C_1$ , tyristor  $Ty$ ,  $D_8$  a  $C_2$  představují usměrňovač a zdvojnásobí síťového napětí. Obvod složený z tranzistorů, Zenerových diod  $D_6$  a  $D_7$  a malého impulsního transformátoru slouží k otevírání tyristoru při usměrňování záporných půlvln, kladné půlvlny jsou usměrňovány diodami. Výstupní napětí se udržuje stále s přesností  $\pm 0,5\%$  při kolísání sítě v rozmezí 170 až 270 V i při změně zátěže o  $\pm 50\%$ . Je si třeba všimnout zvláštního zapojení  $C_1$ . V původním prameni je použit nepolarizovaný elektrolytický kondenzátor, který u nás však není na trhu; proto je jako náhrada použita dvojice běžných elektrolytických kondenzátorů a dvojice diod. Impulsní transformátor je na jádru M7 s mezerou 0,2 mm,  $L_1$  má 400 z drátu o  $\varnothing$  0,1 mm,  $L_2$  20 z drátu o  $\varnothing$  0,5 mm.

### 3. Měníč stejnosměrného napětí bez transformátoru

V praxi se často stává, zvláště u přenosných zařízení, že máme k dispozici napětí menší, než jaké potřebujeme. Měníče s transformátory, které se v podobných případech používají, mají mnoho nedostatků, nemluvě o nemalých potížích při jejich konstrukci.

Měníč na obr. 3 pracuje bez transformátoru. V podstatě se jedná o multivibrátor a zdvojnásobí napětí. Měníč má symetrické výstupní napětí, vhodné např. i k napájení integrovaných operačních zesilovačů.

Měníč se napájí stejnosměrným napětím 10 V. Výstupní napětí je 20 V, vlastně  $\pm 10$  V. Tranzistory  $T_1$  a  $T_2$  pracují jako astabilní multivibrátor s výstupním signálem téměř symetrického obdélníkového průběhu s kmitočtem asi 3 kHz. Spínací tranzistor  $T_3$  je řízen signálem z multivibrátoru a spíná koncový stupeň s  $T_4$ ,  $T_5$  pracující ve třídě B. Na kolektorech koncových tranzistorů je opět napětí obdélníkovitého průběhu, které se usměrňuje a nabíjí sběrací kondenzátory asi na 20 V.

Výstupní odpor tohoto zdroje je zhruba 10  $\Omega$ , proto se při zátěži 100 mA výstupní napětí zmenší asi na 18 V, při 200 mA asi na 17 V. Odběr ze zdroje je naprázdno přibližně 35 mA. Podobný měnič lze použít v autech s akumulátorem 6 V k napájení přístrojů

Tab. 1. Údaje součástek pro zapojení z obr. 1


Varianta	Výstup		$T_1$	$T_2$	Zenerovo napětí $D_5$ [V]	$R_1, R_2$ [ $\Omega$ ]	$R_3$ [ $\Omega$ ]	$R_4$ [ $\Omega$ ]	$R_5$ [ $\Omega$ ]	$R_6$ [k $\Omega$ ]	$C_1$ [ $\mu$ F]	$C_2$ [ $\mu$ F/V]
	[V]	[mA]										
1.	6	250	a	b	5,6	1k	1	250	820	2	2 000	50/15
2.	6	1 000	a	c	5,6	150	0,5	250	820	2	5 000	100/15
3.	9	200	a	b	7,5	1k	1	250	820	2	2 000	50/25
4.	9	750	a	c	7,5	330	0,5	250	820	2	5 000	100/25
5.	12	200	a	b	11	1k5	1	250	820	2	2 000	50/25
6.	12	700	a	c	11	510	0,5	250	820	2	5 000	100/25
7.	24	100	a	b	22	1k5	2,7	1 000	5k1	4,3	500	10/70
8.	24	300	a	c	22	820	1	1k	5k1	4,3	2 000	50/35
9.	6 až 12	250	a	c	5,6	1k5	1	470	470	2	2 000	50/25
10.	6 až 12	700	a	c	5,6	510	0,5	470	470	2	5 000	100/25

Pozn.: Tranzistory: a – GC507 až 509, GC517 až 519,  
b – OC30, 2 až 5NU72,  
c – OC26, OC27, 2 až 7NU73.  
Dioda  $D_5$  je z řady NZ70,  $D_6$  je vždy KA501.

Tab. 2. Údaje síťového transformátoru pro zapojení z obr. 1

Varianta	Jádro	$L_1$ [z]	$\varnothing$ drátu [mm]	$L_2$ [z]	$\varnothing$ drátu [mm]	Usměrňovací diody $D_1$ až $D_4$
1.	M12	4 300	0,1	200	0,4	KY130/80
2.	M17	2 400	0,13	110	0,7	KY132/80 nebo KY701
3.	M12	4 300	0,1	280	0,35	KY130/80
4.	M17	2 400	0,13	150	0,55	KY701
5.	M12	4 300	0,1	320	0,35	KY130/80
6.	M17	2 400	0,13	170	0,55	KY701
7.	M12	4 300	0,1	620	0,25	KY130/80
8.	M17	2 400	0,13	320	0,45	KY701
9.	M12	4 300	0,1	360	0,35	KY130/80
10.	M17	2 400	0,13	170	0,55	KY701


torů. Bude též třeba pro zvolený výstupní proud upravit odpor  $R_3$ , popř. použít místo diody  $D_6$  dvě diody v sérii. Tranzistory mají

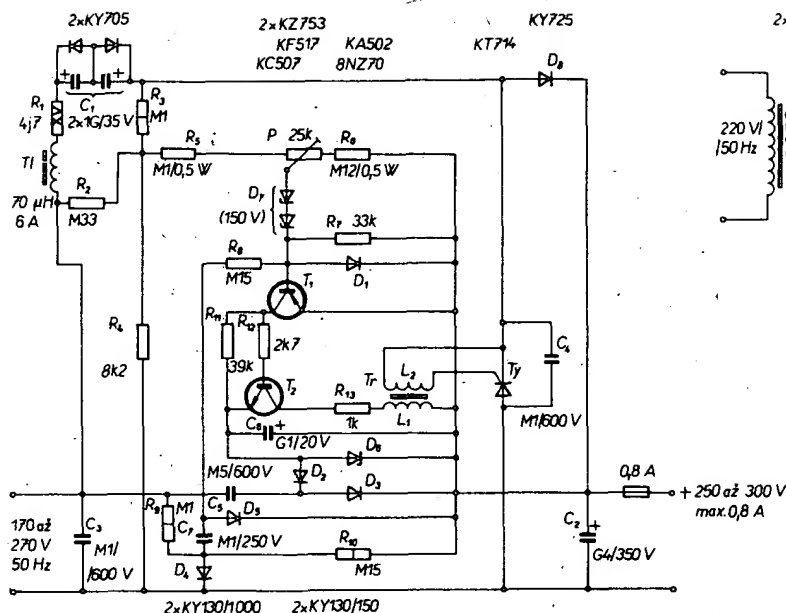

Obr. 2. Beztransformátorový stabilizovaný zdroj

s napětím 9 nebo 12 V – při větším odběru proudu jsou však měniče tohoto typu nevhodné.


Místo tranzistorů GS501, které jsou drahé, můžeme použít i levnější typy spínacích tranzistorů, např. 101NU71 apod.

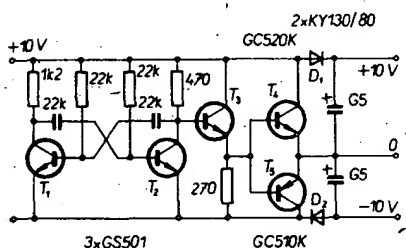


Obr. 3. Měnič stejnosměrného napětí bez transformátoru

#### 4. Měnič 6/12 V bez transformátoru

Na obr. 4 je poněkud složitější měnič, který (bez transformátoru) při napájení ze zdroje 6 V dává na výstupu 12 V. Je vhodný např. pro auta s palubním napětím 6 V pro spotřebiče 12 V, pokud mají odběr menší než 500 mA. Tranzistory  $T_1$  a  $T_2$  tvoří volně

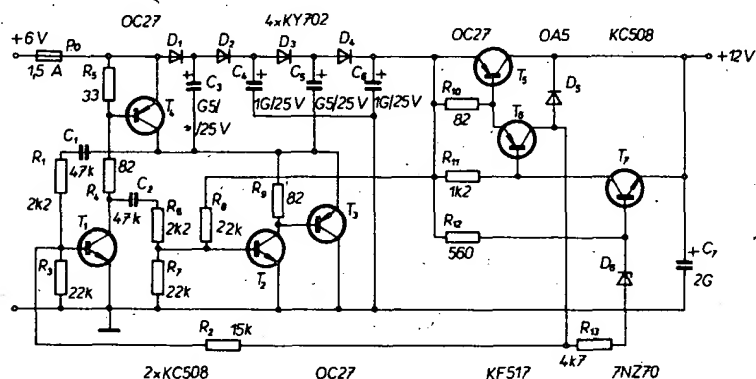

Obr. 4. Měnič bez transformátoru ze 6 na 12 V

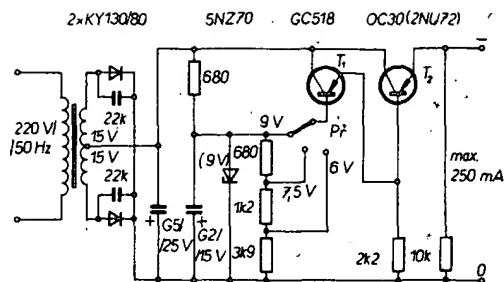

Obr. 6. Přepínatelný zdroj

možné tato napětí pozměnit. Napětí asi 11 až 13 V ze sekundárního vinutí transformátoru se usměrní a přivádí do báze  $T_1$  přes  $R_1$  a  $R_2$ . Tranzistor  $T_1$  je otevřen a na výstupu je požadované napětí. Je-li mezi výstupní svorkou „0“ a „+8 V“ napětí menší než je napětí Zenerovy diody,  $T_2$  je uzavřen. Zvětší-li se napětí na svorkách, Zenerova dioda se otevírá a otevírá se i  $T_2$ , který uzavírá  $T_1$  a napětí na svorkách opět dosáhne stanovené velikosti. Obvod lze použít i jako zdroj referenčního napětí. Maximální možný odběr proudu je asi 500 mA.

#### 6. Přepínatelný zdroj

K napájení různých spotřebičů s odběrem proudu do 250 mA se hodí přepínatelný zdroj podle obr. 6. Přepínačem  $P_f$  volíme výstupní napětí 6, 7,5 nebo 9 V. Výstupní napětí se reguluje velikostí napětí báze řídicího tranzistoru  $T_1$ . Báze je připojena ke stabilizovanému napětí (buď přímo na Zenerovu diodu nebo odpory děliče). Kdyby se při plném zatížení koncový tranzistor ohříval, opatříme ho chladičem.


#### 7. Reverzibilní měnič 6 nebo 12 V/220 V

Velmi zajímavou konstrukci uvádí časopis Funkschau č. 25/1973. Jedná se o velmi výkonný měnič, který má dvě funkce: jednak mění napětí 6 nebo 12 V (akumulátor) na střídavé napětí 220 V a jednak může měnit napětí sítě 220 V na stejnosměrné napětí 6 nebo 12 V. Konstrukce získala 3. cenu v konkursu uvedeného časopisu. Autor uvádí tyto parametry:

Výkon:	200 W.
Odběr z baterie:	max. 18 A,
ze sítě:	max. 1 A.
Výstupní proud:	při 6 V max. 30 A,
	při 12 V max. 17 A.

Zapojení měniče je na obr. 7. Použitý transformátor má tyto údaje: plechy EI40, výška svazku 50 mm, bez vzduchové mezery,  $L_1$  – 600 z drátu o  $\varnothing$  0,8 mm,  $L_2$  – 4 × 14 z drátu o  $\varnothing$  2 mm,  $L_3$  – 2 × 13 z drátu o  $\varnothing$  0,7 mm.

Slouží-li zařízení jako zdroj stejnosměrného napětí nebo jako nabíječ, je třeba nejprve nastavit přepínač  $P_f$  na zvolené napětí. Všechny tři sekce přepínače  $P_f$  jsou v poloze 2, měnič s tranzistorem  $T_1$  a  $T_2$  je mimo provoz. Střídavé napětí se usměrňuje výkonovými diodami  $D_1$  a  $D_2$  (které jsou na chladiči) a stabilizátor s paralelně zapojenými výkonovými tranzistorem  $T_3$  a  $T_4$  (také na chladiči) zabezpečuje konstantní výstupní napětí. Výstupní napětí se nastavuje potenciometrem  $P_1$ .

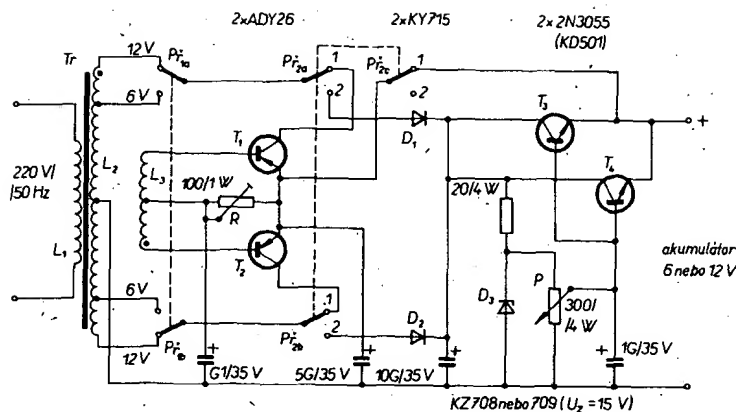


Obr. 7. Reverzibilní měnič


Slouží-li zařízení jako zdroj střídavého napětí 220 V/50 Hz, napájí se z akumulátoru. Výstupní napětí není sinusové, má obdélníkový tvar, pro většinu spotřebičů to však není na závadu. Přepínač  $P_1$  je nastaven na napětí zdroje,  $P_2$  je v poloze 1. Tranzistory  $T_1$  a  $T_2$  pracují jako dvojčinný výkonový měnič, kmitočet se nastaví proměnným odporem  $R$ . Při zapojování je třeba respektovat připojení začátků vinutí  $L_2$  a  $L_3$  podle obr. 7, jinak měnič nekmitá (začátky vinutí jsou označeny tečkou). Potíže budou s výkonovými tranzistory  $T_1$  a  $T_2$ . Použité ADY26 jsou germaniové tranzistory se ztrátovým výkonem 100 W, které se u nás nevyrábějí. Náhrada by však byla pravděpodobně možná dvěma paralelně zapojenými tranzistory naší výroby z řady 2 až 7NU74.

## 8. Napájení žárovky z baterie

V NDR jsou běžně k dostání malé žárovky (délka asi 200 mm,  $\varnothing$  10 mm) s příkonem 8 W, které se výtečně hodí do stanu, na chatu a všude tam, kde je jako zdroj elektrické

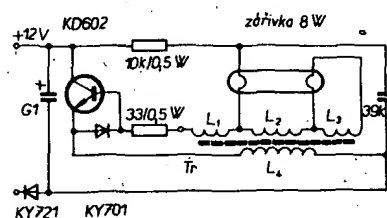

Obr. 8. Napájení žárovky z baterie

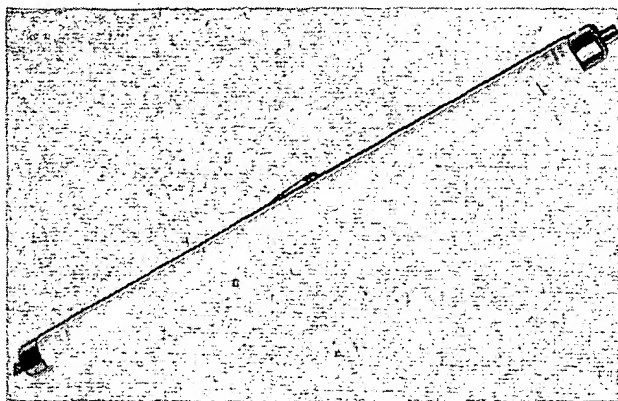

energie k dispozici pouze akumulátor (lze je však napájet přes tlumivku i ze sítě). Z akumulátoru se napájí žárovka ze zvláštního měniče podle obr. 8. Transformátor je navinut na feritovém hrníčku o  $\varnothing$  26 nebo 36 mm ( $L_1$  – 14 z,  $L_2$  – 105 z,  $L_3$  – 6 z, všechny drátem o  $\varnothing$  0,3 mm,  $L_4$  – 10 z drátu o  $\varnothing$  0,45 mm).


## 9. 1500 V z 350 V

Stává se, že potřebujeme získat vysoké napětí – vinout transformátor není však právě ta nejlepší zábava. Podle obr. 9 vystačíme s obyčejným síťovým transformátorem, který má sekundární vinutí 350 V. Dále potřebujeme tři diody a tři kondenzátory na větší napětí. Kondenzátory nemohou být elektrolytické, jen krabicové MP nebo pod. Na výstupu dostaneme napětí asi 1500 V (stejněsměrné). Odpor 10  $\Omega$  je drátový na větší zatížení.


## 10. Hlídač napětí s integrovaným obvodem

U různých zařízení napájených z baterie není žádoucí, aby se napájecí napětí zmenšilo pod stanovenou mez. K indikaci stavu baterií nejsou vhodné měřicí přístroje ručkové, názornější je světelná indikace podle obr. 10. Zapojení má tu výhodu (pro nás nevýhodu), že jako indikační prvek je použita luminiscenční dioda, která má jen nepatrný odběr (10 až 30 mA) a jen velmi málo zatěžuje zdroj.

Obvod je připojen k napájecímu zdroji. Je nastaven tak, že indikuje zmenšení napětí pod 5 V. Napětí, při němž přístroj upozorňuje

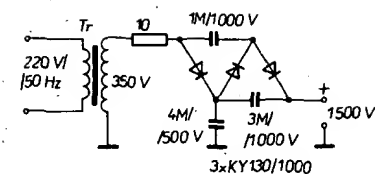

Obr. 9. Měnič z  $U_{s1} = 350$  V na  $U_{s2} = 1500$  V

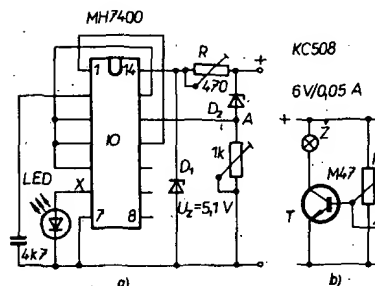

Obr. 10. Hlídač napětí s integrovaným obvodem


je obsluhu, že zdroj je v kritickém stavu, nastavíme odporovým trimrem  $R$  a Zenerovou diodou  $D_2$ . Je-li napětí zdroje větší než Zenerovo napětí  $D_2$ , je v bodě  $A$  kladné napětí, tj. log. 1; tato úroveň je přivedena na jeden ze vstupů hradla integrovaného obvodu MH7400. Hradla jsou zapojena tak, aby na jejich výstupu byla v tomto případě úroveň log. 0 – luminiscenční dioda nesvítí. Zmenší-li se napětí zdroje pod stanovenou hranici, bod  $A$  se stane „záporným“, tj. bude mít úroveň log. 0. Na vstupu se objeví log. 1, luminiscenční dioda bude napájena napětím asi 1,5 až 2 V a indikuje zmenšení napájecího napětí.

U nás dosud nejsou luminiscenční diody k dostání, proto musíme použít indikační žárovku; ale jen v tom případě, může-li zdroj i po zmenšení svého jmenovitého napětí napájet žárovku s odběrem asi 50 mA. V tomto případě vedeme signál z výstupu  $IO$  na bázi tranzistoru (obr. 10b). Úroveň log. 0 nestačí k otevření tranzistoru; tranzistor se otevře až při log. 1 a pak propouští napájecí napětí do žárovky. Pracovní režim tranzistoru nastavíme odporovým trimrem  $R$ . Zenerovu diodu vybereme z několika kusů 1NZ70 nebo použijeme KZ141.

## 11. Hlídač napětí s tyristorem

K podobnému účelu jako zapojení na obr. 10 slouží zařízení na obr. 11. Indikuje vybití akumulátoru nebo baterie svitem luminiscenční diody.

Zařízení je trvale připojeno ke zdroji napětí. Zenerova dioda  $D$  je vybrána tak, aby její Zenerovo napětí bylo asi o 0,7 až 1 V menší, než je jmenovité napětí baterie. Je-li Zenerovo napětí diody menší než napětí baterie, diodou protéká proud, katoda tyris-

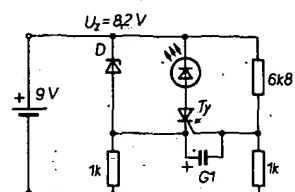


Obr. 11. Hlídač zmenšení napětí s tyristorem

toru má kladné napětí, tyristor je tedy uzavřen. Řídicí elektroda tyristoru má stále malé kladné napětí. Zmenší-li se jmenovité napětí baterie a Zenerovou diodou přestane téci proud, katoda tyristoru se stane zápornou a tyristorem protéká proud, který postačí k rozsvícení luminiscenční diody.

## 12. Regulátor rychlosti elektrických motorků pro modeláře

Modeláři mají značné potíže při regulaci rychlosti elektrických motorků, např. u závodních automobilů, protože regulátory, v nichž je drátový odpor (reostat), se zahřívají, deformují kryt, špatně regulují a nakonec se obvykle přepálí. Uvedené jevy se projevují při použití malých výkonových motorků převážně japonské výroby, které při plné rychlosti otáčení (až 60 000 otáček za minutu!) potřebují proud až 4 či 5 A při napájecím napětí 12 V. Je proto výhodnější – i za cenu větších nákladů – použít k jejich regulaci elektronický regulátor; regulace je pak plynulá, rychlá a účinná.

Zařízení (obr. 12) je jednoduché. Ze síťového transformátoru, který musí být di-

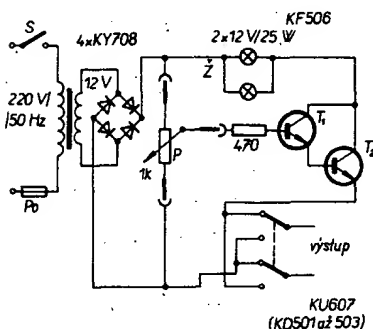

Obr. 12. Regulátor rychlosti elektrických motorů u automobilových modelů

menzován podle maximálního odběru všech drah, odebíráme napětí 12 V, které usměrníme výkonovými diodami. K napájení každé dráhy je třeba samostatný regulační celek, jinak by se regulace napájení jedné dráhy projevila i na dráze soupeře. Sekundární vinutí transformátoru může být společné pro napájecí napětí všech drah, avšak každá dráha musí mít svůj vlastní usměrňovač a regulátor. Usměrněné napětí přivádíme na potenciometr P, který je regulačním členem. Z běže potenciometru odebíráme kladné napětí, které otevírá tranzistor T<sub>1</sub>. Čím více otevíráme T<sub>1</sub>, tím více se otevírá i T<sub>2</sub> a tím větší je napětí na výstupu regulátoru. Při úplném otevření T<sub>2</sub> se motorek napájí maximálním napětím. K omezení maximálního proudu slouží žárovky, zapojené v sérii s kolektorem T<sub>2</sub>. Podle typu tranzistoru a potřebného maximálního proudu určíme, jaké žárovky použijeme. Ve vzorku byly použity dvě autožárovky 12 V paralelně (každá pro 25 W, tedy 50 W). Maximální proud tranzistorem T<sub>2</sub> a tím i motorkem je tak omezen asi na 4 A. Žárovky také chrání T<sub>2</sub> před přetížením; i když v okamžiku zapnutí je jejich vlákno ještě studené (tj. má malý odpor). Abychom nemohli poškodit výkonový tranzistor, zapojíme potenciometr tak, že při výchozí poloze běže (u dolního kraje odporové dráhy) přivádíme do báze T<sub>1</sub> záporné napětí (viz obr. 12), tranzistor je uzavřen. Auto se dává do pohybu teprve při posuvu běže, vlákno žárovky pak již není studené.


Proudové zesílení tranzistorů má vliv na výběr potenciometru P, pro konkrétní tranzistory bude třeba vybrat vhodný potenco-

metr. Na výstupu – je-li třeba – je výkonový přepínač polaritu. Regulační potenciometr získáme nejlépe z původního regulátoru tak, že místo původního drátového odporu vložíme do regulátoru drátový, popř. uhlíkový odpor stejné velikosti s potřebným odporem. Dráhu běže na odporu očistíme a původní běže ponecháme. Upravený regulátor připojíme k zařízení třípramenným vodičem. Usměrnovací diody i výkonový tranzistor montujeme na chladič.


## 13. Dočasné vypnutí spotřebiče

Máme-li spotřebič, napájený ze zdroje malého napětí (především rozhlasové přijímače v autě) a chceme-li na krátkou dobu přerušit jeho činnost (např. nelíbí-li se nám program), nemusíme spotřebič vypínat, postačí ho jen na určitý čas „umlčet“. (V autě např. vypínání a zapínání rádia odvádí pozornost řidiče od řízení). Tento úkol lze řešit velice vtipně.

Na obr. 13 je zařízení, které lze zapojit mezi zdroj a např. autorádio. Je-li zařízení zapnuto a v „otevřeném stavu“, dostává autorádio napájecí napětí přes T<sub>3</sub>, který se otevírá pomocí T<sub>2</sub>; báze T<sub>2</sub> se napájí přes R<sub>4</sub>. Tranzistor T<sub>1</sub> je uzavřen. Nelíbí-li se nám program a je-li naděje, že za několik málo minut bude program lepší, zmáčkne tlačítko T<sub>1</sub>. Tím jsme nabili kondenzátor v obvodu báze T<sub>1</sub>. Záporné napětí na kondenzátoru otevře T<sub>1</sub>, který přivádí záporné napětí do báze T<sub>2</sub> – T<sub>2</sub> se uzavře. Napájení spotřebiče je přerušeno. Kondenzátor se však pomalu vybíjí přes R<sub>1</sub> a R<sub>3</sub>, za určitý čas se T<sub>1</sub> opět uzavře, a napájení autorádia se obnovuje. Délku přerušení určíme volbou kapacity kondenzátoru C a odporu R<sub>3</sub>. S uvedenými součástkami lze dosáhnout přerušení přívodu napájecího napětí až asi na jednu minutu. Bude-li třeba, umístíme T<sub>3</sub> na chladič (po-  
dle odběru proudu).

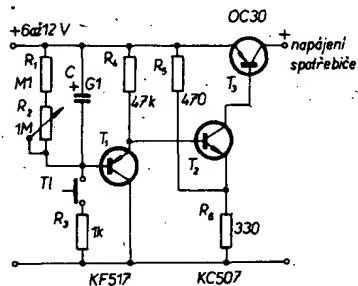

Obr. 13. Dočasné vypínání spotřebiče

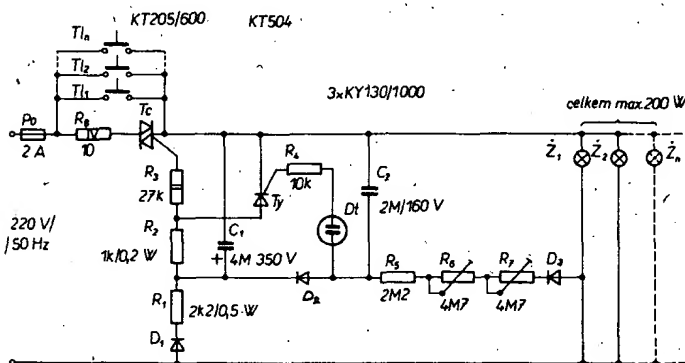

Obr. 14. Bezkontaktní schodišťový spínač

## Spínače, regulátory

### 14. Bezkontaktní schodišťový spínač

Používané schodišťové spínače (automaty) jsou dosti poruchové. Používá se několik druhů spínačů, téměř všechny však mají elektromagnet, který při zapnutí ovládá železné jádro, mechanicky sprážené s „rutovými praskátky“ nebo jinými spínacími kontakty. Zpětný chod jádra (na němž závisí vypnutí světla) je brzděn kapalinovým nebo podobným systémem. Brzdné soustavy jsou obvykle závislé na teplotě a někdy vůbec přestanou pracovat. Některé automaty (schodišťové spínače) pracují s dvojkovými (bimetalovými), jejich poruchovost je však zhruba stejná.


Na obr. 14 je schodišťový spínač, který nemá pohyblivé součástky, jeho poruchovost je tedy zmenšena na minimum.

Obvod žárovek Z<sub>1</sub> až Z<sub>3</sub> spíná triak. V klidovém stavu je triak uzavřen, kondenzátory nemají náboj, součástky jsou bez napětí. Zmáčkne-li některé z tlačítek T<sub>1</sub> (zapojených paralelně), žárovky se rozsvítí, kondenzátor C<sub>1</sub> se nabije přes diodu D<sub>1</sub> a odpor R<sub>1</sub>. Náboj kondenzátoru zajistí přes R<sub>2</sub> a R<sub>3</sub> napájení řídicí elektrody triaku kladným napětím. Triak se otevře a udržuje proud žárovek i po rozpojení kontaktů tlačítka. Odpor R<sub>4</sub> slouží k ochraně triaku, má-li některá ze žárovek zkrat. V okamžiku uvedení triaku do vodivého stavu se začne nabíjet kondenzátor C<sub>2</sub> přes D<sub>2</sub> a R<sub>5</sub> až R<sub>7</sub>. Protože jsou tyto odpory veliké, časová konstanta nabíjení je dlouhá, napětí na C<sub>2</sub> se zvětšuje pomalu. Dosáhne-li napětí na C<sub>2</sub> po určité době zapalovacího napětí doutnavky, doutnavka zapálí a přivede kladný impuls na řídicí elektrodu tyristoru. Tyristor se otevře a zkratuje napětí mezi řídicí a hlavní elektrodou triaku. Triak bude proto v následující půlperiódě uzavřen. Náboj C<sub>1</sub> se vybije přes R<sub>8</sub> a tyristor a žárovky zhasnou. Protože na C<sub>2</sub> zůstává napětí i po skončení cyklu (zhášecí napětí doutnavky), vybije se náboj C<sub>2</sub> po vybití C<sub>1</sub> přes D<sub>3</sub>, R<sub>9</sub> a tyristor. Obvod je opět v klidovém stavu, připraven k novému pracovnímu cyklu.

Čas, po který svítí žárovky, lze nastavit odporovými trimry R<sub>6</sub> a R<sub>7</sub>, příp. změnou R<sub>5</sub> nebo C<sub>2</sub>.

### 15. Přesný časový spínač na delší časy

Časový spínač na obr. 15 lze nastavit pro doby sepnutí až asi do jedné hodiny. Při konstantní teplotě okolí je schopen nastavený čas reprodukovat s přesností 1 %. Předpokladem této přesnosti je (kromě stálé teploty) jakost kondenzátoru C. Délka doby sepnutí se nastaví potenciometrem P. Pro

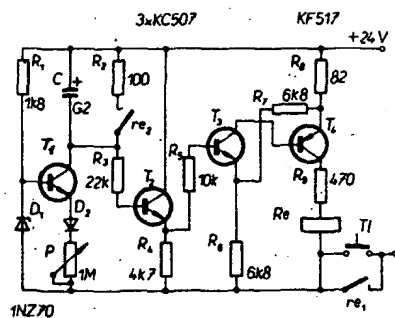

Obr. 15. Přesný časový spínač pro delší časy

reprodukování stejných časových intervalů bude výhodnější nahradit potenciometr přepínačem s vhodně volenými odpory. Napájecí napětí má být stabilizováno. Relé  $Re$  je na 12 V a má jeden svazek pracovních ( $re_1$ ) a jeden svazek klidových ( $re_2$ ) kontaktů.


Zařízení je v klidovém stavu bez napětí. Kondenzátor je přes klidové kontakty  $re_2$  a  $R_2$  zcela vybit. Krátkým zmáčknutím tlačítka  $T_1$  zapneme napájecí napětí, na bázi  $T_2$  bude kladné napětí a tranzistor se otevře. Tím se otevřít  $T_3$  a  $T_4$ . Relé v kolektorovém obvodu  $T_4$  přitáhne a sepně přívod napájecího napětí. Klidové kontakty  $re_2$  relé se rozpojí a kondenzátor  $C$  se nabíjí přes potenciometr  $P$ ,  $D_2$  a  $T_1$ . Dosáhne-li napětí na kondenzátoru určité velikosti,  $T_2$  se uzavře, tím se uzavřou i  $T_3$  a  $T_4$ , expoziční doba je skončena. Kotva relé odpadne, kondenzátor se vybije a přeruší se přívod napájecího napětí.

#### 16. Regulátor malých motorků a nabíječ baterií

Zařízení na obr. 16 můžeme používat víceúčelově; může sloužit buď jako nabíječ akumulátorů od 6 do 24 V, nebo k regulaci motorků na malé napětí. V tab. 3 jsou uvedeny součástky pro různá napětí; na výstupu můžeme odebírat proud až asi 2 A. Chceme-li odebírat větší proudy, je třeba změnit výkonové součástky.

Zařízení jako regulátor motorků řídíme pomocí  $R_4$ . Z napětí Zenerovy diody  $D_6$  odebíráme část, pomocí níž otevíráme  $T_2$  a  $T_1$ , který napájí řídící elektrodu tyristoru. Podle velikosti části Zenerova napětí diody  $D_6$  se tyristor otevírá na kratší nebo delší dobu. Žárovka  $Z$  slouží jako omezovač proudu a chrání tyristor proti přetížení.

Ve funkci nabíječe akumulátoru otevírání a zavírání tyristoru se řídí napětím na svorkách akumulátoru. Dosáhne-li napětí na

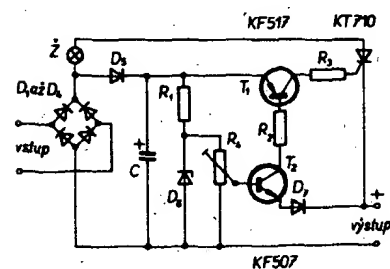

Obr. 16. Regulátor rychlosti malých motorů a nabíječ

Tab. 3. Součástky regulátoru podle obr. 16


Vstupní napětí (střídavé)	10 V	17 V	24 V
Výstupní napětí (stejnoseměrné)	6 V	12 V	24 V
$R_1$ [ $\Omega$ ]	100	200	200
$R_2$ [ $\Omega$ ]	330	560	1 000
$R_3$ [ $\Omega$ ]	560	1 000	1 500
$R_4$ [ $k\Omega$ ]	1	1	5
$C$ [ $\mu F$ ]	500/15 V	250/25 V	250/35 V
$D_1$ až $D_4$	KY708	KY708	KY708
$D_5$ , $D_7$	KY701	KY701	KY701
$D_6$	4 nebo 5N270 (9 V)	7N270	2x7N270 v sérii
$Z$	6 V/15 W	12 V/25 W	12 V/25 W

akumulátoru stanovené meze, tyristor se již otevírá jen nepatrně a nabíjení se prakticky přerušuje.

Transformátor, jehož výstupní napětí je uvedeno v tabulce jako „vstupní napětí“ (střídavé) musí být dimenzován na příslušné proudové i výkonové zatížení.

#### 17. Překlápěcí obvod na větší napětí

Obr. 17 představuje překlápěcí obvod pro střídavé zapojování dvou spotřebičů s napájecím napětím 120 V. Zařízení se uvádí do provozu krátkým stisknutím tlačítka  $T_1$ .

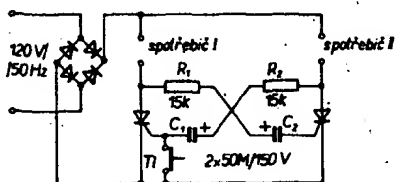

Obr. 17. Překlápěcí obvod na větší napětí


Usměrňovací diody i tyristory zvolíme podle druhu zátěže. Doba spínání určíme volbou odporů  $R_1$  a  $R_2$  a kapacitou kondenzátorů  $C_1$  a  $C_2$ .

#### 18. Blikače pro různá použití

Blikače, které střídavě rozsvěcují a zhasínají žárovku nebo žárovky, používáme nejen v automobilech jako ukazatele směru, ale i v nejrůznějších případech, kdy chceme, aby signalizace nebo indikace byla nápadná, efektní nebo úsporná. V podstatě se vždy jedná o zapojení s článkem RC (odpor-kondenzátor), s určitou časovou konstantou, v závislosti na níž se otevírá a zavírá tranzistor, který spíná buď přímo nebo přes relé indikační žárovku. Délku svitu žárovky a spínací interval proto můžeme měnit změnou časové konstanty RC (je závislá i na druhu a proudovém zesílení použitých tranzistorů!).

Na obr. 18a je blikač na malé napětí. Lze ho napájet např. z akumulátorů NiCd s napětím 2,4 V. Protože se jedná o impulsní provoz, výkonový tranzistor nevyžaduje chladič.

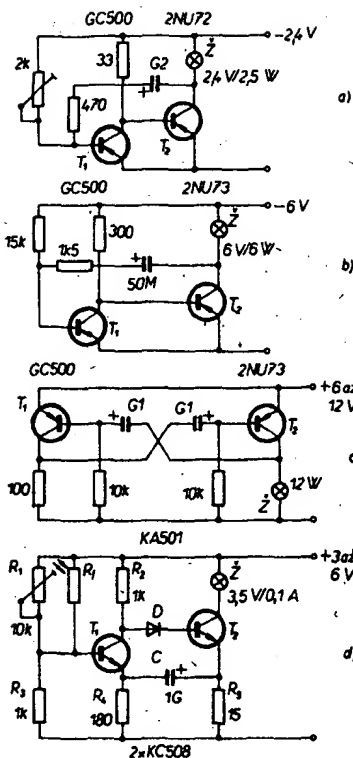Na obr. 18b je blikač s napájením 6 V. Konstrukce je podobná jako na obr. 18a s tím rozdílem, že můžeme použít žárovku s větším příkonem.



Obr. 18a,b,c,d. Blikače pro různá použití


Obr. 18c ukazuje blikač pro napájení 6 až 12 V. Zařízení pracuje jako multivibrátor. Koncový tranzistor napájí jednu nebo více žárovek s celkovým příkonem asi 12 W. Při použití tranzistoru 2N73 bude třeba tranzistor montovat na chladič.

Na obr. 18d je blikač, kombinovaný s fotoodporem. Do báze  $T_1$  je zapojen fotoodpor, který má při malém osvětlení velký odpor;  $T_1$  je proto uzavřen. Báze  $T_2$  je napájena přes  $R_2$  a tranzistor je otevřen. Tím se nabije kondenzátor  $C$ , jehož napětí přes dráhu emitor-kolektor  $T_1$  na čas uzavře diodu  $D$  a žárovka zhasne. Tento děj se opakuje. Po osvětlení fotoodporu se otevře  $T_1$ , uzavře se dioda a zařízení se dostane do klidového stavu.

#### 19. Světelný spínač se Schmittovým klopným obvodem

Na obr. 19 je zapojení světelného spínače se Schmittovým klopným obvodem. Jedná se o bistabilní klopný obvod s reléovým výstupem, který můžeme použít ke spínání nebo rozpinání nejrůznějších obvodů.


Dokud nebude fotoodpor intenzivně osvětlen, napětí na bázi  $T_1$  bude kladné, tranzistor bude otevřen a uzavře  $T_2$ . Relé bude v klidovém stavu. Po osvětlení fotood-

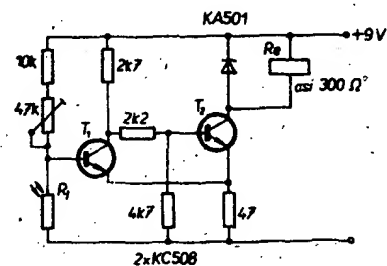

Obr. 19. Světelný spínač se Schmittovým klopným obvodem





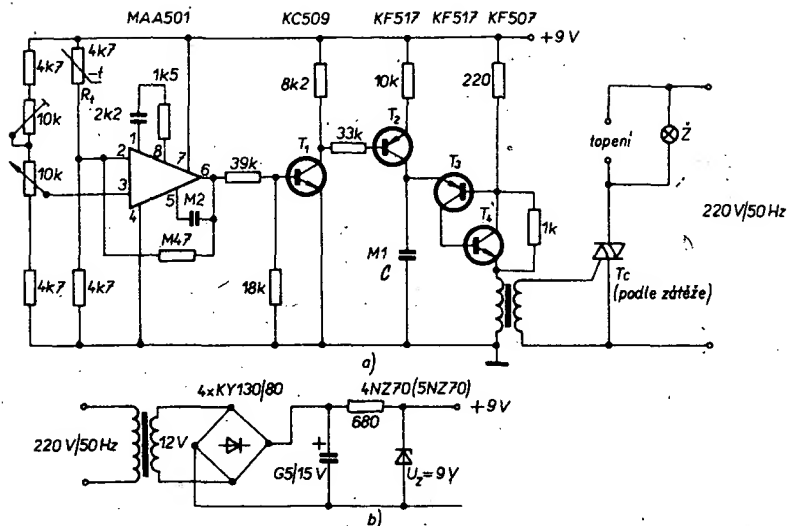

Obr. 24. Regulátor teploty s operačním zesilovačem


dobu. Tranzistory  $T_3$  a  $T_4$  pracují jako náhradní obvod za tranzistor UJT. Nabíje-li se kondenzátor přibližně na velikost napájecího napětí, dvojice tranzistorů se skokem otevře a náboj kondenzátoru  $C$  se přes ni vybije do impulsního transformátoru. Sekundární vinutí transformátoru dává napětí potřebné k otevření triaku  $T_c$ , který napájí topení. Tento pracovní režim má tu výhodu, že se triak otevře již při nepatrných teplotních rozdílech (na krátkou dobu a v delších časových intervalech) a tak topení „přítápí“, čímž se udržuje teplota vytápěného prostředí téměř beze změn. Impulsní transformátor může být libovolný malý transformátor s převodem 1:1 až 1:5, pouze je třeba, aby napětí na sekundárním vinutí bylo v provozu asi 2,5 V. Zařízení napájíme z jednoduchého zdroje podle obr. 24b.

Činnost v požadovaném rozmezí teplot lze nastavit odporovým trimrem a potenciometrem 10 kΩ.

## 25. Regulátor teploty s mimořádnou citlivostí

Na obr. 25 je zapojení regulátoru teploty, který v oblasti asi od 15 do 35 °C pracuje s neobyčejnou přesností: udržuje teplotu lázně nebo termostatu s přesností setiny stupně!

Napájecí napětí 24 V je důkladně stabilizováno. Termistor je zapojen jako člen napěťového děliče v relaxačním oscilátoru, jehož aktivním prvkem je tranzistor UJT.

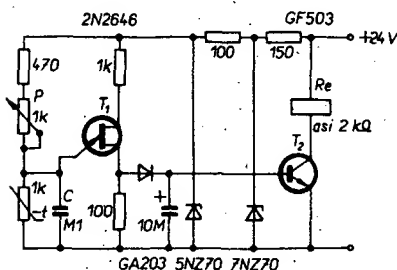


Obr. 25. Regulátor teploty s mimořádnou citlivostí

(Jako náhradu UJT lze použít zapojení s  $T_2$ ,  $T_3$  podle obr. 24). Sníží-li se (třeba i nepatrně) teplota, která je nastavena potenciometrem  $P$ , odpor termistoru se zvětší a oscilátor začne kmitat. Výstupní napětí oscilátoru je usměrněno a filtrováno a ovládá koncový tranzistor  $T_3$ , který spíná relé s odporem cívky asi 2 kΩ. Po zapnutí ohřívacího tělesa se teplota opět zvýší, napětí na kondenzátoru  $C$  se zmenší asi o 1,5 mV, oscilace vysadí a kotva relé odpadne.

## 26. Termostat bez transformátoru

Termostat na obr. 26 slouží k regulaci teploty od 10 do 30 °C a je vhodný k udržování teploty v místnosti s přesností asi 1 °C. Výhodu má v tom, že nepotřebuje transformátor, napájecí napětí se získává z napětí sítě. To ovšem současně vyžaduje zvýšenou opatrnost při manipulaci s přístrojem!

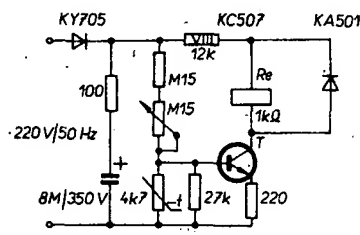


Obr. 26. Termostat bez transformátoru

Síťové napětí je usměrněno diodou a vyfiltrováno. Na děliči v bázi  $T$  bude napětí asi 300 V. Potenciometr děliče – jeho hřídel můžeme opatřit stupnicí a cejchovat ji pro požadovaný rozsah teplot – slouží k regulaci, čidlem je termistor. K uvedenému účelu bude vyhovovat spíše hmotový termistor s velkou tepelnou setrvačností (např. typ z řady NR-M2 nebo NR-F2).

Při snížení jmenovité teploty se zvětší odpor termistoru a báze tranzistoru se stává kladnější. Tranzistor se otevírá, relé přitáhne. Po dosažení jmenovité teploty se tranzistor vrátí do klidného stavu.

## 27. Termostat pro automatické pračky a bojler

V automatických pračkách, bojlerech apod. nepotřebujeme při udržování teploty

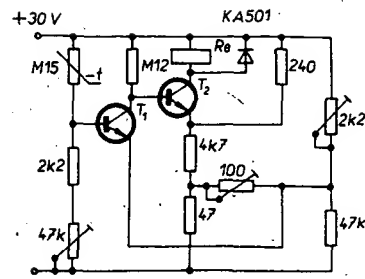

Obr. 27. Termostat pro automatické pračky a bojler


přesnost větší než 2 až 3 °C. Zapojení pro toto použití je na obr. 27, jeho napájecí napětí může kolísat v rozmezí 26 až 34 V. Teplotu lze regulovat od 30 do 90 °C. Přesnost regulace je do 50 °C asi  $\pm 1$  °C, při vyšších teplotách je asi dvojnásobná. Tolerance  $\pm 1$  °C je dokonce nutná, protože při menší hysterezi by relé neustále spínalo a rozpínalo výkonové topení. Jako termistor by k tomuto účelu vyhovoval hmotový termistor, termistor tohoto druhu se však u nás s tak velkým odporem nevyrábí, proto budeme nuceni použít perlickový termistor, kupř. 15NR10, 15NR15 nebo pod.

Na funkci zařízení není nic mimořádného, teplotu nastavíme proměnným odporem (potenciometrem) 47 kΩ. Použijeme-li zařízení v automatu, kde potřebujeme konstantně nastavit několik různých teplot (kupř. 30, 60, 90 °C), pak jednotlivé rozsahy nastavíme zvláštními odporovými trimry a potřebný rozsah volíme přepínačem. Odpadnutí, popř. přitáh relé nastavíme odporovými trimry 100 Ω, popř. 2,2 kΩ. K napájení stačí jednoduchý nestabilizovaný zdroj. Relé použijeme výkonové, aby jeho kontakty snesly velké zatížení.

## 28. Elektronický teploměr

V zapojení podle obr. 28a nepoužijeme k měření teploty jako čidlo termistor, ale využijeme teplotní závislosti přechodu křemíkové polovodičové diody. Výhoda tohoto řešení spočívá v tom, že můžeme měřit teplotu od bodu mrazu až do bodu varu a při změně polarity měřidla měřit i teplotu pod bodem mrazu.

Teploměr napájíme z baterie 9 V. K dosažení dobré přesnosti měření napájecí napětí důkladně stabilizujeme pomocí tranzistoru MOS. KF521 pracuje jako zdroj konstantního proudu, napájecí napětí je stabilizováno

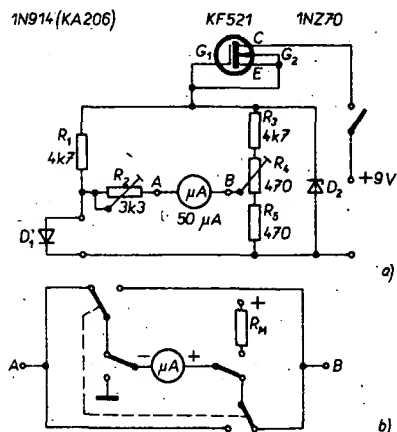

Obr. 28. Elektronický teploměr



i Zenerovou diodou 6 V. Odpor  $R_3$ ,  $R_4$  a  $R_5$  pracují jako děliče napětí – kompenzují proud protékající diodou  $D_1$  a umožňují nastavit nulu na měřidle. Odpor  $R_1$  omezuje proud snímací diody. Při změně teploty se proud diody mění a vzniklý rozdílový proud protéká přes  $R_2$  a měřidlo.

Diodu  $D_1$  upevníme do špičky pouzdra od kuličkového pera nebo pod. Pomocí přepínače (obr. 28b) můžeme měřit i nízké teploty a kontrolovat napětí baterie. Odpor  $R_M$  je předřadný odpor k měření napětí baterie. Přístroj cejchujeme pomocí přesného teplo- měru. Štupnice by měla být téměř přesně lineární.

## Pomocná zařízení pro motorová vozidla


### 29. Poplachové zařízení

Proti zlodějům a vykradačům aut se obec motoristů brání všelijak. Jedním z možných způsobů je hlídání aut na dálku pomocí vysílače KV nebo VKV. Jeho použití – které je vázáno příslušnými předpisy o vysílači – bude výhodné tam, kde v blízkosti bydliště majitele vozu parkuje mnoho dalších vozů, kupř. ve velkých sídlištích, vězových domech apod., neboť v takovém případě obvykle zvuk poplašného zařízení klasického typu majitel auta z okna např. v desátém podlaží nemůže vůbec identifikovat. Stavbu doporučuji jen vyspělým amatérům; znalým příslušných předpisů i vysílací techniky.

Princip tohoto způsobu zabezpečení auta spočívá v tom, že v autě umístíme malý vysílač, který se uvede v činnost otevřením dveří, kapoty, zavazadlového prostoru apod. Vysílač pak začne vysílat modulovaný signál. Přijímač v bytě signál zachytí, dešifruje a uvede v činnost poplašné zařízení.

Abychom nemuseli stavět přijímač, použijeme obyčejný tranzistorový přijímač, který má rozsah KV, příp. KV v pásmu 11 m. V prvním případě vysílač může pracovat na kmitočtu 72, popř. 90 až 110 MHz, ve druhém na 27,12 MHz (u nás pouze na 27,12 MHz, schválili vysílač Správa radiokomunikací).

Vysílač je velmi jednoduchý, s nepatrným výkonem, protože obvykle potřebujeme, aby měl jen malý dosah. Zapojení je na obr. 29a. Údaje cívek pro různé vysílací kmitočty:

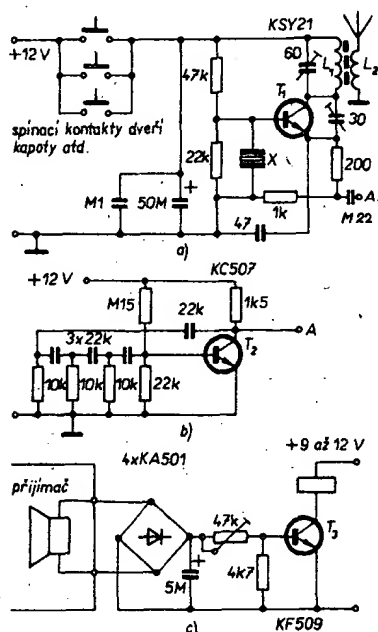

Obr. 29. Poplachové zařízení na dálku; a) vysílač, b) modulátor, c) doplněk k přijímači

Tab. 4.

Typ	Rok	Vzdálenost kontaktů [mm]	Sepnutí kontaktů	
			úhel [°]	[%]
Fiat 500	1969	0,5 ± 0,03	80 ± 3	66,6
Fiat 850	1970	0,45 ± 0,03	60 ± 2	66,5
Fiat 850 Coupé	1970	0,5 ± 0,03	60 ± 3	66,5
Fiat 124	1970	0,4 ± 0,03	60 ± 3	66,6
Fiat 125	1970	0,45 ± 0,03	60 ± 3	66,5
Fiat 128	1970	0,4 ± 0,03	55 ± 3	61
Ford 17M	1970	0,4 ± 0,03	50 ± 2	55,5
Ford 20M	1970	0,4 ± 0,03	38 ± 2	63
Ford Escort	1970	0,4 ± 0,03	39 ± 1	65
Moskvíč 408	1965	0,45 ± 0,05	50 ± 2	55,5
Moskvíč 412	1970	0,4 ± 0,05	50 ± 2	55,5
Opel Kadett	1970	0,45 ± 0,03	50 ± 3	55,5
Opel Rekord	1970	0,45 ± 0,03	50 ± 3	55,5
Fiat Polski 125	1968	0,45 ± 0,03	50 ± 2	55,5
Renault R4	1970	0,4 ± 0,03	57	63,5
Renault R10	1970	0,4 ± 0,03	57	63,5
Renault R12	1970	0,4 ± 0,03	57	63,5
Renault R16	1970	0,4 ± 0,03	61 ± 3	67,5
Škoda Octavia Combi	1970	0,35 ± 0,03	50 ± 2	55,5
Škoda 1000-MB	1967	0,45 ± 0,05	55 ± 2	61
Škoda 1100-MB	1970	0,45 ± 0,03	55	61
Škoda S-100	1970	0,45 ± 0,05	55 ± 2	61
Škoda R-110	1972	0,45 ± 0,05	55 ± 2	61
Škoda S-110	1971	0,45 ± 0,05	55 ± 2	61
Trabant 601	1970	0,4 ± 0,05	132 ± 5	36,6
Volga M-21	1965	0,4 ± 0,03	40 ± 2	44,5
Volga M-24	1971	0,4 ± 0,03	40 ± 2	44,5
Volkswagen 1300	1970	0,4 ± 0,03	50 ± 3	55,5
Volkswagen 1302	1970	0,4 ± 0,03	50 ± 3	55,5
Volkswagen 1500	1970	0,4 ± 0,03	50 ± 3	55,5
Volkswagen 1600T, TL	1970	0,4 ± 0,03	50 ± 3	55,5
Wartburg 353	1970	0,4 ± 0,03	132 ± 2	36,6
Žiguli VAZ 2101	1971	0,4 ± 0,03	55 ± 3	61

Krystal [MHz]	Ø kostičky cívky [mm]	Počet závitů		Ø drátu [mm]
		L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	
27,12	8	15	4	0,8
72	8	5	2	1
90 až 110	10 (bez jádra)	5	1	1

Vinutí jsou na kostičce nad sebou, na spodním konci je  $L_2$ .

Modulátor na obr. 29b kmitá na kmitočtu asi 1 kHz, pro daný účel jeho stabilita stačí. Jako anténu lze použít obyčejnou teleskopickou anténu nebo anténu z autorádia.

Pro příjem signálu použijeme komerční přijímač s doplňkem podle obr. 29c. Přijímač je naladěn na kmitočet vysílače v autě. Signál uslyšíme z reproduktoru, komu by to však nestačilo, může vyvést signál z výstupu pro druhý reproduktor nebo z přípojky pro sluchátko, usměrnit ho a usměrněným signálem napájet bázi spínacího tranzistoru. Ozve-li se pak vysílač, přijímač signál zachytí, demoduluje a usměrněný signál po zesílení spíná relé, které sepne poplašné zařízení. Pochopitelně musí být přijímač „po nocích“ zapnutý, není však problémem napájet ho ze sítě. Vysílač nezatěžuje akumulátor odběrem proudu, neboť proud z akumulátoru se odebírá pouze v případě poplachu.

### 30. Měření úhlu sepnutí kontaktů


Měření a nastavování vzdálenosti kontaktů přerušovače klasickým způsobem nepatří k oblíbeným zábavám motoristů, kromě jiné, ho i proto, že přesnost většiny nastavovacích metod není právě ideální. Přitom změna vzdálenosti kontaktů přerušovače ztěžuje, nebo i znemožňuje provoz: je-li mezera větší, start je nesnadný, chod motoru je nepravdělný, zvětšuje se spotřeba. Je-li mezera

menší, kontakty se opalují. K bezvadné funkci motoru je důležité dodržet předepsané úhly sepnutí kontaktů. Nastavení vzdálenosti kontaktů je jen náhradou nastavení těchto úhlů. Každý výrobce udává přesné úhly sepnutí kontaktů (tab. 4).

Tyto úhly jsou nezávislé na rychlosti otáčení motoru, mění se jen čas průběhu. Je však třeba upozornit na to, že někdy můžeme nastavit vzdálenost kontaktů přerušovače absolutně přesně, avšak pro opotřebení vačky, ložiska apod. nedosáhneme za provozu stanoveného úhlu a tím prakticky nedosáhneme potřebné velikosti indukovaného napětí (při krátkém sepnutí kontaktů, tj. při malém úhlu).

Místo měření vzdálenosti kontaktů přístrojem je proto vhodnější měřit úhel sepnutí elektronicky. Tato metoda je přesná a koncokně i snadnější (obr. 30). Signál odeberáme z kontaktu přerušovače a ihned na vstupu přístroje odfiltrujeme vyšší harmonické. Tím dostáváme na bázi  $T_1$  napětí obdélkovitého průběhu. Po dobu otevření kontaktu přerušovače je na něm plné napětí akumulátoru, po dobu sepnutí je napětí nulové. Poměr doby dvou napětí se tedy rovná poměru doby otevřeného a zavřeného stavu kontaktů. Střední hodnota (průměr) stejnosměrného signálu (bez ohledu na rychlost otáčení motoru) odpovídá úhlu otevření kontaktů, poměr střední a špičkové hodnoty vyjadřuje úhel rozepružení kontaktů v procentech.

Zapojení přístroje je na obr. 30. Na vstupu je filtr, který „vyčistí“ užitečný signál od různých rušivých zámitů apod. Během sepnutí kontaktů přerušovače je tranzistor uzavřen, při rozpojení kontaktů se otevře. Napětí na výstupu tranzistoru  $T_1$  integrujeme pomocí článku RC, 4,7 kΩ a 2 μF.

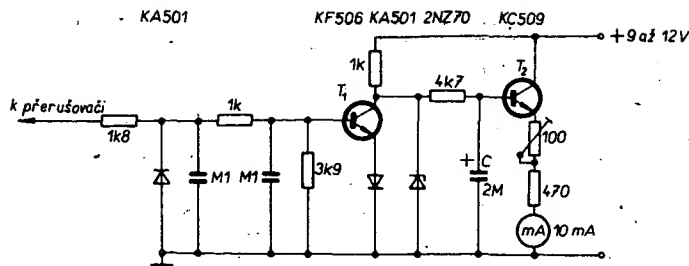


**Obr. 30. Měřič úhlu sepnutí kontaktů**

Napětí na kondenzátoru  $C$  bude úměrné úhlu sepnutí kontaktů. Toto napětí řídí otevírání druhého tranzistoru v zapojení emitrového sledovače. Výhyčka měřidla bude proto úměrná úhlu sepnutí kontaktů. Stupnice měřidla je lineární, nejvhodnější bude dělení na 100 dílků, tedy přímo v procentech.

Cejchovaný přístroj je velmi jednoduchý: se zkratovaným vstupem pomocí odporového trimru nastavíme ručku měřidla na plnou výchylku. Přivedeme-li na vstup kladné napětí, ručka se má vrátit na nulu. Přesně lze nastavit nulu výběrem diod a tranzistorů.

### 31. Poplachové zařízení se zpožděním

Nemá-li poplachový signál určité zpoždění, přináší hlídaci zařízení těžkosti pro majitele vozidla proto, že skrytý spínač musí být umístěn někde vně vozidla. U poplachového zařízení se zpožděním může majitel vozu sepnout skrytý spínač, umístit jej ve voze, pak opustit vůz a zařízení zůstává v pohotovosti. Když někdo vnikne do vozu, několik vteřin se nic neděje, poplašné zařízení se uvede v činnost teprve po uplynutí určité doby.

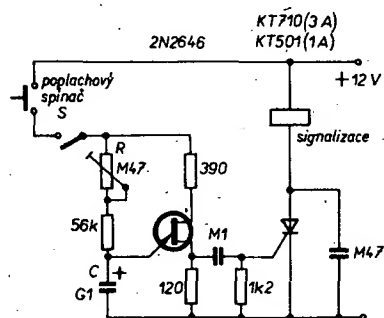

**Obr. 31. Poplachové zařízení se zpožděním**

Poplachové zařízení se zpožděním je na obr. 31. Po sepnutí spínače  $S$  je přístroj v pohotovosti. Aby se zařízení uvedlo v činnost, musí se sepnout poplachový spínač (tláčtko). Po jeho sepnutí se začíná nabíjet kondenzátor  $C$  přes potenciometr  $P$ . Doba nabíjení je závislá na nastavení proměnného odporu  $R$ . Když se nabije kondenzátor asi na velikost napájecího napětí, tranzistor UJT (jeho náhradu viz obr. 24) se otevře, dodá impuls na zapalovací elektrodu tyristoru, který „spustí“ poplachový signál. Při zafazování blikáče (obr. 18) může být signál přerušován pomocí relé a výstraha bude intenzivnější.

### 32. Digitální indikátor rychlosti otáčení motoru u auta


Má-li někdo chuť pohrát si se stavbou zajímavého přístroje, jehož zapojení je na obr. 32, může postavit unikátní otákoměr, který místo běžných choulolistových nebo málo dostupných vhodných měřidel bude indikovat barevnými žárovkami, v jakém režimu pracuje motor. Jednotlivé žárovky budou signalizovat činnost motoru takto:

- $\dot{Z}_1$  – motor má velmi malou rychlost otáčení, nelze zatěžovat;
- $\dot{Z}_2$  – motor pracuje pod svým optimálním výkonem, zatížit ho lze jen poměrně málo;
- $\dot{Z}_3$  – motor má optimální rychlost otáčení, zátěž může být značná;
- $\dot{Z}_4$  – motor je na hranici optimálního pracovního režimu;
- $\dot{Z}_5$  – motor je „přetáčen“.

Při konstrukci zařízení vycházíme z klasického zapojení otáčkoměrů. Na jeho vstup (obr. 32) připojíme neuzemněný konec primárního vinutí zapalovací cívky. Obdélníkovité impulsy integrujeme členem  $RC$ ; na kondenzátoru  $C$  je stejnosměrné napětí, úměrné rychlosti otáčení motoru. Velikost tohoto napětí řídí čtyři klopné obvody, které mají na výstupu žárovky  $Z_2$  až  $Z_5$ ;  $Z_1$  je připojena do obvodu tranzistoru  $T_3$  a svítí při nevybuzeném klopném obvodu. Citlivost jednotlivých klopných obvodů se nastaví odporovými trimry 47 k $\Omega$ . Citlivost jednotlivých klopných obvodů nastavíme generátorem napětí pravoúhlého tvaru. Při čtyřválcovém, čtyřtaktém motoru bude

$$f = \frac{n}{30}$$

kde  $f$  je kmitočet v Hz,  $n$  je rychlost otáčení motoru v ot/min. Kupř. při rychlosti 3000 ot/min. bude kmitočet generátoru 100 Hz.

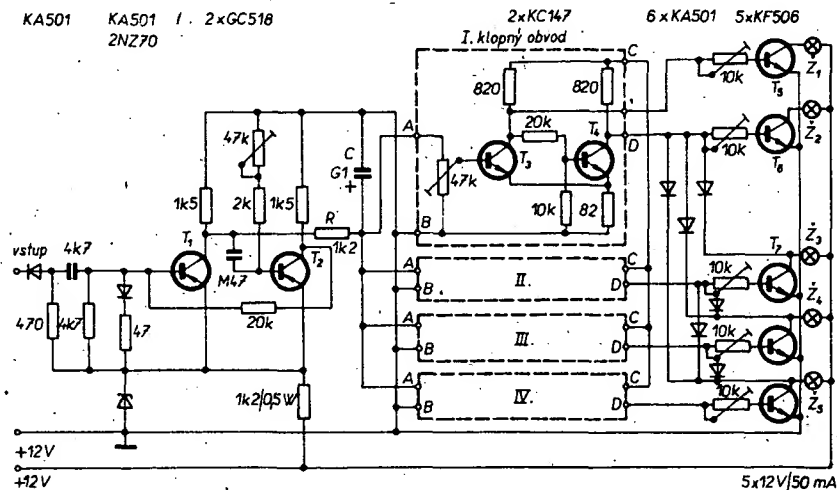


Obr. 32. Digitální indikátor rychlosti otáčení automobilového motoru

Indikační žárovky umístíme v autě tam, kde nemohou být považovány za signální světla, patřící k vybavení vozidla.

### 33. Intervalové spínače


V různých publikacích již byla otištěna celá řada intervalových spínačů, které jsou téměř nezbytné při jízdě autem za nepohody. K této řadě chcí přidat další dva typy spínačů, které jsou materiálově nenáročné a pracují naprosto spolehlivě. S uvedenými součástkami je možné dosáhnout intervalů sepnutí asi do 30 až 40 vteřin, což bohatě stačí. K regulaci je možné použít proměnný odpor, jímž lze regulovat intervaly plynu (závislost natočení hřídele a doby sepnutí však není lineární), popř. lze nastavit potřebné intervaly proměnným odporem a změřené odpory dráhy potenciometru nahradit pevnými odpory, které budeme přepínat přepínačem. Obě varianty jsou univerzální, vhodné při napájecím napětí 6 nebo 12 V, pouze u napájení 12 V zařadíme do přívodu kladného napájecího napětí odpor asi 50  $\Omega$ .

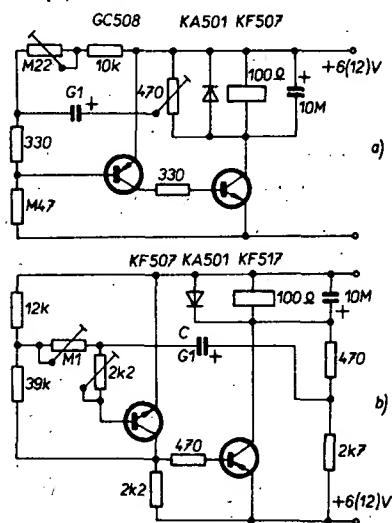

**Obr. 33. Intervalový spínač**

U varianty podle obr. 33a nastavíme dobu sepnutí relé odporovým trimrem  $470\ \Omega$  (doba asi jedna vteřina). V této variantě je první tranzistor germaniový.

Druhá varianta (na obr. 33b) používá komplementární křemíkové tranzistory. Doba sepnutí je určena kapacitou kondenzátoru  $C$  a odporovým trimrem. Nastavením

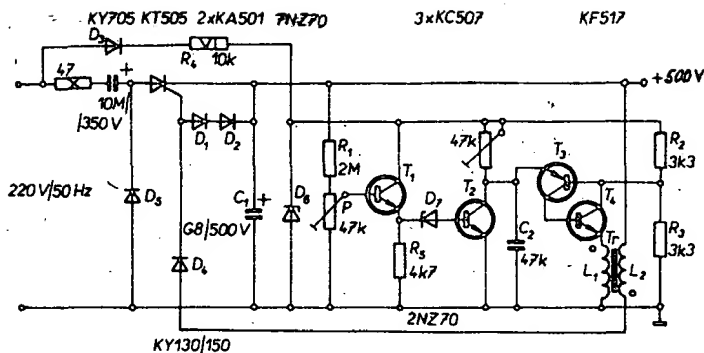

Obr. 34. Konstantní napětí u síťového blesku

delší doby sepnutí relé můžeme dosáhnout toho, že stěrač vykoná dva pohyby při každém sepnutí relé.

## Elektronika a fotografování

### 34. Konstantní napětí u síťového fotoblesku

U elektronických blesků, které napájíme přímo ze sítě, bývá problémem, aby se napětí na elektrolytickém výbojovém kondenzátoru nezvětšilo nad stanovenou mez – obvykle 450 až 550 V – protože hrozí jeho proražení. Tento problém bývá řešen pomocí omezovacího odporu, paralelně připojeného ke kondenzátoru, varistorem, pomocí relé apod.

Zařízení na obr. 34 používá jiné řešení uvedeného problému a udržuje nastavené napětí s přesností 1 až 2 V, proto se hodí i pro jiná zařízení.

Výbojový kondenzátor nabíjíme obvyklým způsobem napětím ze zdvojevače. Rozdíl proti klasickému zdvojevači je v tom, že jedna dioda je nahrazena tyristorem. Na jeho řídicí elektrodu přivádíme otevírací napětí jen do té doby, dokud se napětí na nabíjeném kondenzátoru nezvětší na stanovenou mez. Potom již tyristor nevede a napětí na kondenzátoru se dále nezvětšuje.

Tyristor se otevírá signálem relaxačního oscilátoru, který je synchronizován síťovým napětím. Oscilátor je konstruován pomocí tranzistoru UJT, popř. jeho náhradou ( $T_3$  a  $T_4$ ). Oscilátor je při kladné půlce napájen Zenerovým napětím, při záporné je bez napětí. Dioda  $D_3$  snižuje ztrátu  $R_4$  na polovinu, nahradíme-li  $R_4$  odporem na zatížení 10 až 12 W, pak můžeme diodu vynechat.

Impulsy relaxačního oscilátoru přivádíme na řídicí elektrodu tyristoru přes malý oddělovací transformátor;  $D_4$  „užaví“ jejich záporné špičky. Diody  $D_1$  a  $D_2$  chrání obvod k otevírání tyristoru před cizími signály.


Napětí na  $C_1$  působí spád napětí na odporovém trimru  $P$ . Toto napětí se objeví i na  $R_5$ . Když toto napětí dosáhne napětí Zenerovy diody, otevírá se  $T_2$  a zkratuje se  $C_2$ , oscilace se přeruší. Zmenší-li se napětí na  $C_1$ ,  $T_2$  se uzavře a oscilátor opět bude pracovat.

Transformátor může být navinut ve feritovém hrníčku o  $\varnothing$  18 mm nebo menším,  $L_1$  má 100 a  $L_2$  50 závitů drátu o  $\varnothing$  0,1 mm. Začátky jednotlivých vinutí transformátoru jsou označeny tečkou, polaritu je třeba dodržet.

### 35. Měření intenzity elektronického blesku

Ke srovnání dvou nebo více blesků, příp. ke kontrole staršího blesku, zda se nemění jeho vlastnosti, slouží jednoduchý přístroj na obr. 35.

I když přístroj může sloužit jen jako pomocné zařízení, může ušetřit pracné zkoušky pomocí zkušebních snímků. Fotoodpor – jsou vhodné všechny typy, které jsou u nás k dostání – při náhlém osvětlení zmenší svůj odpor a do báze tranzistoru poteče určitý proud. Tranzistor se otevře, nabije se kondenzátor  $C_2$  a měřidlo ukáže určitou výchylku. Srovnáním s nějakým normálem můžeme zhotovit tabulku nebo přímo stupnici osvitových čísel, a tak zjistit intenzitu zkoušeného blesku.

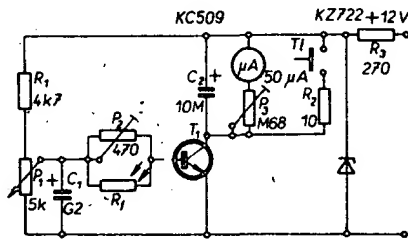


Obr. 35. Měřič intenzity blesku

Přístroj nulujeme tlačítkem. Pomocí  $P_1$  (při běžném osvětlení) nastavíme na měřidle nulu,  $P_2$  slouží k linearizování odporu fotoodporu,  $P_3$  k nastavení měřidla (můžeme ho nahradit přepínačem s pevnými odpory. Pomměr odporů by mohl být 1:1, 4:2 atd.). K dosažení co největší přesnosti přístroje je napájecí napětí stabilizováno.

### 36. Expozimetr

Na obr. 36 je jednoduchý expozimetr, vhodný především k použití při zvětšování; oceňované měřidlo lze však použít i k měření intenzity osvětlení i v jiných podmínkách.

Potenciometrem  $P_2$  na měřidle nastavíme nulu při zatemněném fotoodporu,  $P_1$  slouží k nastavení citlivosti. Tranzistory protéká určitý proud i při zatemněném fotoodporu, tento proud však neprotéká měřidlem. Změní-li se proud tekoucí  $T_1$  (vlivem osvětlení fotoodporu), začíná protékat proud i měřid-

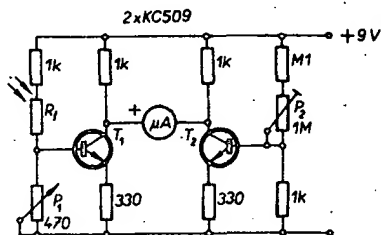

Obr. 36. Expozimetr

lem, protože byla porušena rovnováha můstkového zapojení. Měřidlo cejchujeme srovnáním s jiným expozimetrem nebo zkusmo. Pro práci v temné komoře, nebo i všude jinde, kde bude velmi slabé osvětlení, bude nejvýhodnější používat fotoodpor WK 650 60 nebo 650 61.


### 37. Intervalový spínač pro fotografické účely s integrovanými obvody


Mnoho fotografií i filmových záběrů se stalo zajímavými tím, že se jimi snímáné pomalé děje urychlily – dosud nepozorované pohyby se staly viditelnými, mám na mysli kupř. rozvinutí květu, líhnutí motýla, doslova vzato i růst trávy apod.

Nebudu vysvětlovat podrobně, jak se tyto snímky dělají (fotografický nebo filmovací přístroj se postaví na stativ a jednotlivé záběry se snímají v určitých intervalech, pohybující se od několika vteřin až do několika hodin). K podobným záběrům se používají především filmovací přístroje; velmi zajímavý seriál snímků tohoto druhu lze však pořídít i fotografickým aparát, který má motorový pohon. Aparát přitom může být spážen s osvětlením (elektronický blesk, osvětlovací žárovky) a může sloužit i k hlídání určitého prostoru a v určitých intervalech pořizovat kontrolní snímky atd. Použití přístroje konstruovaného pro výše uvedenou činnost je velmi různorodé a mnohostranné.


Náš přístroj na obr. 37 je schopen pomoci multivibrátoru a děliče kmitočtu s integrovaným obvodem řídit tyristor, který v určitých časových intervalech spíná vybavovací magnetickou spoušť. Po uplynutí několika vteřin uzavěrku opět zavře. Interval mezi jednotlivými záběry můžeme nastavit takto: bez použití  $P_1$  lze často regulovat plynule asi od 2 až 3 sekund pomocí potenciometru  $P_1$  asi od dvou minut. Použijeme-li integrované obvody TESLA MH7490, tj. desítkové čítače, pak lze časy v uvedeném rozmezí dělit deseti nebo stem, a tak maximální dobu, nastavenou multivibrátorem, prodloužit až stokrát, tj. na 200 minut = 3 hodiny 20 minut. Použijeme-li tři MH7490, lze intervaly prodloužit ještě desítkrát, tj. na 33 hodin 20 minut.

Na obr. 37a je zdroj pro celý přístroj. Pro transformátor stačí jádro např. M20 nebo podobné. Napětí vinutí  $L_1$ , stejně jako diodu  $D_1$  až  $D_4$  bude třeba zvolit podle toho, o jaký typ vybavovače se bude jednat (jaké napětí

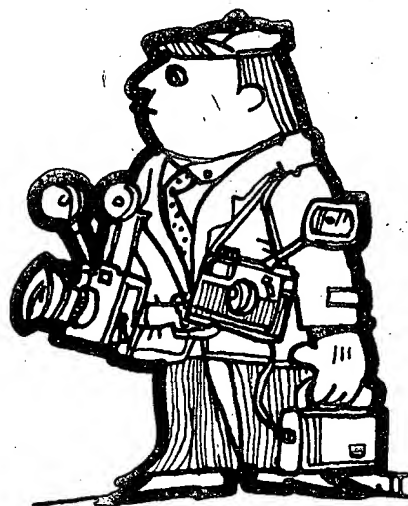

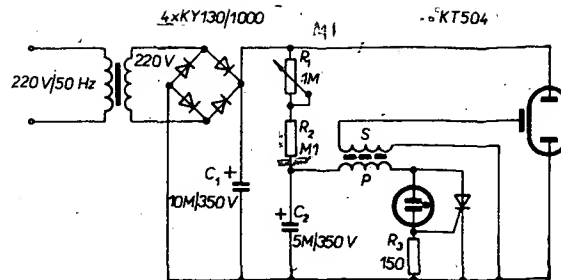

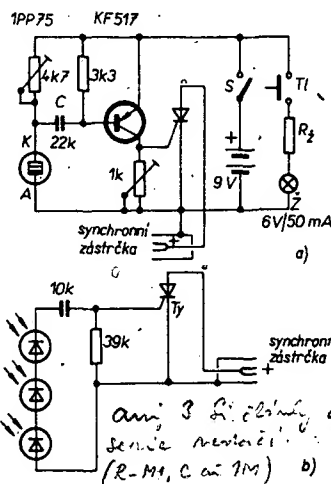
Obr. 37. Intervalový spínač s integrovanými obvody; a) zdroj, b) elektronická část



Osvětlení jedním nebo několika samostatnými blesky, řízené světlem řídícího blesku, dává mnohem lepší výsledky, než osvětlení jediným bleskem – obdobně, jako u klasického ateliérového osvětlení s několika žárovkami. Jednoduchý přípravek na obr. 38a je


Na vstupu jsou tři křemíkové fotodiody (solární články) v sérii. Osvětli-li se, vznikne na nich napětí, které – jako v předešlém případě – prochází kondenzátorem. U tohoto zapojení je impuls natolik intenzivní, že je schopen i bez zesílení otevřít tyristor, který zkratuje synchronní kontakt blesku. V originálu je použit tyristor General Electric C106B3 v plastickém pouzdru na 300 V, 4 A. K uvedení do vodivého stavu potřebuje 0,8 V/200  $\mu$ A.

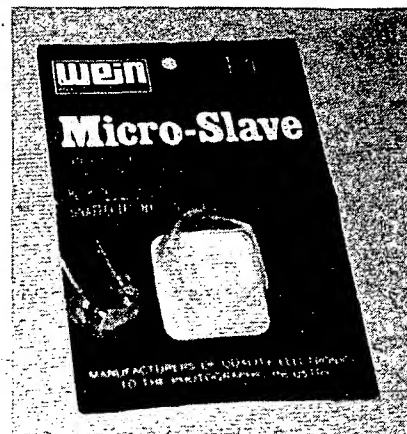Někdy je výhodnější použít ke světelné indikaci stroboskop, než konstantně svítící žárovku – světelná indikace je pak výrazněj-



### Obvod k synchronizaci blesků


Napětí 220 V z oddělovacího transformátoru usměrníme a na kondenzátoru  $C_1$  dostaneme napětí asi 300 až 320 V. Proto musíme použít výbojku buď tyčinkovou z NDR, která má provozní napětí již od 250 V, nebo sovětskou IFK120. Výkon záblesku bude jen nepatrný, asi 0,5 Ws, při trvalém provozu s kmitočtem 10 Hz bude ztrátový výkon asi 5 W. Přes regulační proměnný odpor  $R_1$  a odpor  $R_2$  se nabíjí kondenzátor  $C_2$ . Dosáhne-li napětí na kondenzátoru zápalného napětí doutnavky, tyristor se otevře a náboj  $C_2$  se vybije přes primární vinutí zapalovacího transformátoru. Výbojka dostane zapalovací impuls a náboj  $C_1$  se vybije. Zapalovací transformátor má jako primární vinutí  $P5$  závitů drátu o  $\varnothing$  0,3 mm, sekundární vinutí má asi 1000 závitů drátu o  $\varnothing$  0,08 až 0,1 mm na feritové tyčince nebo ve feritovém hrníčkovém jádru.

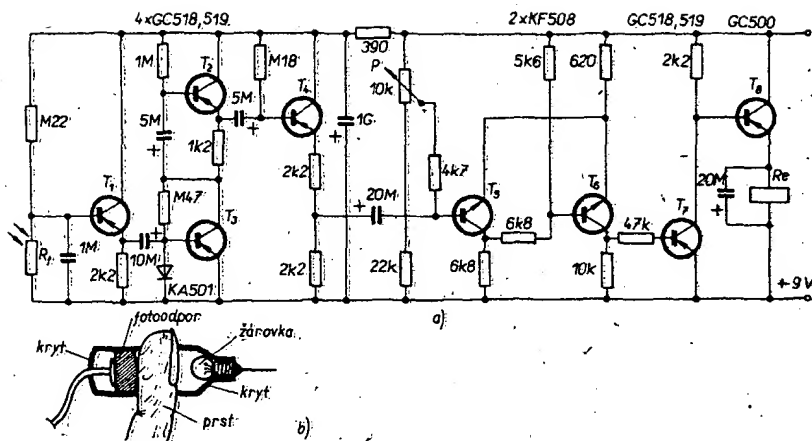

Obr. 44. Čítač tepů

Snímač tepů je fotoelektrický (fotodpor umístíme buď na konci některého prstu nebo na ušním laloku. Prst nebo ušní lalok z druhé strany prosvítíme miniaturní žárovkou, napájenou stejnosměrným napětím. Přípravek umístíme do krytu, aby fotodpor reagoval jen na světlo žárovky – obr. 44b).

Srdeční tepy se projevují na prosvícených místech periodickými „vlnami“ krve, které pravidelně zatemňují fotodpor. Tyto změny se objeví na emitoru  $T_1$  jako impulsy, které se zesilují zesilovačem s  $T_2$  a  $T_3$ . Přes emitorový sledovač  $T_4$  přivádíme zesílené impulsy na Schmittův klopný obvod s  $T_5$  a  $T_6$  a s počítacím relé na výstupu. Přístroj není náročný na materiál, kromě  $T_5$  a  $T_6$  vystačíme i s germaniovými tranzistory. Fotodpor má citlivě reagovat na malou změnu osvětlení. K napájení použijeme dvě ploché baterie v sérii, k napájení žárovky je výhodné použít zvláštní baterii.

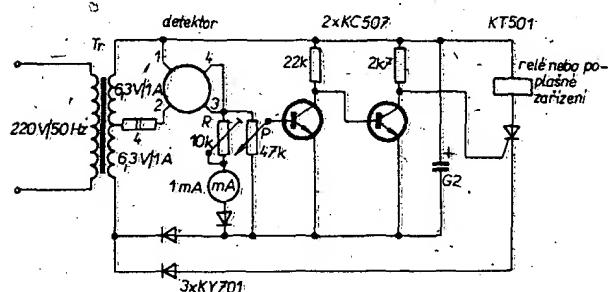

45. Indikátor plynu

O nebezpečí unikajícího plynu a o následcích tohoto jevu ví každý dost – nehody tohoto druhu s tragickým koncem jsou na denním pořádku. V posledních letech byl vyvinut polovodičový prvek, který je mimořádně citlivý na sebemenší stopu plynu v ovzduší a v jednoduchém zapojení oznamuje nebezpečí dávno předtím, než se může „něco stát“. Tyto polovodiče vyrábějí a prodávají různé firmy v zahraničí v nejrůznějších provedeních. Kupř. Metronix v Holandsku vyrábí tyto typy:

H 10 – velmi citlivý na všechny výbušné plyny, ale má malou stabilitu;

BM 10 – poněkud méně citlivý, ale má dobrou stabilitu. Vyhovuje pro všechny hořlavé plyny;

BL 10 – má dobrou stabilitu, vyhovuje pro přesná měřicí zařízení;


CM 10 – má vlastnosti jako předešlý indikátor, velmi dobře indikuje i plyn CO;

CL 10 – tento typ je nejcitlivějším indikátorem i pro CO.

Detektory jsou polovodiče s vodivostí typu n na bázi dioxidu cínu a jsou ohřívány platinovým drátem. Za přítomnosti plynů se energie elektronů mění a tím se mění i odpor polovodiče. Kupř. při přítomnosti jedné tisí-

Obr. 46. Indikátor stavu log. 1 a log. 0

Obr. 45. Indikátor plynu

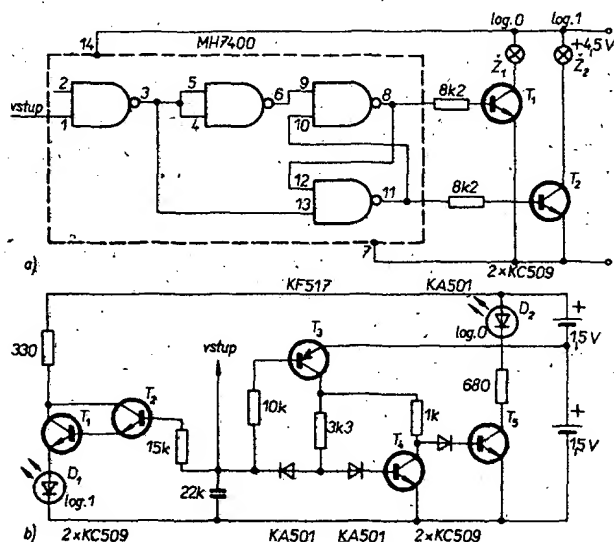


ciny objemu plynu v ovzduší mění polovodič svůj odpor o 5 %. Indikátor se ohřívá proudem asi 500 mA při 1,5 V. Vyrábějí se ve formě válečku o  $\varnothing$  16 až 18 mm, výška je přibližně stejná, vývody jsou ve formě čtyř kolíků, vrchní část je přikryta jemnou kovovou sítkou. Jejich cena se v USA pohybuje kolem šesti dolarů, v NSR kolem dvaceti pěti marek.

Zapojení s indikátorem je na obr. 45. Transformátor se sekundárním napětím  $2 \times 6,3$  V napájí zařízení. Srážecí odpor  $4 \Omega$  slouží k úpravě napájecího napětí. Klidový stav se nastaví potenciometrem P, ručka měřidla odporovým trimrem R. Při změně výstupního napětí se vybudí jednoduchý tranzistorový zesilovač, který přivede zapalovací impuls na tyristor, který spíná relé nebo poplašný zvonek apod.

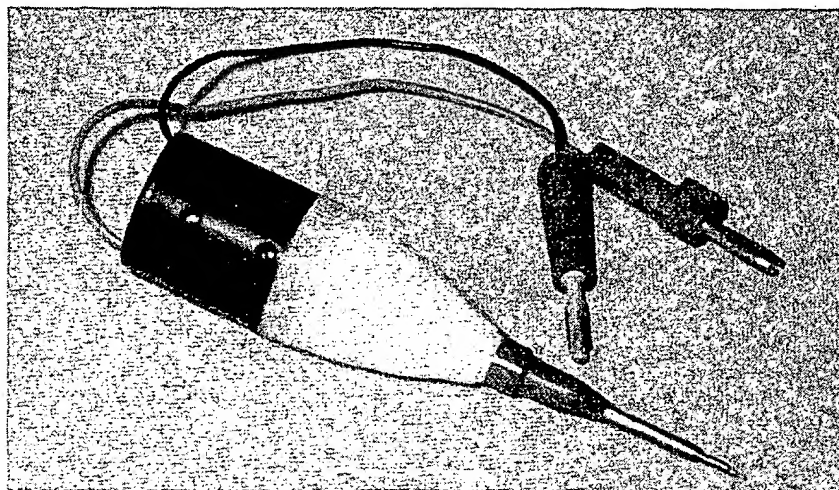46. Indikátor stavu log. 0 a log. 1 s integrovaným obvodem

Pracujeme-li s logickými integrovanými obvody, potřebujeme zjišťovat stav na vstupech nebo výstupech jednotlivých hradel. Tuto kontrolu lze sice obvykle zvládnout i voltmetrem, který přímo ukáže napětí na daném místě, pro vyšší kmitočty tato metoda není však již spolehlivá. K rychlé indikaci stavu je vhodná jednoduchá zkoušečka, která svítem jedné ze dvou žárovek ukáže logický stav na zkoušeném místě.



Jednoduchá zkoušečka – indikátor logických úrovní



Na obr. 46a je zapojení zkoušečky. Je-li na vstupu log. 0, na výstupu 8MH7400 se objeví kladné napětí a pomocí  $T_1$  se rozsvítí žárovka  $Z_1$ , která je červená. Výstup 8 však blokuje  $I_1$  a tranzistor  $T_2$  zůstává v uzavřeném stavu. Přivedeme-li na vstup signál log. 1, na výstupu 8 bude úroveň log. 0, která nestačí otevřít  $T_1$ . Na vývodu  $I_1$  bude však log. 1, tím se otevře  $T_2$  a rozsvítí se zelená žárovka  $Z_2$ .

Celý přístroj je na malé destičce s plošnými spoji, kterou zasuneme do krabice z plastické hmoty (kupř. od filmu) o  $\varnothing$  asi 20 mm, vstup je vyveden ve formě hrotu. Přístroj lze napájet z knoflíkových článků NiCd nebo z ploché baterie. Žárovky jsou miniaturní na 6 V a jsou obarveny hustým roztokem želatiny nebo průhlednou barvou Texba.

Poněkud jiné zapojení je na obr. 46b. Logické úrovně log. 0 a log. 1 jsou indikovány luminiscenčními diodami, přístroj se napájí ze dvou knoflíkových (NiCd) nebo tužkových článků. Nemá-li na vstupu žádné napětí, diody zůstávají tmavé. Úroveň log. 0 se indikuje, je-li na vstupu přístroje napětí 0,35 až 2,5 V; log. 1 se indikuje, je-li na vstupu napětí větší než + 2,5 V. Tvar a konstrukce indikátoru mohou být podobné předchozímu přístroji.

#### 47. Zkoušečka logických obvodů TTL



V amatérských (i profesionálních) podmínkách je žádoucí, abychom si při konstrukci přístrojů ušetřili trápoty s hledáním vadných součástek v konstruovaných přístrojích. Proto je vhodné zkoušet součástky před montáží. Tuto zásadu bychom měli dodržovat i při používání obvodů TTL (u lineárních IO lze tuto zásadu realizovat nesnadno), protože jednoduchá zkoušečka nejčastěji používaných hradel NAND, příp. i klopných obvodů a děliček je dosti jednoduchá.

Co vlastně zkoušíme? Podle pravdivostní tabulky zkoumáme výstupní signál jednotlivých hradel, přivedeme-li na jejich vstupy signál log. 0 nebo log. 1. Obdobně lze zkoušet i jiné obvody (ne však všechny). Stav výstupu je indikován buď žárovkou, nebo měřidlem.

Zapojení zkoušečky je na obr. 47. Na destičku s plošnými spoji připájíme objímku pro obvod TTL (14 nebo 16 vývodů), každý vývod prodloužíme a ukončíme miniaturní, nebo, nemáme-li miniaturní, obyčejnou zdířkou. Zdířky očíslováme podle číslování vývodů IO při pohledu shora. K napájení IO použijeme dvě různobarevné svorky. Měřidlo použijeme se základním rozsahem asi 200 až 500  $\mu$ A s předřadným odporem  $R_M$ , aby konečná výchylka ručky byla 5 V. Připravíme si alespoň deset krátkých, asi 15 cm dlouhých různobarevných izolovaných ohebných vodičů s banánky na obou koncích; ty budeme potřebovat k propojování vývodů IO.


Na společnou desku nebo na dvě oddělené destičky s plošnými spoji připájíme dva jednoduché zesilovače. První z nich, I, obr. 47, slouží k tomu, aby po připojení výstupu některého hradla s log. 1 signál zesílil a rozsvítil žárovku. Jeho vstup je označen V. Druhý zesilovač – II – se vstupem X a výstupem Y můžeme použít pro funkční zkoušky mimo přístroj. Stav vstupu nebo výstupu IO zjišťujeme i voltmetrem, který spojíme s příslušným výstupem pomocí zdířky Z. Úroveň log. 0 a log. 1 nastavíme potenciometrem P, signál odebíráme ze zdířek  $B_1$  a  $B_2$ . Napájecí napětí IO přivedeme ze zdířek A (kladné) a C. Měřidlo lze přepínat, v poloze 1 přepínače slouží jako miliampérmetr, s rozsahem 0,1 A, odpor bočníku závisí na rozsahu měřidla, v poloze 2 pracuje měřidlo jako voltmetr.

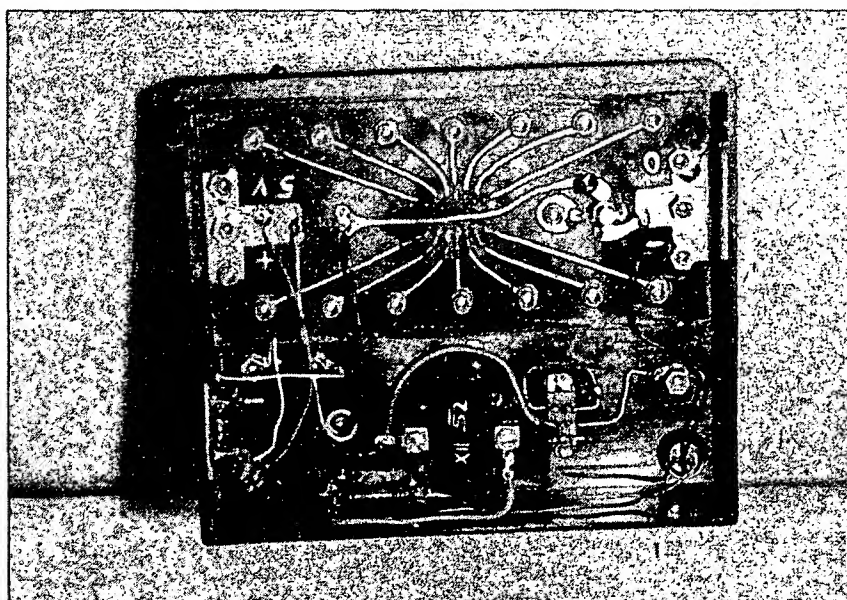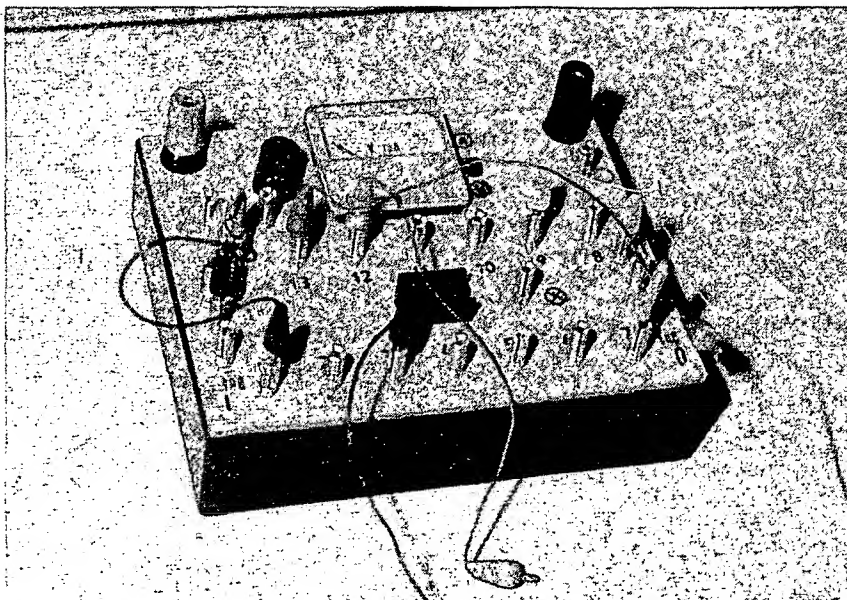Metodu zkoušení nebudu popisovat, jde především o to, aby jednotlivá hradla pracovala podle pravdivostní tabulky. K napájení použijeme externí zdroj, postačí i jedna plochá baterie.



Zkoušečka logických obvodů – horní panel a vnitřní uspořádání

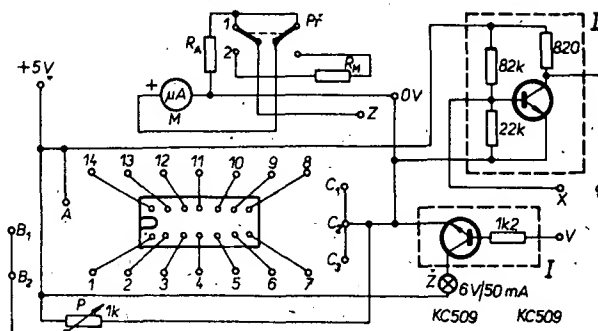Obr. 47. Zkoušečka integrovaných obvodů TTL




#### 48. Indikátor elektrického pole (statického náboje)

Je mnoho pracovišť, na nichž je hromadění statických nábojů nežádoucí nebo i nebezpečné. Dokonce ani v automobilech není statická elektřina vítaným hostem. S jedním tranzistorem řízeným polem (FET) lze sestavit jednoduché indikátory, které opticky signalizují již nepatrný statický náboj nebo jeho pole. Indikátor je tak citlivý, že již z několika metrů signalizuje náboj, který

vzniká kupř. pohazením vlasů rukou, z velké vzdálenosti oznamuje blížící se bouřku apod.

Na obr. 48a je velmi jednoduchý indikátor s tranzistorem MOSFET. Vlivem elektrického pole, jehož vzorek přivádíme na řídicí elektrodu, se mění proud mezi emitorem a kolektorem; proud je ovšem třeba před

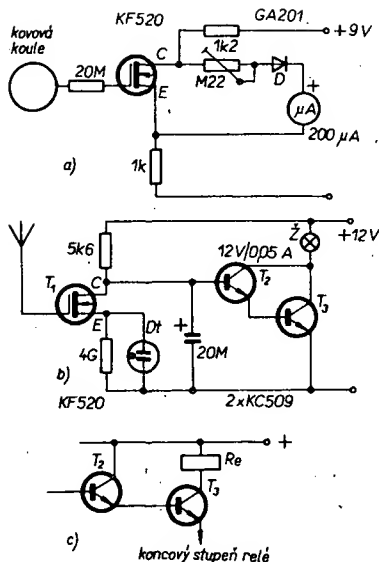

Obr. 48. Indikátory statického elektrického pole


měřením vykompenzovat odporovým trimrem.

Na obr. 48b je citlivější zařízení, indikace je světelná. Místo žárovky můžeme podle obr. 48c zapojit relé, jímž lze spínat libovolné zařízení. „Snímačem“ náboje je 10 až 30 cm dlouhý izolovaný drát. Doutnavka *Dr* chrání MOSFET před vysokým napětím.
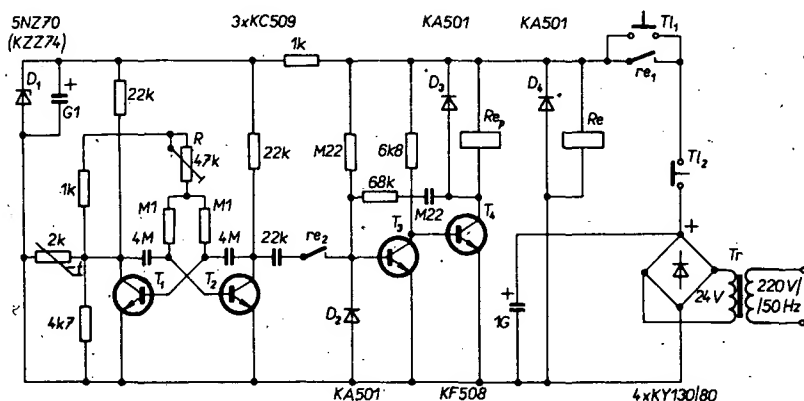
## 49. Elektronické stopky

Elektronické měření času má velmi široké pole působnosti a úspěšně nahrazuje a vytlačuje klasické stopky. Ve spojení s časovým spínačem jsou možnosti použití elektronických stopek ještě znásobeny.

Zařízení na obr. 49 dává vteřinové impulsy, které zaznamenává počítací relé *Re*. Je nevýhodou, že běžné počítací relé má dekadický systém, a neumí proto počítat vteřiny, minuty a hodiny. Jsou však i taková relé, která počítají časové údaje, ta se však dají sehnat pouze velmi zřídka a velmi nesnadno.




Přístroj se spouští zmáčknutím tlačítka  $Th_1$ . Cívka relé  $Re$  přitáhne kotvu a tím je zařízení napájeno přes kontakty  $re_1$ . Přístroj se vypíná zmáčknutím rozpínacího tlačítka  $Th_2$ .

Multivibrátor s tranzistory  $T_1$  a  $T_2$  nastavíme pomocí odporového trimru  $R$  tak, aby časová konstanta byla jedna vteřina. Tepelná kompenzace obvodu je zabezpečena termistorem.

Impulsy z multivibrátoru se vedou přes kontakty  $re_2$  na  $T_3$ , jsou zesíleny a tranzistor  $T_1$  po vteřinách spíná počítací relé. Použijeme-li relé s dalšími pomocnými kontakty, můžeme napájet i kontrolní žárovku, která opticky signalizuje, že je zařízení v chodu.

## 50. Multivibrátor pro dlouhé časy

Pomocí dvou polem řízených tranzistorů můžeme sestavit multivibrátor, který bude mít kmitočet až 0,02 Hz nebo ještě nižší. Zapojení podle obr. 50 se v podstatě neliší od klasického zapojení multivibrátorů, zvlášt-

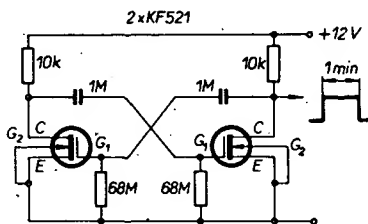


Obr. 50. Multivibrátor pro dlouhé časy

nost je v tom, že místo obvyklých tranzistorů použijeme FET nebo MOSFET, jejichž řídicí elektroda je připojena k zemi přes velký odpor. Kondenzátor se vybíjí i nabíjí velmi pomalu – tak dosáhneme velmi nízkého kmitočtu překlápění. Obě kondenzátory musí být kvalitní MP nebo pod., elektrolytické kondenzátory v tomto zapojení nejsou vhodné.

### 51. Zkušební nf a vf generátor


Malý zkušební generátor, který dává signály jak nízkofrekvenční, tak i vysokofrekvenční, napájený z jednoho článku NiCd nebo z tužkové baterie, slouží jako generátor televizního, rozhlasového, mezifrekvenčního i nízkofrekvenčního signálu. Výstupy jsou dva, zvlášť pro v a f. Obvod v sí upravíme

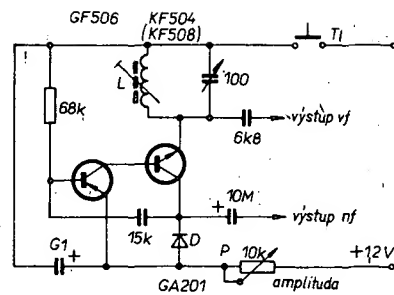

Obr. 51. Zkušební nf a vf generátor

## 52. Dělič kmitočtu

Po objevení integrovaných obvodů – děliček kmitočtu – se dělení kmitočtu stalo běžnou záležitostí – i když ne právě levnou. Obvodem MH7490 můžeme dělit dvěma, pěti a deseti, MH7493 dělí dvěma, čtyřmi a šestnácti. Použitím několika obvodů současně uvedené základní dělicí poměry násobíme a kombinujeme. Potřebujeme-li dělit kupř. stem, použijeme dva obvody MH7490, můžeme však použít i zapojení podle obr. 52. Tento dělič se skládá ze tří obvodů, které přivedený kmitočet dělí čtyřikrát a dvakrát po pěti, takže výsledkem je dělení stem. V děličce jsou použity diody se dvěma bázemi – tj. tranzistory UJT, které můžeme nahradit komplementárními tranzistory podle obr. 24. Přesnost dělení nastavíme odpory  $R_1$  až  $R_3$ .

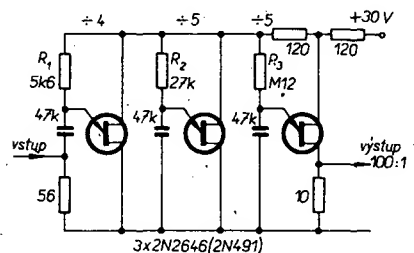


*Obr. 52. Dělič kmitočtu*

### .53. Nulový indikátor

K vyvážení stejnosměrného můstku obvykle postačuje citlivé měřidlo, vyvažít dobře můstek však bývá obtížné a mnohdy nesnadné. Nulový indikátor na obr. 53 je velmi citlivý, k indikaci nuly nepoužíváme měřidlo (ačkoli by to bylo možné), ale dvě žárovky. Je-li můstek vyvážán, žárovky nesvítí. Indikace je tak citlivá, že se již při rozložení můstku o 1 mV jedna ze žárovek rozsvítí.

V indikátoru použijeme operační zesilovač MAA501 nebo 502, 504. Nastavení je velmi jednoduché: vstup zkratujeme a odporovým trimrem nastavíme obvod tak, aby žárovky nesvítily. Můstek je možné nastavit

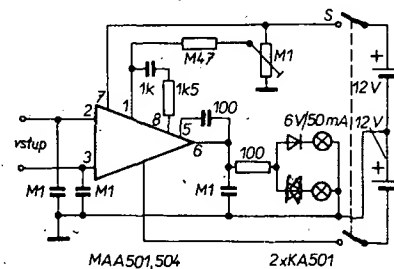



*Obr. 53. Indikátor nuly*

i tak, že indikuje určitou úroveň jednoho ze vstupů tak, že příslušná žárovka svítí teprve po dosažení zvolené vstupní úrovně.

#### 54. Programovatelné tyristorové nabíjení velkých kondenzátorových baterií

V praxi se stává, že je třeba nabíjet velkou kondenzátorovou baterii o kapacitě několika tisíc mikrofaradů. Po zapnutí zdroje, jsou-li kondenzátory vybité, dochází k velkému proudovému nárazu, mohou se zničit usměrňovací diody a je přetížen transformátor apod. Zapojení na obr. 54 (tyristorem řízený konstantní zdroj) vylučuje uvedené problémy. Zařízení se hodí především pro výkonové ateliérové elektronické blesky (s výkonem několik set nebo tisíc Ws). Kdybychom chtěli omezit nabíjecí proud pouze předřadným odporem, musel by odpor mít dovolené zatížení řádově desítky až stovky wattů.

V zapojení na obr. 54 odebíráme z děliče  $R_1$  a  $D_1$  napětí asi 20 V, kterým se nabíjí kondenzátor  $C_1$ . Dobu nabíjení řídíme odporem  $R_2$ . Časová konstanta  $R_2 C_1$  je asi 10 ms, tj. půl periody z 50 Hz. Po nabíjení  $C_1$  se otevře dioda se dvěma bázemi (tranzistor UJT, jeho náhrada viz obr. 24), a vinutím  $L_1$  transformátoru projde impuls s dobou trvání asi 1 ms. V sekundárním vinutí  $L_2$  transformátoru vznikne indukční impuls s obrácenou polaritou (proto je třeba vývody vinutí transformátoru správně pólovat), který po uvedení doby (1 ms) otevře tyristor asi na  $18^\circ$ . Dobu otevření tyristoru určuje časová konstanta členu  $R_3 C_2$ . Tyristorem prochází konstantní proud 1,8 A. Doba nabíjení kondenzátoru je 10 vteřin. Kdybychom místo tyristoru použili předřadný odpor 3600  $\Omega$ , nabíjení by trvalo 36 vteřin se středním proudem 200 mA, odpor by musel být na zatížení 144 W, tj. jako menší vaříč. Transformátor může být miniaturní s plechy nebo lze použít feritové hrníčkové jádro o  $\varnothing$  asi 20 mm,  $L_1$  a  $L_2$  mají asi 200 závitů.

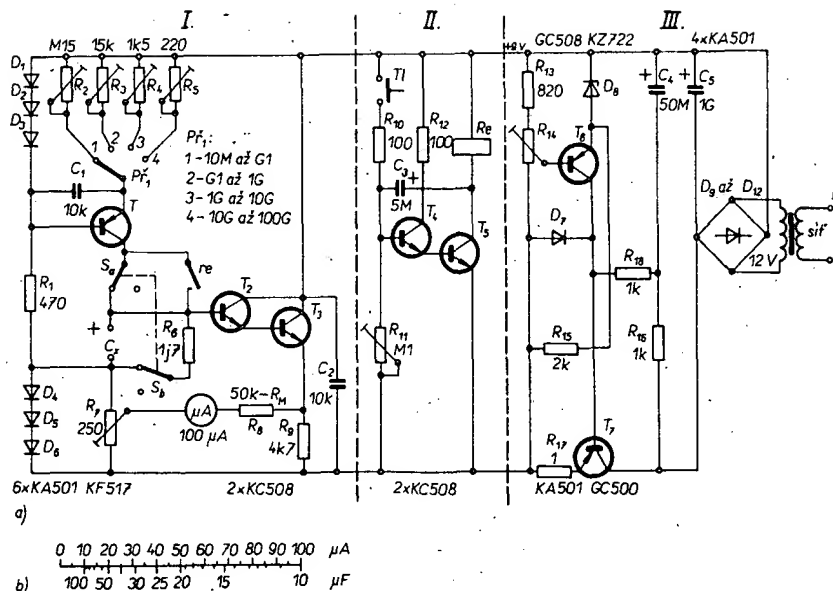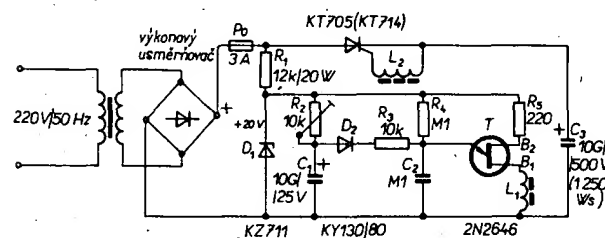


Obr. 55. Měřič elektrolytických kondenzátorů velkých kapacit

Odporové trimry,  $R_7$  až  $R_5$  jsou nastaveny tak, aby tranzistorem  $T_1$  tekla proud 10  $\mu$ A, 100  $\mu$ A, 1 mA a 10 mA, podle nastavení přepínače  $Pf$ . Je-li spínač  $S$  sepnut, neznámý kondenzátor  $C_x$  se vybije přes  $R_6$ . Potom spínač  $S$  rozpojme a tlačítkem  $Tl$  sepneme

pomocné časové relé. Pracovní kontakty relé připojí zdroj konstantního proudu na neznámý kondenzátor, který se začíná nabíjet přesně stanoveným proudem. Vycházíme z toho, že nabíjeme-li kondenzátor 1 F proudem 1 A, napětí na kondenzátoru se zvětšuje

Obr. 54. Programovatelné nabíjení velkých kondenzátorových baterií

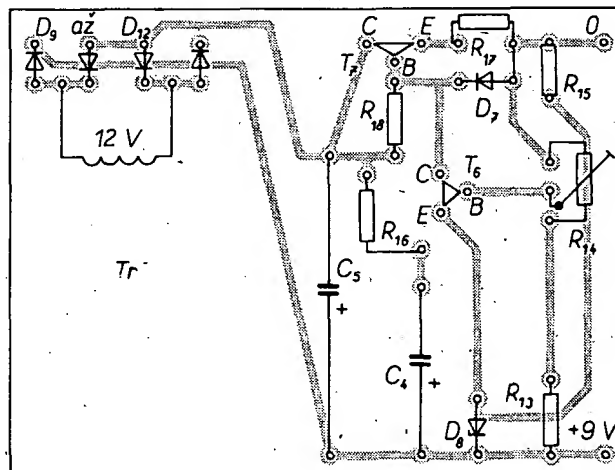


Obr. 55c. Desky s plošnými spoji pro měřič elektrolytických kondenzátorů (nahore K201, dole K202)

#### 55. Měřič elektrolytických kondenzátorů od 10 $\mu$ F do 100 000 $\mu$ F

Měření elektrolytických kondenzátorů větších kapacit stává před problém i poměrně dobře vybavené pracoviště, protože běžné přístroje měří kondenzátory asi do sto  $\mu$ F. Měřit kondenzátory větších kapacit je problematické, jednak proto, že protékající proudy jsou řádu ampérů a působí destrukci kondenzátoru, jednak tato metoda není přesná. Ostatní nouzové metody jsou také těžkopádné a problematické. S popsaným přístrojem lze ve čtyřech rozsazích měřit elektrolytické kondenzátory od 10 do 100 000  $\mu$ F, měřicí napětí je 5 V, lze tedy měřit téměř každý kondenzátor. Indikace je přímá, měřidlem, stupnice je vypočítána a není ji třeba konstruovat cejchováním.

Přístroj na obr. 55a se skládá ze tří částí, ze samostatného měřicího přístroje, pomocného časového relé, stabilizovaného zdroje 9 V.

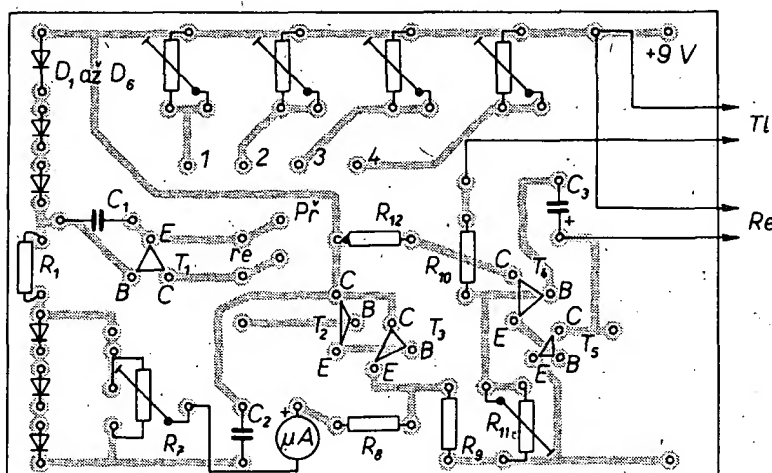Funkce přístroje je pozoruhodná: tranzistor  $T_1$  pracuje jako zdroj konstantního proudu. Diody  $D_1$  až  $D_6$  slouží jako stabilizátor stálého napětí na  $R_7$  a na  $R_2$  až  $R_5$ .



o 1 V za vteřinu. Z toho vyplývá, že nabíjíme-li kondenzátor 10  $\mu\text{F}$  (100  $\mu\text{F}$  atd.) proudem 10  $\mu\text{A}$  (100  $\mu\text{A}$  atd.), napětí na něm se za vteřinu zvětší na 1 V. Protože z praktických důvodů je jedna vteřina příliš krátká doba, zvolíme časovým spínačem čas 5 vteřin (a napětí 5 V). Na kondenzátoru pak měříme napětí do 5 V měřidlem s velkým vstupním odporem (pomocí  $T_2$  a  $T_3$ ). Ručkový přístroj má citlivost 100  $\mu\text{A}$  a odpor  $R_5$  slouží jako předřadný odpor pro rozsah 5 V na plnou výchylku ručky. Odpor  $R_6$  bude 50 k $\Omega$  méně vnitřní odpor měřidla. Po pěti vteřinách odpojí časový spínač přívod konstantního proudu do měřeného kondenzátoru, a na měřidle můžeme číst napětí, které je úměrné kapacitě kondenzátoru. Toto napětí se rychle zmenšuje (podle jakosti kondenzátoru). Odpor  $R_2$  slouží k nastavení nuly měřidla při rozpojeném spínači  $S$ . Kondenzátory  $C_1$  a  $C_2$  slouží k zamezení oscilací. Cejchování přístroje je jednoduché. Při rozpojeném spínači  $S$  spojíme kolektor  $T_1$  přes mikroampérmetr se záporným pólem zdroje a pomocí  $R_2$  až  $R_3$  nastavíme proud 10  $\mu\text{A}$ , 100  $\mu\text{A}$ , 1 mA a 10 mA. Stupnici měřidla nakreslíme podle

obr. 55b. Měříme-li starší, nepoužité kondenzátory, z počátku, než se alespoň částečně zformují, nebude výsledek měření odpovídat jejich skutečné kapacitě.

Druhou část přístroje tvoří jednoduchý časový spínač, dobu sepnutí lze nastavit pomocí  $R_{11}$  na pět vteřin. Po zmáčknutí tlačítka  $T1$  relé ihned sepne. Relé použijeme s malou spotřebou (10 až 20 mA), abychom zbytečně nezatěžovali zdroj. Napětí zdroje se nesmí při spínání relé měnit. Zdroj nastavíme na 9 V trimrem  $R_{14}$ . Ve zdroji jsou použity germaniové tranzistory, které jsou levně k dostání ve výprodeji. Transformátor stačí na jádře M12 nebo pod., se sekundárním napětím asi 12 V.


**Postup při měření:** neznámý kondenzátor zapojíme se správnou polaritou ke zdičkám  $C_1$ . Spínač  $S$  je sepnut. Za několik vteřin spínač rozpojíme, ručka přístroje má být na nule. Zmáčkne-li tlačítko  $T1$  a po uplynutí pěti vteřin se ručka přístroje zastaví a její výchylka se začíná zmenšovat. V okamžiku, kdy se začíná ručka vracet k nule, přečteme kapacitu měřeného kondenzátoru. Potom sepne spínač  $S$  a kondenzátor vybijeme.

Součástky přístroje jsou na dvou deskách s plošnými spoji. Na jedné desce je část I a II a část III – zdroj – je na druhé desce. Desky s plošnými spoji jsou na obr. 55c.

Přesnost měření kapacity elektrolytických kondenzátorů je velmi problematická. Jeden a tentýž elektrolytický kondenzátor větší kapacity měřený na přesném digitálním měřicím přístroji Rohde-Schwarz v několika denních intervalech měl vždy jinou kapacitu, lišící se až o 10 %. Kapacita závisí na tom, jak je kondenzátor zformovaný, jak dlouho byl v provozu atd.; při měření kondenzátorů s kapacitou větší než asi 500  $\mu\text{F}$  nelze tedy očekávat přesné a stále výsledky měření.

## 56. Zjišťování mezizávítových zkratů



Stává se, že v cívkách, transformátoru, tlumivce jsou zkratovány jen dva závitů, což ohmmetrem zpravidla nezjistíme, tato závada však často stačí k tomu, aby celý přístroj nepracoval. K zjišťování mezizávítových zkratů můžeme použít přístroj podle obr. 56.

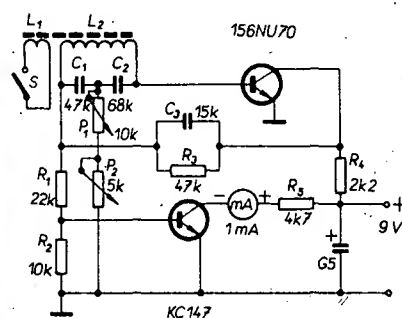


Obr. 56. Zjišťování mezizávítových zkratů


Jedná se o Colpittsův oscilátor s indikátorem. Oscilátor s  $L_2$ ,  $C_1$  a  $C_2$  kmitá na kmitočtu asi 20 kHz, přes  $C_3$ ,  $R_3$  se uzavírá větev zpětné vazby. Optimální pracovní podmínky oscilátoru nastavíme potenciometry  $P_1$  a  $P_2$  (hrubě a jemně; pracuje-li oscilátor, ručka měřidla má plnou výchylku) tak, aby při navléknutí prstence z drátu 0,06 mm na cívku oscilátor vysadil.

Cívka  $L_2$  je navinuta na feritovou tyč délky asi 80 až 100 mm o průměru 4 až 8 mm a tvoří ji 100 závitů drátu o  $\varnothing$  0,3 mm. Cívka  $L_1$  slouží ke zkoušení a nastavení oscilátoru – stačí jeden závit ze stejného drátu. Před každým měřením zkoušíme, kmitá-li oscilátor při rozpojeném spínači  $S$ . Zkoušenou cívku nasadíme na feritovou tyč; vysadí-li oscilace nebo zmenší-li se výrazně signál oscilátoru, zkoušená cívka má zkrat. Může se ovšem stát, že při navléknutí cívky většího transformátoru na  $L_2$  oscilátor také vysadí, proto lze přístrojem zkoušet cívky pouze do určité velikosti.

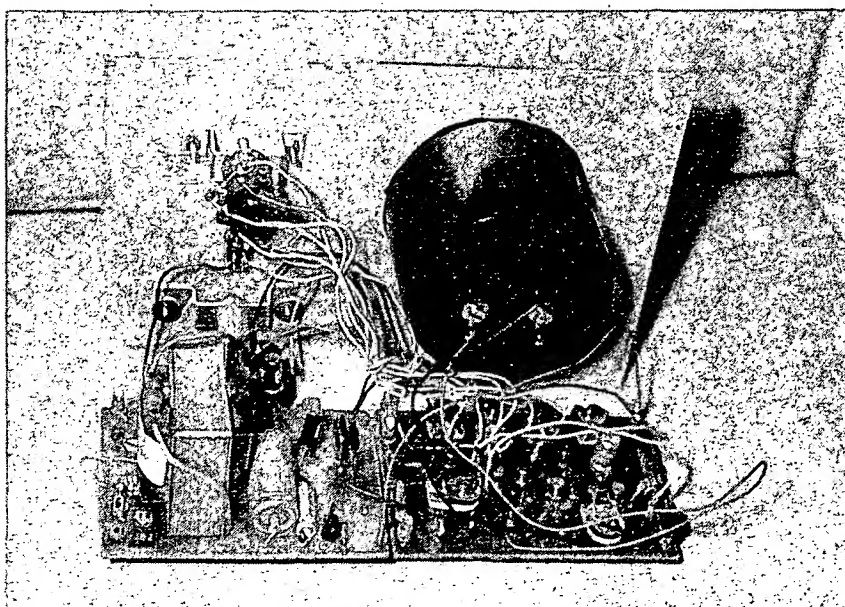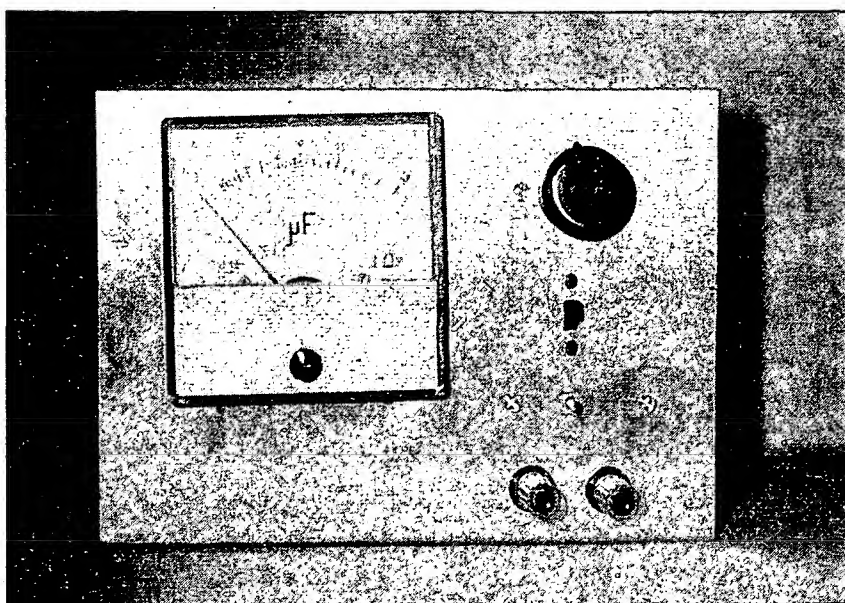

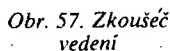

Tranzistor řízený polem –  $T_1$  – slouží jako zdroj konstantního proudu. Rozdílem napětí Zenerových diod  $D_1$  a  $D_2$  řídíme dvojitý bistabilní klopný obvod MH7474. Kabel se zkouší po zmáčknutí tlačítka  $T_1$ .

 



Tab. 5. Polohy přepínače a odpovídající kmitočet výstupního signálu

Přepínač v poloze	Dělicí poměr	Kmitočet
1	1 : 1	2 kHz
2	1 : 2	1 kHz
3	1 : 3	666 Hz
4	1 : 4	500 Hz
5	1 : 5	400 Hz
6	1 : 6	333 Hz
7	1 : 8	250 Hz
8	1 : 9	222 Hz
9	1 : 10	200 Hz
10	1 : 12	166 Hz
11	1 : 16	125 Hz


vstup  $R_{0(1)}$  a segment  $B$  vstup  $R_{0(2)}$ , k přepínání výstupů slouží. segment  $C$ : generátor o kmitočtu 2 kHz (nebo podle nastavení) se spíná segmentem  $D$ . Přepínačem  $P_2$  určíme, zda dělíme vnitřní signál, nebo signál převedený a tvarovaný. Vstupní signál může být sinusový, obdélníkový nebo impulsní, jeho efektivní napětí může být v mezích 1 až 5 V. Diody  $D_2$  ořezává nežádoucí záporné impulsy.

Výstupní signál se vede přes odpor 150  $\Omega$  (bez tohoto odporu by při zátěži s malou impedancí hrozilo přetížení výstupního obvodu IO). Diody  $D_1$  tvoří ochranu před přepólováním zdroje. Na této diodě je úbytek napětí 0,7 V, proto volíme napájecí napětí 5,3 V.

Kmitočet vlastního generátoru můžeme měnit změnou kapacity kondenzátorů  $C_1$  a  $C_2$ . Hysterezi klopného obvodu upravíme odpory  $R_1$  a  $R_2$ .

### 61. Stabilizátor napětí 0,15 až 0,3 V

Stává se, že někdy potřebujeme velmi malé stabilizované napětí (řádově několik desetin voltu). Odebírat toto napětí z děliče by nebylo výhodné, protože by bylo velmi „měkké“. V takovém případě můžeme použít obvod podle obr. 61. Na vstup při-

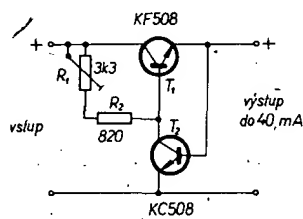


Obr. 61. Stabilizátor malého napětí

vedeme napětí 2 až 6 V. Přes regulační člen  $R_1$  a  $R_2$  přichází do báze  $T_1$  kladné napětí,  $T_1$  se otevírá a tím se otevírá zároveň i  $T_2$ , přes který se dostává na bázi  $T_1$  záporné napětí. Poměr kladného a záporného napětí na bázi  $T_1$  regulujeme pomocí  $R_1$  tak, aby se na výstupu objevilo požadované napětí. Typy tranzistorů můžeme měnit podle našich možností. Bude-li ztráta na  $T_1$  větší, opatříme ho chladičem.

### 62. Jednoduchý generátor barevných pruhů

Ke zkoušení barevných televizorů je třeba mít generátor barevných pruhů. Na svislé

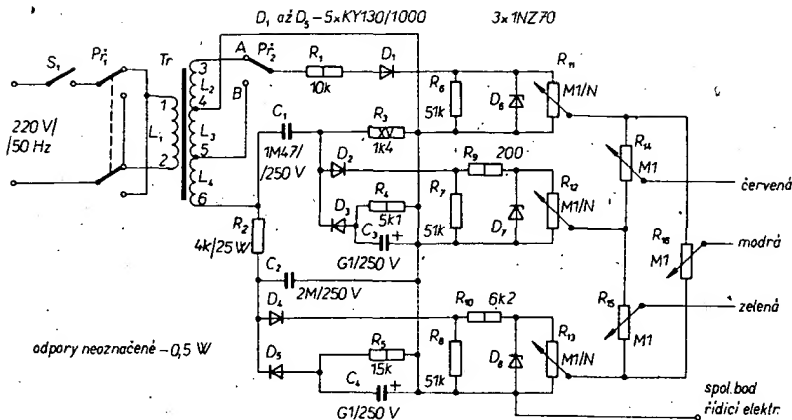

Obr. 62. Generátor vodorovných barevných pruhů

barevné pruhy potřebujeme generátor, který vyrábí signál řádkového kmitočtu; takový generátor je značně komplikovaný. Vodorovné barevné pruhy lze však získat poměrně jednoduchým způsobem, a to odvozením od kmitočtu sítě...

Tři řídicí napětí pro tři elektronové paprsky musí být navzájem posunuta fázově o 120°. Kromě toho by (v ideálním případě) mělo mít řídicí napětí pravouhlý průběh. Tyto podmínky můžeme splnit poměrně jednoduchou cestou.



Fázového posuvu dosáhneme členem RC, posuv je +60° nebo -60°. Třetí napětí získáme síťovým transformátorem – posunutím fáze o 180°.

Na obr. 62 je celkové zapojení generátoru.

Síťový transformátor je navinut na jádru M23 (M74), příkon je 45 VA. Primární vinutí se dá přepólovat přepínačem  $P_1$ , tím se obrátí pořadí fází řídicích napětí. Na odbočkách sekundárního vinutí je střídavé napětí 3 x 130 V. Spínač  $P_2$  umožňuje volit různé pořadí signálů s posunutou fází. Diody  $D_1$ ,  $D_2$ ,  $D_4$  slouží k uřezávání záporných půlvln, Zenerovy diody s odpory  $R_1$ ,  $R_9$  a  $R_{10}$  omezují kladné půlvlny. Impulsy mají téměř pravouhlý průběh. Na odporech  $R_2$  a  $R_3$  se ztrácí relativně velký výkon, proto jsou na větší zatížení; jejich případnou změnou upravíme podle osciloskopu přesnost nastavení fázových posuvů.

Transformátor má na cívce  $L_1$  1200 závitů drátu o  $\varnothing$  0,35 mm,  $L_2$  má 745 závitů o  $\varnothing$  0,1 mm,  $L_3$  a  $L_4$  mají po 745 závitů drátu o  $\varnothing$  0,3 mm. Směr vinutí a pořadí zapojení je třeba přesně dodržet.

Tímto způsobem na obrazovce získáváme šest vodorovných pruhů. Změnou polohy běžců potenciometrů  $R_{11}$  až  $R_{16}$  můžeme ovlivnit jas, sytost a odstíny barev.

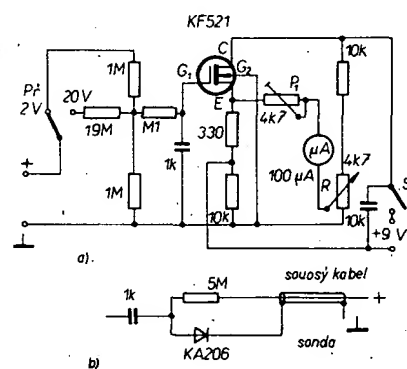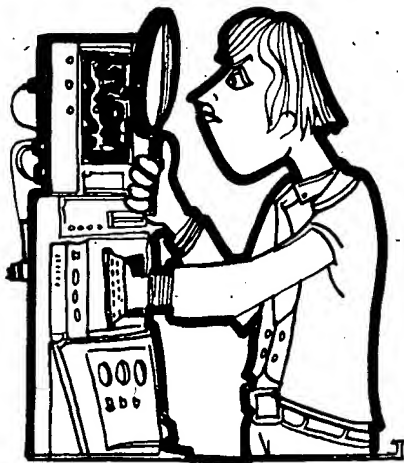

Obr. 63. Voltmetr s tranzistorem FET

### 63. Voltmetr s tranzistorem FET


Na obr. 63 je jednoduchý voltmetr s tranzistorem řízeným polem a s velkým vstupním odporem (řádově asi 1 M $\Omega$ /V). Má dva rozsahy, které lze přepínat přepínačem  $P_1$  (2 V a 20 V). Vstup je prakticky „zatížen“ jen vstupním děličem, protože řídicí elektroda tranzistoru KF521 má izolační odpor řádu stovek megaohmů a měřený obvod prakticky vůbec nezatěžuje. Voltmetrem lze měřit stejnosměrné napětí na tranzistorech a všude v těch obvodech, u nichž je při použití běžných univerzálních voltmetrů výsledek měření ovlivněn „spotřebou“ voltmetru. Jeho použití však není omezeno jen na stejnosměrné napětí – pomocí sondy (obr. 63b) můžeme měřit i střídavé napětí až do kmitočtu řádu stovek megahertzů (použijeme-li ovšem sondu s „rychlou“ spínací diodou, např. KA206).

Funkce voltmetru je velmi jednoduchá: tranzistorem v klidovém stavu protéká určitý proud. Před začátkem měření potenciometrem  $R$  tento proud kompenzujeme a ručku měřidla nastavíme na nulu. Po připojení kladného napětí na řídicí elektrodu KF521 protéká tranzistorem proud, který je úměrný velikosti přiloženého napětí. Odporovým trimrem  $P_1$  nastavíme při rozsahu 2 V plnou výchylku ručky měřidla (pro jistotu pak srovnáním s nějakým normálem měřidlo přesně ocejchujeme). Přístroj umístíme nejlépe do kovové krabice, aby náhodné statické náboje nemohly zničit tranzistor MOSFET.

### 64. Měření a indikace teplot

Na obr. 64a je zařízení, které indikuje již nepatrnou odchylku od stanovené teploty. Použijeme-li oba tranzistory perlickového typu a co nejshodnější a nastavíme-li odpo-



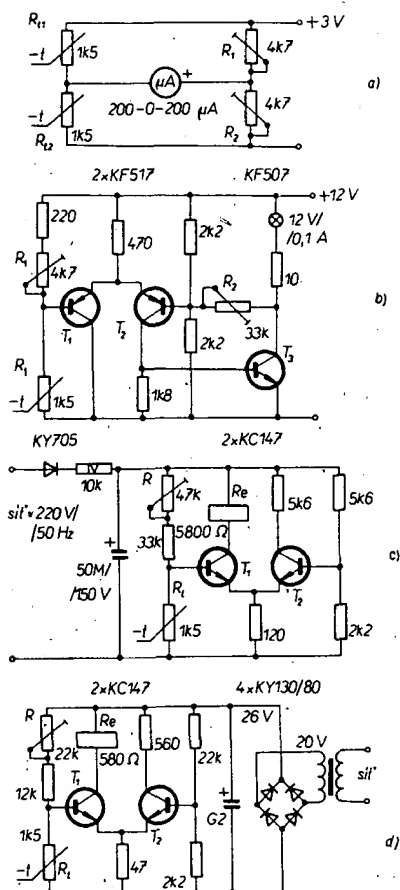

Obr. 64a. Diferenční indikátor teploty

Obr. 64b. Indikátor bodu mrazu

Obr. 64c. Termostat se síťovým napájením

Obr. 64d. Termostat s napájením malým napětím

rovými trimry na měřidle s nulou uprostřed nulovou výchylku ručky, vyvolá i nepatrná změna teploty (řádu desetin stupně) značnou výchylku ručky měřidla. Měřidlo použijeme s malým vnitřním odporem (asi 100  $\Omega$ ).

Na obr. 64b je indikátor bodu mrazu. Tento přístroj může být velmi užitečný např. v autě – pak rozsvícení signální žárovky oznamuje, že se teplota snížila na bod mrazu a že tedy voda na silnici ji mění v nebezpečnou „klouzavku“. Další možnosti aplikace (příp. při nastavení na jinou teplotu) lze volit podle individuálních potřeb. Termistor na obr. 64b je v můstkovém zapojení, pomocí  $R_1$  nastavíme teplotu, při níž začíná svítit žárovka. Proměnný odpor  $R_2$  slouží k zmenšení, popř. odstranění hystereze.


Na obr. 64c je jednoduchý termostat, který pracuje bez transformátoru – proto pozor, součástky jsou galvanicky spojeny se sítí! Jeho použití je mnohostranné, pracuje v oblasti 0 až 25  $^{\circ}\text{C}$ . I v tomto případě je základem přístroje měřící můstek. Proměnným odporem  $R$  nastavíme pracovní režim, při snížení teploty kontakty sepnou topení do té doby, dokud teplota opět nevystoupí na zvolenou velikost.

Na obr. 64d je obdobné zařízení, ale se síťovým transformátorem.

## Různá zařízení

### 65. Zvukový generátor

Komu se nelíbí hlas zvonku u budíku (a komu by se líbil?), může jednoduchým

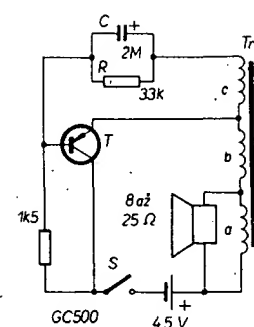


Obr. 65. Zvukový generátor

způsobem sestavit generátor tónu podle obr. 65, který se bude uvádět do chodu místo zvonku budíku. Generátor je možno uvést do chodu buď kládívkem budíku (pak bude signál přerušovaný), nebo pohybem natahovacího klíče zvonění (pak bude signál trvalý). V obou případech se spínají dva plíšky, které sepnou proud napájecího napětí.

Samotný generátor je velmi jednoduchý. Na libovolné železné nebo feritové jádro navineme malý autotransformátor, který má v sekci A 20 a v sekci B i C 35 závitů drátu o  $\varnothing$  0,3 mm. Změnou kapacity kondenzátoru C a změnou odporu  $R$  nastavíme tón, který nám nejlépe vyhovuje. K napájení stačí jedna plochá baterie.

### 66. Megafon

Velmi jednoduchý megafon pro běžnou potřebu, ovšem bez zvláštních nároků na přenosovou charakteristiku, můžeme sestavit podle obr. 66. K napájení megafonu slouží plochá baterie, použijeme-li dobrý tranzistor, může mít přístroj uspokojivou hlasitost. Použijeme-li např. výkonový tranzistor, pak lze použít reproduktor 4 nebo 8  $\Omega$  většího průměru, což se projeví i v „donosnosti“ megafonu. Mikrofon použijeme uhlíkový z běžného telefonního přístroje.

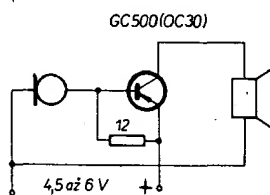

Obr. 66. Megafon

### 67. Elektronický xylofon

Elektronické hudební nástroje od nejjednodušších až po složité elektrofonické varhany získávají stále širší okruh příznivců. Má-li někdo hudební nadání a trochu chuti do elektroniky, má o zábavu postaráno na dlouhá léta.


Pro začínající hudebníky může být užitečný i elektronický xylofon podle obr. 67. Duší zařízení je multivibrátor s  $T_1$  a  $T_2$ . Kmitočet a tím výšku tónu určují kondenzátory mezi kolektorem  $T_1$  a bází  $T_2$ . Každý kondenzátor z řady  $C_2$  až  $C_9$  odpovídá určitému tónu, sládit jednotlivé tóny však bude pravděpodobně třeba zmenšením nebo zvětšením kapacit kondenzátorů. Bude výhodnější použít kondenzátory menších kapacit a postupným připojováním paralelních kondenzátorů nastavit správné tóny. Bude-li mít zájemce

možnost měřit kmitočet, pak by kmitočty xylofonu měly být:

c – 261,6 Hz, g – 392 Hz,  
d – 293,7 Hz, a – 440 Hz,  
e – 329,6 Hz, h – 493,9 Hz,  
f – 349,2 Hz, c' – 523,2 Hz.

Z kolektoru  $T_2$  odebíráme signál přes  $P_1$  a zesílíme ho jednoduchým nízkofrekvenčním zesilovačem. Bude-li někdo mít přísnější požadavky, pak může přivést signál z multivibrátoru na vstup kvalitního zesilovače.


Volné vývody kondenzátorů  $C_2$  až  $C_9$  vyvedeme kupř. na ozdobné čalounické hřebíky s velkou lesklou hlavou a dotekem kovové tyčky, která je spojena s kolektorem  $T_1$ , dosáhneme tónu xylofonu. Tyčky bude třeba izolovat od ruky, aby se v reprodukci neobjevil brum. Je samozřejmé, že počet kondenzátorů a tím i množství tónů lze upravit zcela libovolně.

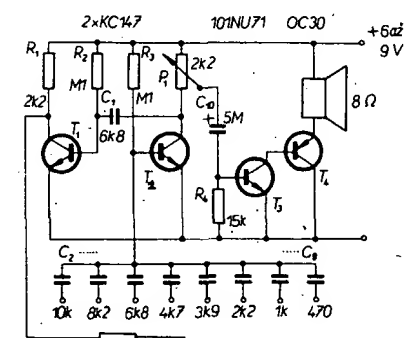


Obr. 67. Elektronický xylofon

### 68. Zvuková hra s integrovanými obvody

Kdo vlastní několik integrovaných obvodů MH7475 a další potřebné součástky, může se pokusit sestavit zajímavou zvukovou hru o dvanácti tónech. Čtyři hradla z MH7400 zapojená jako multivibrátor ve spojení s dalším multivibrátorem s tranzistory  $T_1$  a  $T_2$  vytvářejí potřebné zvukové efekty s různými intervaly. Jednotlivé hlasy (popř. tóny) nastavujeme odporovými trimry  $R_1$  až  $R_{12}$ . Klopné obvody MH7475 spínají jednotlivé

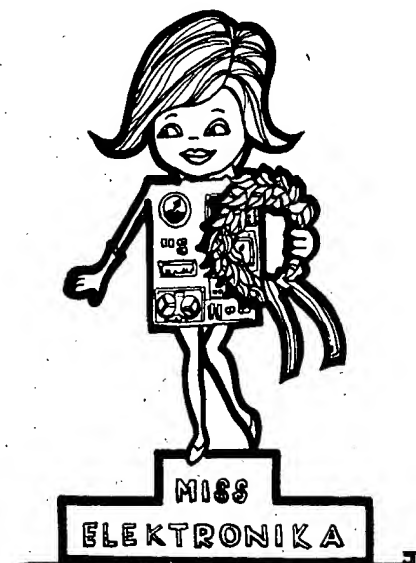

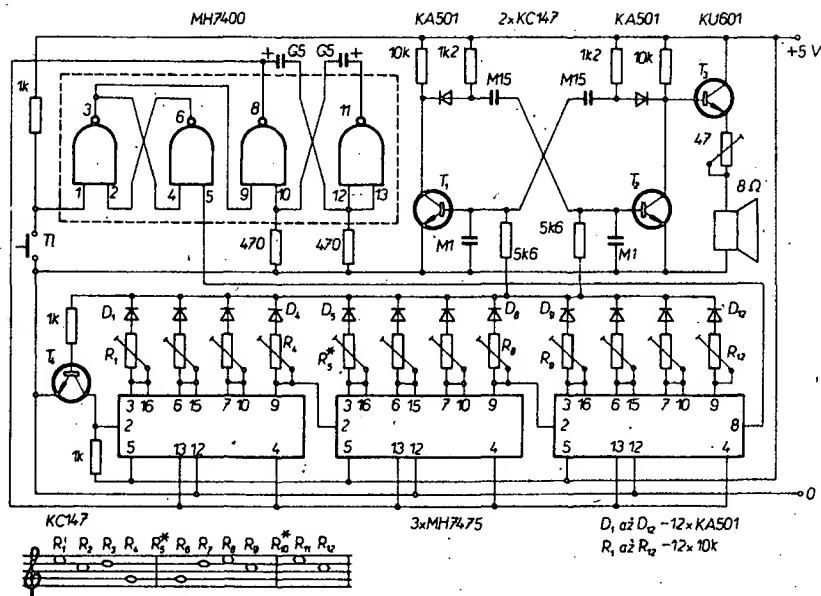


Obr. 68. Zvonková hra s IO

tóny podle stanoveného pořádku. Podle obr. 68 je zapojení upraveno pro imitaci londýnského Big-Benu.

#### 69. Adaptor k barevné hudbě

Máme-li barevnou hudbu, pak ji můžeme připojit buď k rozhlasovému přijímači, zesilovači nebo k magnetofonu, obvykle však s ní nelze „doprovázet“ přímý hudební přednes.

Zapojení podle obr. 69 odstraňuje tento nedostatek a umožňuje přímý „barevný doprovod“ hudby. Lze ho použít samozřejmě i k doprovodu reprodukováné hudby tehdy, nemáme-li možnost propojit barevnou hudbu se zesilovačem.

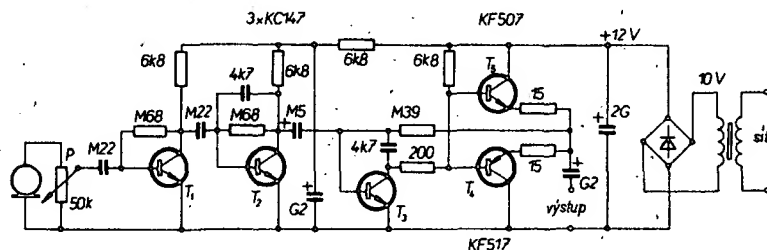

Obr. 69. Adaptor k barevné hudbě

Adaptor je vlastně mikrofonní zesilovač. Na vstupu zařízení je dynamický mikrofon o impedanci asi 50 kΩ. Citlivost řídíme vstupním potenciometrem P. Vzdálenost mikrofonu od zdroje hudby může být až 10 m. Třítranzistorový citlivý zesilovač přivádí signál na koncový stupeň s komplementárními tranzistory. Na výstup připojíme převodní transformátor s impedancí 4 až 8 Ω, který má převod asi 1:5; výstupní signál přivádíme na vstup barevné hudby. Zařízení napájíme z jednoduchého zdroje 12 V.


#### 70. Signalizace telefonního zvonění na dálku

Když máme telefon v jedné místnosti a jsme „usídleni“ v jiné místnosti za zavřený-

mi dveřmi, nebo na zahradě apod., nevíme obvykle, že telefon zvoní. Přenášení telefonního přístroje je komplikované, zasahovat do telefonního přístroje a upravovat ho je zakázáno. Podle obr. 70 můžeme vyřešit signalizaci telefonního zvonění na různých místech bez zásahu do telefonního přístroje. Od telefonního přístroje povedeme jen dvoulinku, která je ukončena zvonekem nebo bzučákem – tak lze zvonění telefonu přenést na potřebná místa.

Jedná se o malý zesilovač se spínacím obvodem. Na telefonní přístroj nebo vedle přístroje umístíme krystalový mikrofon, který může být i nevalné jakosti, vyhovuje i krystalová vložka ze staré „jehlové“ gramofonové přenosky – tu upravíme tak, aby jehla

ležela na telefonním přístroji. Přes vazební kondenzátor přichází zvuk telefonního zvonku na zesilovač. Zesílený signál je přiveden na řídicí elektrodu tyristoru, který při signálu sepne a spíná zvonek. Zařízení může být stále zapnuto (když jsme doma, protože jinak by zvonilo stále), protože spotřeba je jen několik desítek mikroampérů. Zvonění přerušujeme rozpinacím tlačítkem. K napájení stačí

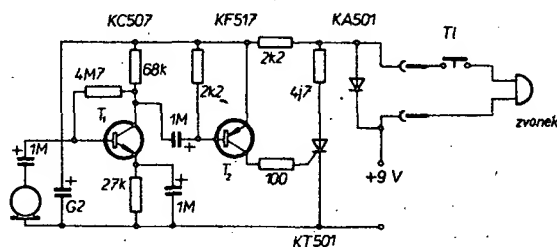


Obr. 70. Signalizace telefonního zvonění na vzdálená místa

dvě ploché baterie. Zařízení s baterií umístíme vedle telefonního přístroje, zvonek a bzučáky rozmístíme podle potřeby.

#### 71. Jednoduchý časový spínač


Komu postačuje asi 5 až 10% přesnost, a má-li jako hlavní požadavek jednoduchost, může sestavit časový spínač podle obr. 71. Spínač pracuje s intervaly do několika minut. Relé sepne po krátkém zmáčknutí tlačítka T1, tím bylo na bázi tranzistoru přivedeno kladné napětí, tranzistor se otevřel a kotva relé přitáhne. Zároveň se vybije náboj kondenzátoru. Přivedené kladné napětí ve formě náboje s obrácenou polaritou na kondenzátoru způsobí, že je tranzistor stále otevřen. Kondenzátor se však nabíjí přes potenciometr a dosáhne-li záporné napětí na bázi tranzistoru určité úrovně, tranzistor se uzavře, kotva relé odpadne a časový spínač sepne.

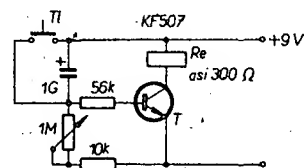

Obr. 71. Jednoduchý časový spínač

#### 72. Hledač elektrického vedení

Obvyklé hledače vedení ve zdi využívají rozptýleného elektromagnetického pole kolem vodiče, kterým protéká proud. Jedna západoněmecká firma prodává přístroj, který pracuje poněkud jinak (obr. 72). Vodičem nemusí protékat proud, stačí, když je pod napětím, protože i tak se kolem něho vytváří pole – elektrické. Hledačem je kousek izolovaného drátu, který je připojen k řídicí elektrodě tranzistoru řízeného polem. Celý přístroj je kromě „antény“ ve stíněné krabici včetně baterie. V obvodu kolektoru FET je rezonanční obvod, složený z cívky L a kondenzátoru C. Rezonanční obvod je naladěný na kmitočet sítě, tj. na 50 Hz. Protože někdo bude mít kondenzátor, někdo cívku, které by mohly být použity, udávám jen výpočet indukčnosti cívky, popř. kapacity kondenzátoru:

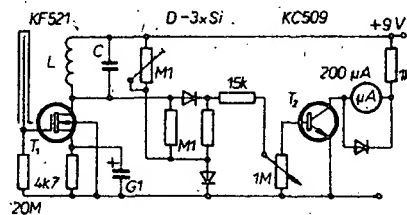

Obr. 72. Hledač elektrického vedení


$$C = \frac{2 \cdot 533 \cdot 10^4}{f L} \quad [\mu F; Hz, H].$$

Pro hrubou informaci: máme-li kondenzátor o kapacitě  $5 \mu\text{F}$ , potřebujeme cívku o indukčnosti  $2 \text{ H}$ .

První stupeň zapojení pracuje jako rezonanční zesilovač. Přes diodu, která je napájena z děliče, přivádíme zesílený rezonanční signál přes regulátor na druhý zesilovací stupeň, přítomnost elektrického pole je indikována měřidlem.

### 73. Zdvojení signální žárovky

V některých případech je důležité, aby signalizace žárovkou v přístroji byla bezpodmínečně v pořádku. Nesvítí-li kontrolní žárovka a je-li přitom přístroj nebo zařízení v provozu, může takový stav způsobit i vážnou poruchu nebo úraz. Přitom se samozřejmě může stát, že se vlákno žárovky přepálí a signalizace nefunguje. V takových případech se vyplátí „pojistit“ signalizaci podle obr. 73. Místo jedné žárovky použijeme dvě. Je-li vše v pořádku, svítí žárovka  $Z_1$ , tranzistor  $T_2$  je uzavřen. Přepálí-li se vlákno žárovky  $Z_1$ , tranzistor  $T_1$  již nadále neblokuje  $T_2$  a žárovka  $Z_2$  se rozsvítí. Označíme-li  $Z_2$  jinou barvou, ihned vidíme, že máme vyměnit vadnou signalizační žárovku  $Z_1$ .

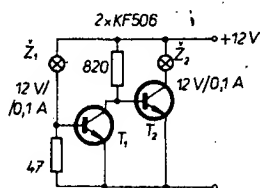


*Obr. 73. Zdvojení signální lampy*

## 74. Výstražná signalizace

Signalizace, při níž bliká jedna žárovka, je celkem běžná. Mnohem nápadnější je, použijeme-li několik žárovek, které blikají v určitém pořadí. Podle obr. 74 můžeme zapojit tři žárovky, které po stisknutí startovacího tlačítka začínají blikat „za sebou“. Délka svitu a tmy je určena kapacitou kondenzátorů, příkony žárovek stanovíme podle účelu zařízení a podle napájecího napětí. Tranzistory jsou v Darlingtonově zapojení, jejich vlastnosti ovlivňují pravidelnost blikání.

### 75. Blikač s integrovaným obvodom

Se dvěma integrovanými obvody můžeme sestavit zařízení, které může nejen zdůraznit

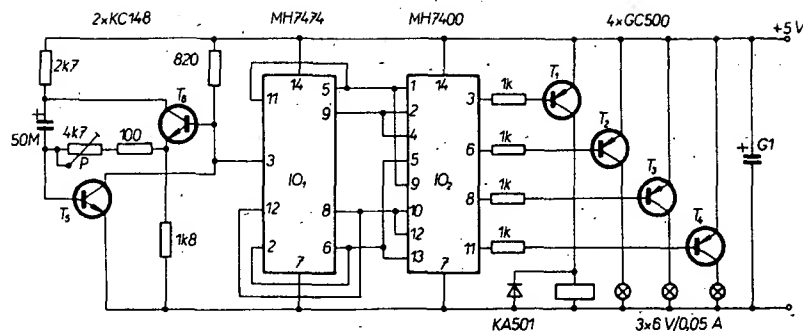


*Obr. 75. Blikač s IO*

o vánocích různé světelné efekty na vánočním stromku, ale které může sloužit i v různých jiných aplikacích. Zařízení „umi“ rozsvěcovat čtyři žárovky za sebou (základní zapojení), rychlost rozsvěcování lze řídit v širokých mezích. Místo čtyř žárovek lze po určitých úpravách zapojit více žárovek paralelně, nebo místo žárovek použít relé, která mohou spínat i síťové napětí, příp. pomocí „berevné hudby“ spínat různobarevné žárovky a vytvářet nejrůznější obrazce z postupně se rozsvěčujících světél. (Viz další článek Barevná hudba trochu jinak.)

Rídícím prvkom zařízení je zvláštní multivibrátor s regulovatelnými intervaly sepnutí. Pomocí potenciometru *P* řídíme četnost impulsů, které přivádíme na integrovaný obvod MH7474. Zapojení tohoto dvojitého bistabilního klopného obvodu umožňuje tomuto *IO* pracovat v podstatě jako čítač. Obvod dodává v určitém pořadí impulsy pro hradla MH7400. Na jejich výstupu signál (pomocí tranzistorů) postupně spíná žárovky. Tímto zjednodušeným řídícím obvodem lze zlevnit, zjednodušit a tím i ulehčit stavbu „barevné hudby“ se zvláštními světelnými efekty.

## 76. Jednoduchý hudební nástroj

Na obr. 76 je jednoduchý hudební nástroj, na němž lze při trošce trpělivosti zahrát i nějakou jednodušší melodii. Tím však nejsou možnosti přístroje zcela vyčerpány, protože změnou kapacity kondenzátoru C (přepnutím přepínače) lze měnit zabarvení hlasu a podle zvuku rozeznávat i intenzitu světla.

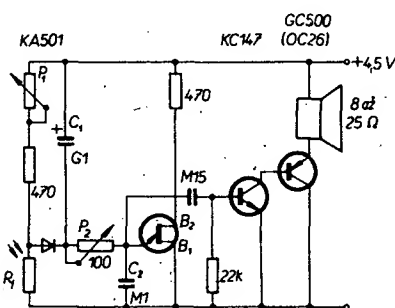


Obr. 76. Jednoduchá hudba

Srdcem zařízení je generátor s tranzistorem UJT, popř. s jeho náhradou (viz obr. 24). Do obvodu děliče je zařazen fotoodpor, který mění svůj odpor v širokých mezích podle intenzity dopadajícího světla. Dalším členem děliče je potenciometr  $P_1$ , jímž měníme citlivost zařízení. V závislosti na osvětlení fotoodporu se nabije kondenzátor  $C_1$  a tím i  $C_2$  rychleji nebo pomaleji. Po dosažení určitého napětí na  $C_2$  se tranzistor UJT otevře a vybijí se náboj kondenzátoru. Rychlost vybíjení regulujeme potenciometrem  $P_2$ . Určitá rychlost vybíjení náboje odpovídá určitému tónu, který se přes jednoduchý zesilovač přivádí na reproduktor.

## 77. Elektronický terč

Elektronický terč podle obr. 77 můžeme použít všude tam, kde se soutěží o nejpřesnější zásah a může být spor o tom, zda zásah byl do toho či onoho místa terče (do středu)

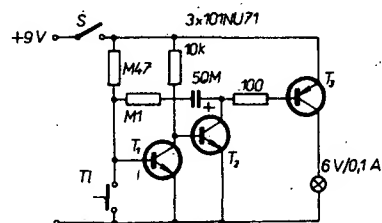


**Obr. 77. Elektronický terč**


nebo ne. Podle povahy vrhaného předmětu bude třeba jen upravit tlačítko tak, aby vrhaný předmět – střela – svou kinetickou energii sepnul kontakt zcela spolehlivě. Jedná-li se kupř. o lehký předmět, tlačítko bude z tenkého plíšku, bude-li to míč, pak může vyhovět i obyčejné tlačítko. Po správném zásahu se na určitý okamžik rozsvítí signální žárovka, délka jejího svitu je určena kapacitou kondenzátoru. Konstrukce je velmi jednoduchá, vystačíme s libovolnými tranzistory. V klidovém stavu blokuji  $T_1$  a  $T_2$  tranzistor  $T_3$ . Po stisknutí tlačítka  $T_1$  se kondenzátor nabije a po dobu jeho vybíjení je otevřen tranzistor  $T_3$ , kontrolní žárovka v jeho kolektorovém obvodu svítí. K napájení použijeme dvě ploché baterie, tj. 9 V.

## 78. Elektroskop

Snad čtenáři ještě pamatují z hodin fyziky Leidenskou láhev a další přístroje a nástroje, jako byla pověstná ebonitová (skleněná) tyč.

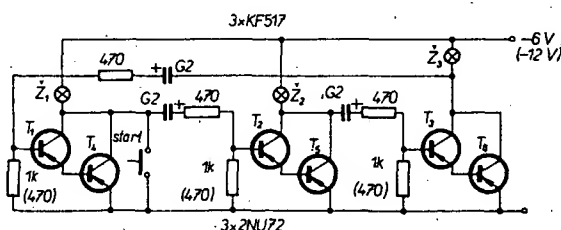

**Obr. 74. Výstražná signalizace**

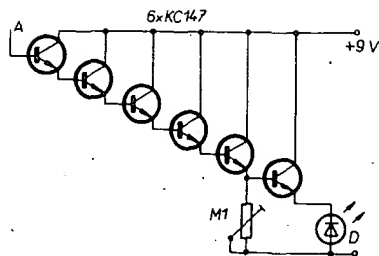


Obr. 78. Elektroskop

třená lišicím ohonem, listkové elektroskopy, které reagovaly na přítomnost elektrického pole atd.

Velmi slabé elektrické pole můžeme indikovat i moderním způsobem – jednoduchým zapojením šesti tranzistorů podle obr. 78. Použijeme-li tranzistory n-p-n, indikuje přístroj kladný náboj. Jako anténu použijeme drát o délce asi 5 cm, který má být izolován. Darlingtonovým zapojením tranzistorů získáme teoreticky obvod s velmi značným zesílením, řádu asi  $10^{12}$  (tj. asi bilionkrát). Odporovým trimrem v bázi posledního tranzistoru nastavíme citlivost. Indikace v původní verzi byla řešena luminiscenční diodou, přidáním dalšího tranzistoru lze však místo diody zapojit žárovku 6 V/50 mA.

#### 79. Tranzistor FET jako detektor

Tranzistor řízený polem – FET nebo MOSFET – můžeme použít v zařízeních, u nichž je k dispozici jen nepatrný výkon vstupního signálu. Na obr. 79 je jednoduché zařízení k indikaci statického elektrického pole. Asi třiceticentimetrová anténa z izolovaného drátu, která je připojena k řídicí elektrodě FET indikuje i na vzdálenost několika desítek centimetrů tak slabé pole, které vznikne např. pohazením suchých vlasů, pohybem osob v prádle ze syntetických vláken, provozem televizorů, blížící se bouřkou atd.

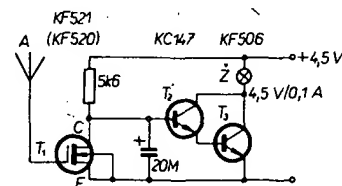

Obr. 79. Tranzistor FET jako detektor

vaného drátu, která je připojena k řídicí elektrodě FET indikuje i na vzdálenost několika desítek centimetrů tak slabé pole, které vznikne např. pohazením suchých vlasů, pohybem osob v prádle ze syntetických vláken, provozem televizorů, blížící se bouřkou atd.

V klidovém stavu je na bázi  $T_2$  záporné napětí, které tranzistor uzavírá. Kladný statický náboj  $T_1$  uzavře a báze  $T_2$  se stává kladnější, tím se otevře i  $T_3$  a rozsvítí se žárovka. Anténa nesmí být z holého drátu a nesmíme se jí dotknout např. holou rukou, protože hrozí zničení tranzistoru FET. Položíme-li přístroj na zem, jeho citlivost se ještě zvětší – pak s ním můžeme indikovat i pouhou přítomnost nějaké osoby (popř. blížící se osobu).

#### 80. Hlava – orel


Ani tradiční hra hlava – orel, nebo lichá – sudá neunikla pozornosti elektronických zlepšovatelů. Tyto hazardní hry mohou být nahrazeny přístrojem se dvěma žárovkami,

rozsvěcovanými čistě náhodou. Navíc přístroj vylučuje jakékoli „fixování“. Na obr. 80 je zapojení, které se skládá ze dvou částí: z oscilátoru s tranzistorem UJT (náhrada viz obr. 24) a z nízkofrekvenčního oscilátoru. Nízkofrekvenční oscilátor zvláštního zapojení pracuje tak, že dokud je jeden z tranzistorů v saturaci, tj. zcela otevřen, druhý je uzavřen a obráceně. Při otevřeném tranzistoru se rozsvítí žárovka v jeho kolektorovém obvodu. Kmitočet je jen několik Hz, avšak i tak nemohou žárovky pro rychlé přepínání ze stavu vypnutého do stavu zapnutého svítit na plný výkon. Řídící oscilátor dodává impulsy přes rozpojovací tlačítko. Kmitočet nastavíme odporovým trimrem  $P$ , případně změnou kapacity kondenzátoru  $C$ . Rozpojme-li tlačítko  $T1$ , některá ze žárovek svítí trvale, která to však bude, to zůstává na náhodě. K napájení postačí dvě ploché baterie.


#### 81. Minivysílač FM

Vzhledem k tomu, že se i na pásmech VKV vysílají kmitočtové modulované signály, lze si tuto techniku vyzkoušet „v malém“ (dosah asi 10 m) pomocí zapojení na obr. 81a. Signál lze přijímat na libovolný rozhlasový přijímač v pásmu FM.

Vysílač podle obr. 81a je velmi jednoduchý. Tranzistor  $T_1$  pracuje jako nf zesilovač,  $T_2$  jako oscilátor. Signál z mikrofonu (lze použít i reproduktor asi 25  $\Omega$ ) přichází do báze  $T_1$  přes kondenzátor  $C_1$ . Zesílený signál přivádíme přes  $C_2$  do báze  $T_2$ , který kmitá na nastaveném kmitočtu. Signál oscilátoru modulujeme nf signálem. Pomocí krátké antény

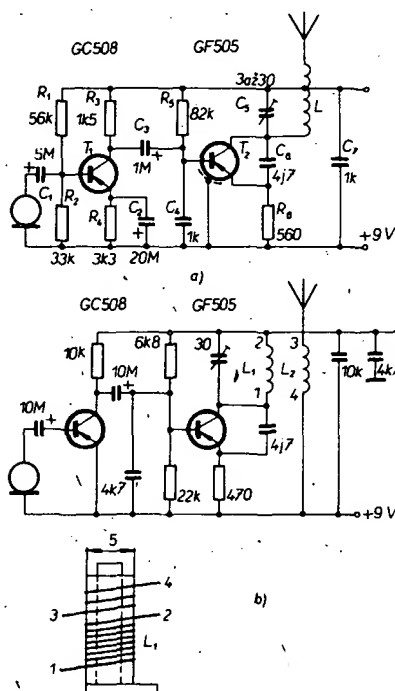

Obr. 81. Minivysílač FM

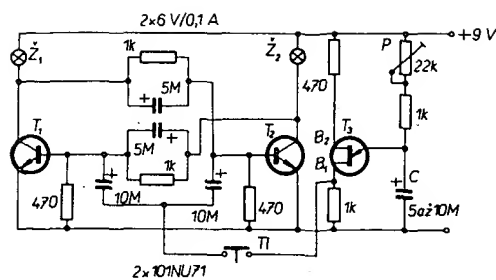

signál FM vysíláme. Na přijímači najdeme v pásmu FM místo, kde není žádný signál a laděním vysílače se snažíme umístit svůj signál na toto místo.

Součástky použijeme běžně dostupné, kondenzátor má být vzduchový trimr. Cívka je samonosná o  $\varnothing 10$  mm, má 7 závitů z holého postříbřeného drátu o  $\varnothing 1$  mm s odbočkou na 5. závit. Celý „vysílač“ se pohodlně vtěsna do pouzdra velikosti krabičky cigaret.


Poněkud jednodušší varianta uvedeného zařízení je na obr. 81b; liší se jen menším počtem součástí, ale i tak pro daný účel postačuje. U tohoto zapojení je použit dynamický mikrofon. Cívka oscilátoru je navinuta na kostře o  $\varnothing 5$  mm a ladíme ji feritovým jádrem. Počet závitů  $L_1$  je 7 a  $L_2$  má dva závitů holého; nejlépe postříbřeného drátu o  $\varnothing 1$  mm.

Pozor! Zařízení podléhá schválení Správy radiokomunikací!

#### 82. Identifikátor neznámých tranzistorů


Který amatér – ale i profesionál – by neměl někde v hloubce „šuplíku“ nějaké tranzistory, o nichž neví, zda jsou typu p-n-p nebo n-p-n a u nichž nezná ani zapojení vývodů. Je pravda, že uvedené vlastnosti lze zjistit Avometem, popsany jednoduchý přístroj je však pohodlnější: vývody tranzistoru libovolně zapojíme do krokosvorek a otáčíme prepínačem. V jedné ze šesti poloh prepínače se rozsvítí jedna ze dvou žárovek, která sděluje, že tato poloha prepínače je správná, čímž zjistíme, je-li tranzistor typu p-n-p nebo n-p-n. Současně jsou správně identifikovány vývody tranzistoru.

Přístroj napájíme z malého transformáto-


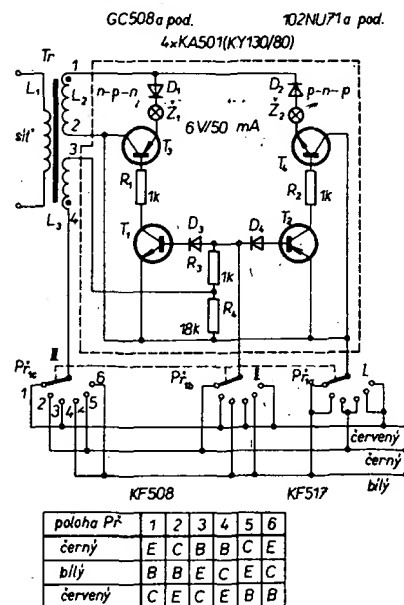


Obr. 82a. Identifikátor neznámých tranzistorů

ru, který má sekundární napětí na  $L_2$  asi 12 V, na  $L_3$  asi 2 V. Napětím 12 V napájíme indikační obvody, složené ze dvou komplementárních tranzistorů a signální žárovku. Napětím z druhého vinutí napájíme zkoušený tranzistor. Tranzistor  $T_1$  vede tehdy, je-li na jeho bázi kladné napětí (kladná půlvlna sinusového napětí),  $T_2$  vede tehdy, je-li na jeho bázi a kolektoru záporné napětí. Proto je důležité správně zapojit vývody vinutí  $L_3$ ; v případě, že přístroj neindikuje, vývody 3 a 4 vzájemně zaměníme. Zapojení je podobné tranzistorové logice OR. Přichází-li tedy na neznámý tranzistor správný signál (při určité poloze přepínače), otevře se  $T_1$  (nebo  $T_2$ ) a otevře i jeho komplementární tranzistor  $T_3$  ( $T_4$ ), který rozsvítí žárovku  $Z_1$ . V této poloze přepínače tedy jsme přivedli správně polarizovaný signál na správné vývody tranzistoru, a pouhým přečtením údajů na štítku přístroje (viz obr. 82 a) jsme identifikovali, je-li zkoušený tranzistor typu n-p-n;  $Z_2$  svítí, je-li zkoušený tranzistor typu p-n-p. Zapojení přístroje je na obr. 82a, destička s plošnými spoji na obr. 82b.

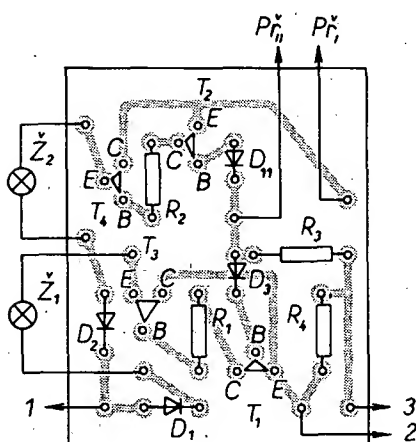

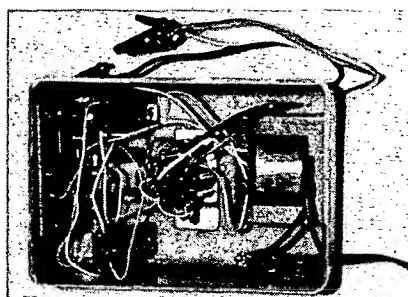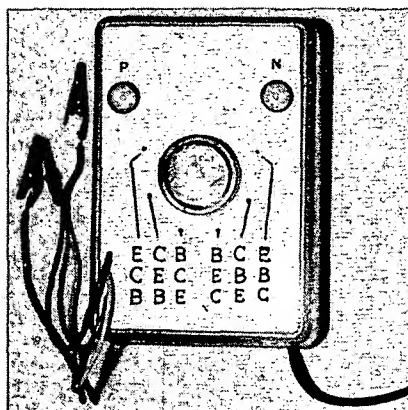Obr. 82b. Deska s plošnými spoji identifikátoru neznámých tranzistorů (deska K203)



Vnější a vnitřní provedení identifikátoru tranzistorů

Konstrukce přístroje je velmi jednoduchá, všechny součástky kromě transformátoru a přepínače jsou na desce s plošnými spoji. Tabulka na obr. 82a ukazuje kód, napíšeme ji přímo na panel, jak to ukazuje fotografie. Přístroj je šestipolohový se třemi segmenty.

Přístroj (pro svou jednoduchost) má malou nepřesnost: u výkonových křemíkových tranzistorů občas nerozeznává kolektor od emitoru, tedy příslušná žárovka svítí ve dvou polohách přepínače. U germaniových výkonových tranzistorů dochází k obdobnému jevu, v nesprávné poloze přepínače je však svít žárovky slabší. Přes tyto nedostatky (vývody těchto tranzistorů lze většinou identifikovat snadno) bude jistě v domácí dílně amatéra dělat dobré služby.

### 83. Barevná hudba – trochu jinak

Obliba barevné hudby má stále vzestupnou tendenci. Doprovod hudby barevnými efekty je velice lákavý, ve světě je nepřeberné množství kombinací přístrojů se světelnými barevnými reflektory až po přístroje s neobvykle jemnými, pohádkově svítícími body, vytvořenými ze světlovodných kabelů, popř. skleněných vláken.

A tak jsem se pokoušel i já dosáhnout neběžných světelných efektů pomocí obvodů TTL. Klasická část barevné hudby, kterou se rozsvěcují jednotlivé barvy, se stala řídicí složkou, zařízením dekodéru jsou vytvářeny světelné pohyby tak, že žárovky jsou rozsvěcovány postupně.

Je pochopitelné, že zařízení se stalo složitějším vzhledem k běžné barevné hudbě, ve většině obvodů lze však použít germaniové tranzistory ze starých zásob, čímž se „výrobní náklady“ zmenší na snesitelnou míru.

Blokové schéma přístroje je na obr. 83a. Celé zařízení je napájeno z jednoho zdroje 15 V, ze kterého odvozuje i stabilizovaný zdroj 5 V pro napájení integrovaných obvodů. Vstup má malou impedanci, tj. můžeme ho připojit paralelně k reproduktoru rozhlasového přijímače nebo zesilovače.


Signál (hudba) přichází na oddělovací transformátor. Z transformátoru se vede na filtry, které ho „roztřídí“ do tří pásem: asi od 20 do 300 Hz, od 500 do 1000 Hz, od 1500 Hz výše. Podle výšky tónů se objevuje plné napájecí napětí na výstupech A, B, C.

Ze zdroje 15 V odvozuje napětí 5 V, kterým napájíme multivibrátor a kodér. Multivibrátor o kmitočtu několika desítek Hz řídí kodér, který má čtyři výstupy. K nim připojené žárovky se spínají postupně. Rychlost spínání a tím rozsvěcení a zhasínání žárovek můžeme měnit nastavením kmitočtu multivibrátoru. Použijeme-li několikanásobný počet žárovek ( $4 \times 4, 4 \times 5$  atd.) a rozmístíme-li žárovky např. podle obr. 83b (pořadí je označeno čísly), jejich postupné rozsvěcování a zhasínání budí dojem pohybujícího se světla. Výsledný efekt je závislý na počtu žárovek, na jejich svítivosti, na obrazci, vytvořeném z jednotlivých barev a na krycí desce před žárovkami (jak dokáže lámat světlo).


A nyní k jednotlivým částem kompletního zařízení:

Na obr. 83c je zapojení jednoduchého zdroje 15 V. Jádrem transformátoru je EI 32/25 nebo jiné, přibližně shodné (závisí na počtu a druhu žárovek), primární vinutí na tomto jádru má 1200 závitů drátu o  $\varnothing 0,3$  mm, sekundární vinutí má 70 závitů o  $\varnothing 1,2$  mm. Místo křemíkových diod jsem použil staré germaniové výkonové diody na 5 A bez chladiče. Při zátěži asi 1 A má být na kondenzátoru napětí 14 až 15 V.


K napájení integrovaných obvodů a multivibrátoru použijeme napětí 5 V, získané ze zdroje podle obr. 83d.

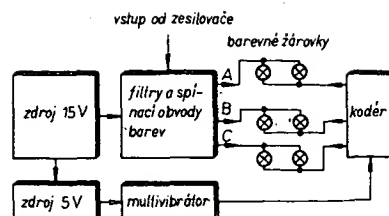


Obr. 83a. Blokové schéma barevné hudby

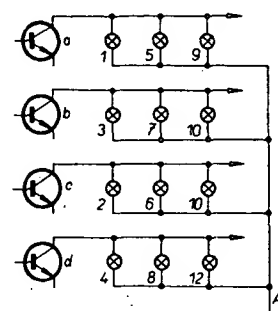


Obr. 83b. Zapojení žárovek

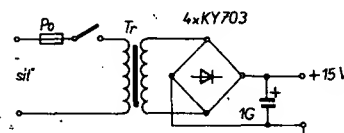

Obr. 83c. Zdroj 15 V

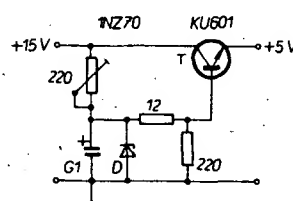


Obr. 83d. Zdroj 5 V

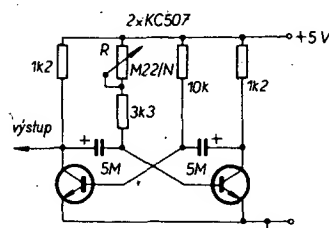

Obr. 83e. Multivibrátor

Multivibrátor podle obr. 83e je velmi jednoduchý, jeho kmitočet řídíme proměnným odporem R. Hřídel proměnného odporu (potenciometru) opatříme knoflíkem, tím pak regulujeme rychlost pohybu světla.

Na obr. 83f je zapojení spínacího obvodu barev a filtry. Na vstup přivádíme signál z reproduktoru, potenciometrem nastavíme potřebnou úroveň signálu. Použijeme-li potenciometr se spínacem, můžeme jím spínat síťové napětí. Transformátor  $T_1$  je navinut na železném nebo feritovém jádře libovolné

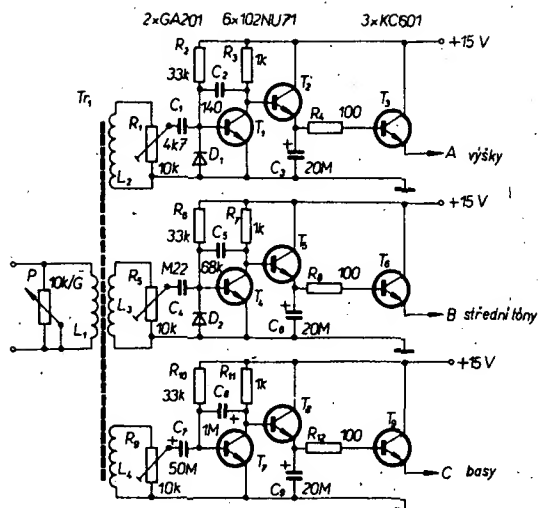


Obr. 83f. Spínací obvod barev s filtry

ho typu,  $L_1$  má asi 50,  $L_2$  až  $L_4$  asi po 2 000 závitů drátu o  $\varnothing$  0,1 až 0,15 mm. Paralelně k sekundárním vinutím jsou připojeny odporové trimry k nastavení potřebné úrovně signálu jednotlivých barev. Filtry  $C_1 + C_2$ ,  $C_4 + C_5$ ,  $C_7 + C_8$  určují velmi zhruba hranice jednotlivých kmitočtových pásem, v nichž svítí žárovky jedné barvy. Mezi kmitočtovými pásmy jsou určité „díry“, hranice mezi pásmy si však může zvolit každý individuálně. Tranzistory byly použity levné, germaniové, jen třetí tranzistor ( $T_3$ ,  $T_6$ ,  $T_9$ ) má být dimenzován na větší výkon, protože spíná najednou několik žárovek – je výhodnější použít proto křemíkový typ (stejně nemáme germaniový výkonový tranzistor n-p-n), protože musíme počítat s tím, že někdy budou najednou svítit všechny barvy (sice ne všechny žárovky, ale např. v mém případě celkem pět žárovek po 0,05 A, tj. 250 mA při 12 až 14 V, což odpovídá ztrátě větší než 3 W). I když spínaná zátěž není trvalá, je výhodné pracovat s rezervou. Tranzistory nemají chladiče, trochu za provozu hřejí, to však není na závadu. Jednotlivé barvy si zvolíme podle libosti, žárovky zbarvíme průhlednou barvou TEXBA, původně určenou k malování na textil.


Na obr. 83g je kódér. Je osazen dvojkovým čítačem MH7493 a šesti hradly ze dvou MH7400. Na vstup čítače přicházejí impulsy z multivibrátoru a na dvou jeho výstupech se objeví střídavě log. 0 a log. 1. Zapojení dalších hradel je upraveno tak, že log. 1 je vždy jen na jednom výstupu z hradel, označených římskou dvojkou. Pořadí log. 1 na výstupech je pravidelné, rychlost řídíme vstupními impulsy z multivibrátoru. Log. 1 na výstupu hradel otevírá spínací tranzistory  $T_1$  až  $T_6$ , které rozsvítí žárovky – pokud ty přes obvod A, B nebo C dostávají proud z barevné hudby.

V původní verzi jsem použil složitější zapojení, protože každou větev A, B, C řídil samostatný obvod ze dvou MH7400 a čtyř tranzistorů. Teprve po upozornění jsem si uvědomil, že lze ušetřit čtyři IO a šestnáct tranzistorů. Proto jsem také v původním zapojení použil jako tranzistory  $T_5$  až  $T_8$  tranzistory typu GC520, protože spínaly proud max. 250 mA. V zapojení podle obr. 83g mohou koncové tranzistory spínat až trojnásobný proud, proto je třeba použít tranzistory typu KU601 nebo podob.


Celé zařízení je ve dvou skříňkách. V jedné je zdroj 15 V a spínací obvod barev s filtry, zbytek přístroje je ve druhé skříňce. Obě skříňky jsou spojeny pětizilovým kabelem

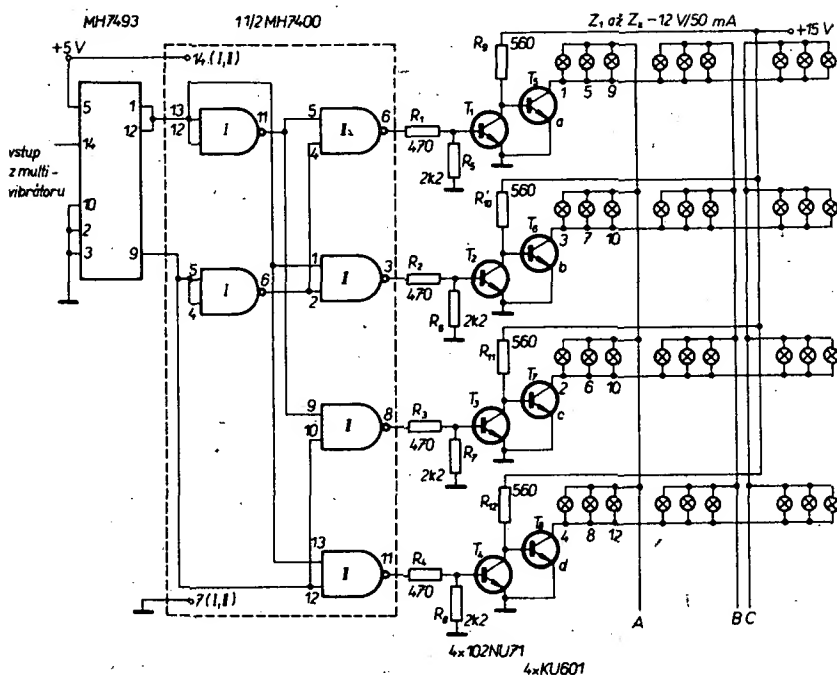

Obr. 83g. Kódér

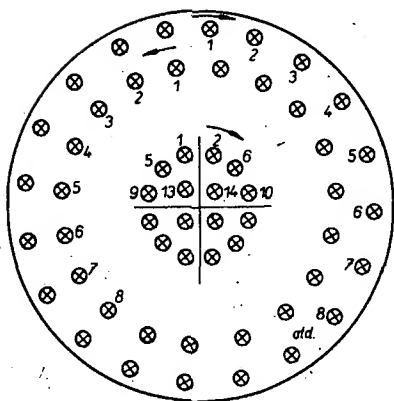

Obr. 83h. Umístění žárovek

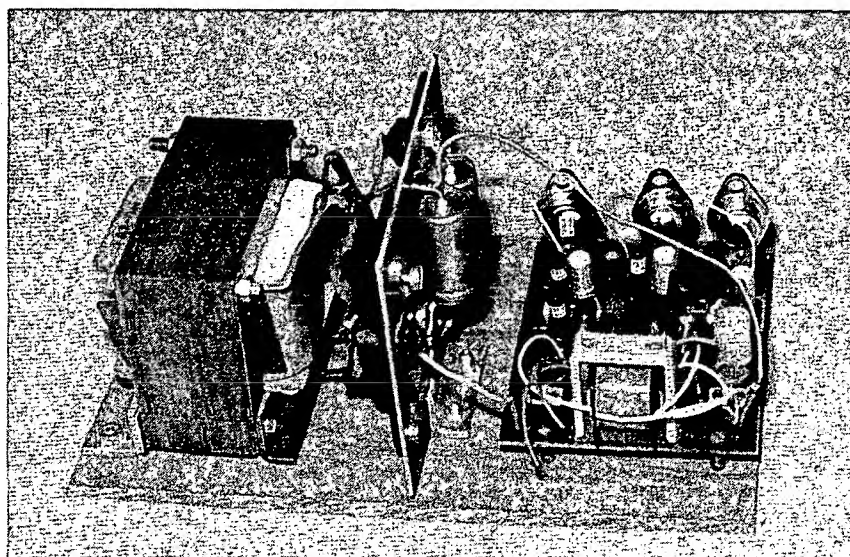



vlastní výroby s „magnetofonovými“ konektory. „Osvětlovací těleso“ se žárovkami je spojeno kabelem s druhou skříňkou.

Každý zájemce si musí předem zvážit především velikost a tvar vlastní barevné hudy (osvětlovacího tělesa), tj. kolik a jaké typy žárovek chce použít. V prototypu jsem použil telefonní žárovky 12 V/0,05 A, celkem 56 kusů. Byly umístěny podle obr. 83h na kulaté desce o  $\varnothing$  12 cm tak, že dva vnější kruhy měly po dvaceti žárovkách ( $5 \times 4$ ) a vnitřní kruh  $4 \times 4 = 16$  žárovek. „Pohyb“ světla u středního kruhu je opačný proti vnějšímu a vnitřnímu kruhu. Jeden pól žárovek je spojen vždy v jednom kruhu, druhý pól je spojen u žárovek, které svítí najednou, tedy u jednoho kruhu je třeba šest přívodních kabelů.

Tato deska se žárovkami byla přikryta miskou z čiré plastické hmoty (6 Kcs), která má paprskovitě vlisované vzorky. Tyto vzorky lámou světlo, světlo žárovek je vidět mnohonásobně a lomené, čím se tvoří různé obrazy a tak je znásoben i dojem pohybu světla.

Je samozřejmé, že lze těleso se žárovkami upravit podle individuálních možností a vkusu a vytvořit tak nejružnější „umělecká“ díla.

#### 84. Světlovodné kabely a co z nich

Už řadu let lze vidět především v odborné zahraniční literatuře i v reklamách apod. návody na nejrůznější aplikace světlovodných kabelů, nebo vláknové optiky (glass fiber optics, Glassfaserkabel) v oblasti sdělovací techniky, lékařství, zábavné elektroniky apod.

O co se vlastně jedná? Z praxe víme, že při osvětlení zabroušené hrany Umaplexu („plexisklo“, organické sklo) celá jeho plocha září, Umaplex vede světlo. Víme proto, že některé materiály mají vlastnost vodiče světla. K výrobě vláknové optiky, jak už jméno samo říká, se používají tenká vlákná tloušťky asi 0,04 mm. Materiálem vlákná je obvykle speciální sklo s velkým součinitelem lomu, vnější strana vlákná, od „obalu“ se stále odráží zpět a vychází z vlákná na jeho druhém konci, nehledě k tomu, je-li vláknó rovné, nebo stočené. Vláknó přitom může být dlouhé několik desítek i více metrů. Svazkováním vláken dostaneme světlovodné kabely, v nichž každé vláknó vede světlo samostatně; konečným výsledkem je intenzivní „studené“ světlo. Tak lze osvětlit a obdobjou cestou fotografovat nebo snímat kupř. obsah žaludku a jiných orgánů v lékařství, přenášet různé informace apod. Vláknová optika má v nejbližší době před sebou mimořádně nadějnou perspektivu.

Vláknová optika však není u nás pro širokou obec zájemců dostupná. V poslední době se vyskytla možnost opatřit si ji při návštěvě NDR, kde se vyrábějí světlovodné kabely pod názvem Grinifil a jsou i v maloobchodním prodeji, poměrně nedaleko od nás. V létě 1975 byly k dostání např. v městěku Wermisdorf (mezi Mišín a Lipskem) v prodejně Konsum Elektronik, Klara Zetkin Strasse 21; pravděpodobně však budou kabely k dostání i jinde v prodejnách pro amatéry. Kabely Grinifil jsou v několika provedeních, nejtlustší má  $\varnothing$  2,75 mm; já jsem si koupil o  $\varnothing$  2,5 mm, metr stál něco přes 5 marek. Vlákná kabelu Grinifil nejsou ze skla, ale z plastické hmoty, jsou relativně tlustá (0,25 mm). V uvedeném kabelu je kolem šedesáti vláken. (Ve Wermisdorfu je i kemping na pěkném místě u velkého jezera.)

Kdo k čemu použije světlovodné kabely, to záleží na jeho individuálních potřebách. Použití je velmi mnohstranné; indikace na

dálku, z vláken je možná číslcová miniaturní indikace, jakýsi „displej“ se sedmi segmenty (při nedostatku „pravých“ displejů) atd. Chci popsat jen jedno možné použití, které je velmi atraktivní: světelnou fontánu.

Kdo viděl výstavu Interkamery, určitě si vzpomene na tento exponát, případně ho může vidět i v Národním technickém muzeu. Světelná fontána je v současné době ve velké módě, v NSR stojí 100 až 150 marek, v USA 20 až 50 dolarů, a viděl jsem prodávat obdobný výrobek v Maďarsku za 5900 forintů (z dovozu).

Co to vlastně je světelná fontána?

Kousky světlovodného kabelu o délce 15 až 25 cm se zbaví obalu („izolace“). Takto získaná volná vlákna skládáme tak, abychom dostali svazek o  $\varnothing$  15 až 20 mm. K tomu je třeba 60 až 80 kousků kabelu. Jeden konec tohoto tlustého svazku pevně svážeme a obalíme izolepou v délce asi 40 mm. Jednotlivá vlákna – různé délky – se vlastní vahou ohýbají a vytvoří jakousi napodobeninu vodní fontány, jakoby stříkaly tisíce tenkých praménků vody.

Osvětíme-li svázaný konec kabelu žárovkou – konec je rovně uříznut – každé vláknó vede světlo samostatně, samotné vláknó však nesvítí, září jen konec každého vlákná. Konečný efekt je, jakoby tisíce malých svatojanských mušek svítily v prostoru (zhruba koule). Měníme-li barvu osvětlovacích žárovek, efekt bude ještě větší.

Podobné světelné fontány se používají jako náladové osvětlení, při poslechu televize, na večírcích apod. Svazkovat kabely lze také různě: ve formě japonských stromů, květin apod., to bude záležet vždy jen na vynalézavosti každého zájemce.

Z kabelu jsem uřízl kousky po 17, 20, 22 a 24 centimetrech. Nejkratší byly uprostřed, a kolem byly stejnosměrně rozmístěny (a pokropeny antistatik-sprejem) postupně delší. Takto upravený a svázaný svazek tvoří fontánu (viz obálku tohoto čísla AR-B).


Hranatý ozdobný květináč z plastické hmoty za Kčs 11, – je základnou a krytem pro fontánu. Vnitřek – aby neprosvítal – je třeba natřít černou barvou. Na dno květináče – které bude sloužit jako vrchní část krytu – jsem ještě přilepil kužel z uzavěru na autošampon, do něhož se vyvrtá díra, odpovídající průměru fontány.

Na desku velikosti květináče se připevní transformátor k napájení žárovky (není bezpodmínečně nutný); máme-li síťovou žárovku asi 5 W – větší hřeje a je velká – nepotřebujeme transformátor, žárovku napájíme přímo ze sítě. V prototypu jsem použil žárovku 12 V/4 W, která zcela stačí k dosažení požadovaného efektu. Žárovka je těsně pod dírou, kterou prochází konec svazku jednotlivých vláken.

Pro změnu barev potřebujeme synchronní motor s převodem. Dá se použít motor ze starých síťových elektrických hodin nebo i jiné motory, které mají převod do pomala, aby se jejich hřídel otočil asi jednou za minutu. Na tento hřídel upevníme kotouč z čirého organického skla, který rozdělíme na šest – případně více nebo méně – dílů, a každý díl zbarvíme různou průsvitnou barvou TEXBA. Jeden díl necháme bezbarvý. Kotouč se otáčí pomalu těsně nad žárovkou a tak mění barvu světla, a světelná fontána bude zářit měnícími se barvami. Umístíme-li ještě v vhodném místě skrytý ventilátor, zvýšíme světelný efekt jemným zvlněním tisíců svítících bodů. Podaří-li se nám sehnat odpovídající průhlednou kouli z organického skla, do které se vejde celá fontána, pak nejenže chráníme vlákna před prachem, ale budeme mít pěkný doplněk do bytu. Fotografie světelné fontány a jednotlivých částí usnadní konstrukci celého zařízení (viz obálka).

#### 85. Elektronický hliďač hladiny (minimum-maximum)

Stává se, že je třeba kupř. v domácí vodárně, na chatě apod. zřídít automatické zabezpečení nikoli stálé hladiny vody v nádrži, ale minimální (a maximální) výšky hladiny a teprve potom načerpat vodu až na úroveň maximální výšky. Tam, kde není k dispozici potřebné zařízení (typu Darling apod., vybavené tlakovými spínači), může sloužit elektronické zařízení podle obr. 85. Dá se použít pro každou elektricky vodivou tekutinu (např. pitná nebo užitková voda). Spolehlivou funkci zařízení zajistíme tak, že elektrody, které budou ponořeny do tekutiny, zhotovíme z nekorodujícího materiálu (nerez, uhlík ze staré baterie) a jejich spoje s přívody zalijeme Epoxý 1200 apod. Dále si vysvětlíme funkci přístroje.

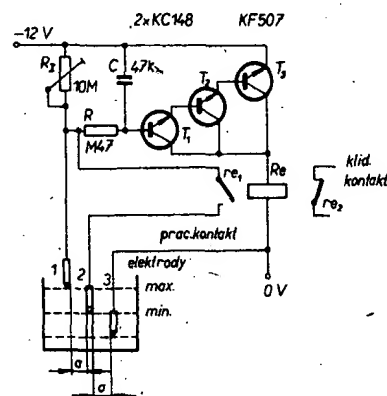

Obr. 85. Elektronický hliďač hladiny minimum-maximum

Předpokládáme, že nádrž je prázdná. Na bázi  $T_1$  je záporné napětí, tranzistory v Darlingtonově zapojení jsou uzavřeny, relé je bez proudu. Klidové kontakty relé sepnou motor nebo jiné čerpadlo zařízení (magnetický ventil) a do nádrže teče voda. Dosáhne-li hladina tekutiny až k elektrodě 3, stav obvodu se nemění. Hladina vody stoupá k elektrodě 2, ta je připojena přes pracovní kontakt relé, které je dosud v klidovém stavu, kontakt je rozpojen, tedy voda se čerpá dále. Stoupne-li hladina vody k elektrodě 1, na bázi  $T_1$  bude kladné napětí (bezpečnou funkci nastavíme proměnným odporem  $R_1$ ) a tranzistor se otevře, relé přitáhne, přeruší se napájecí proud do čerpadla přes  $re_2$ , sepnou kontakt  $re_1$ . Hladina vody dosáhla maxima. Relé zůstává přitaženo. Po spotřebování vody se z tekutiny sice vynoří elektroda 1, ale elektroda 2 je nadále ponořena a přes  $re_1$  je báze  $T_1$  stále připojena ke kladnému napětí. Když hladina vody klesne na minimum, vynoří se z vody elektroda 2; na bázi  $T_1$  bude záporné napětí, relé odpadne a zapojí čerpadlo. Takto můžeme nastavit libovolnou úroveň hladiny tekutiny v nádrži bez použití plováků a jiných mechanických prvků. Odpor  $R$  a kondenzátor  $C$  tvoří protibrumový filtr (vzhledem k neobyčejné citlivosti Darlingtonova zapojení tranzistorů). Bude-li nádrž z kovu, elektrodu 3 může tvořit přímo nádrž. Vzdálenost  $a$  mezi elektrodami závisí na vodivosti vody, vzdálenost může být i několik centimetrů, elektrody mají být však upevněny v konstantní poloze.


Občas bude nutné odstranit usazeniny z elektrod, protože by mohly změnit citlivost a přesnost zařízení.

## 86. Elektronika v bytě

Pro oznamování, volání nebo upozornění lze použít světelnou nebo zvukovou signalizaci. Ke klasickým zvukovým signálům patří elektrický zvonek, bzuzák a různé druhy elektrických sirén. V poslední době se objevily i různé melodické gongy a zvonky, které dávají signál jen jednou, a to při zmáčknutí tlačítka, čímž jeho trvalé zatlačení – třeba pomocí zápalky, jako „žert“ – není účinné. Na druhé straně však jeden signál často nestačí.

Místo klasických zařízení pro signalizaci lze použít tranzistorový oscilátor, jehož „hlas“ si nastavíme podle libosti. Oscilátor tohoto druhu v jednoduchém provedení je na obr. 86a. Železný nebo feritový transformátor libovolné velikosti má tři spojená vinutí:  $L_1$  má 35,  $L_2$  60 a  $L_3$  20 závitů drátem o  $\varnothing$  0,4 mm. Kmitočet a tím i tón můžeme měnit volbou kapacity  $C$ . Proud při napájecím napětí 4,5 V je asi 150 mA.

Na obr. 86b je signální zvonek s multivibrátorem. Podle toho, které ze tří nebo více tlačítek zmáčkne, multivibrátor kmitá na různých kmitočtech, a tím pomocí dvoudrátového vedení můžeme dávat signál pro různé adresáty, do různých bytů nebo pro různé nájemce jednoho bytu. V uvedeném zapojení po zmáčknutí tlačítka  $T_1$  kmitá multivibrátor na kmitočtu asi 2 kHz, po zmáčknutí tlačítka  $T_2$  na 1 kHz a tlačítka  $T_3$  asi na 300 Hz.

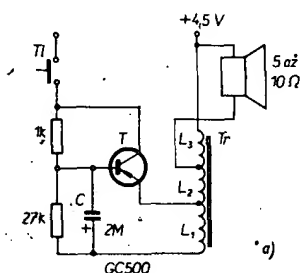

Zabezpečovací zařízení má vždy určitý konkrétní účel: hlídá místnost, území, předmět atd. a dává signál při narušení bezpečnosti hlídání objektu. Proto požadujeme od těchto zařízení, aby ani při poruše nepůsobily falešný poplach. Činnost poplachových zařízení je závislá na dodávce elektrického proudu, proto se budeme snažit všude tam, kde to bude možné, používat zdroj nezávislý na síti, nebo přístroj, který při poruše sítě automaticky přepne zařízení na náhradní zdroj. Máme dbát také o to, aby zařízení nebylo možné poškodit, a aby nevyžadovalo náročnou údržbu.

Poplašná zařízení tovární výroby bývají obvykle automatická, skládají se z čidla nebo čidel, z vedení, ze signalizačního zařízení a jsou spojena s centrálou, která umožní zadržet pachatele.

Metody ochrany lze zhruba rozdělit do tří skupin:

ochrana území – čidla umístíme na obvodu chráněného území (dvůr) a podle potřeby i na vstupní objekty (dveře, vrata, okna, prahy);

ochrana ohraničeného uzavřeného prostoru (místnost) – uzavřenou místnost „naplníme“ ultrazvukovými, rádiovými, radarovými vlnami. Na základě Dopplerova jevu odražené vlny mění svůj kmitočet, který pak přijímáme a vyhodnocujeme;

ochrana pastí – ochranné zařízení je umístěno tak, aby nepovolaný návštěvník musel procházet optickou rampou, otevřel dveře,

diodu, fototranzistor na vzdálenost několika metrů. Prerušil-li toto stále světlo procházející osoba i jen na okamžik, vyhodnocovací zařízení působí poplach. Světelný paprsek nemusí být jen jeden, vhodně umístěnými zrcadly lze paprsky vést různými směry a vytvořit libovolný počet překážek a tím chránit větší území. U modernějších zařízení se místo žárovky používá polovodičový prvek: luminiscenční dioda vyzařující viditelné nebo infračervené světlo (které je méně nápadné).


Jako čidlo může sloužit citlivý mikrofón, protože reaguje i na velmi slabý zvuk (klapnutí zámků, chrastění klíče, šepot, vrznutí podlahy).

Zvukové vlny lze používat i tak, že vysíláme stále jakýsi slabý pískot. Od osoby, která vnikla do střežené místnosti se zvuk odrazí a podle Dopplerova efektu odražený zvuk mění svůj kmitočet, čímž se uvede do činnosti poplachové zařízení.

Použijeme-li dveře jako kondenzátor (pomocí polepů), procházející osoba mění jeho kapacitu a tím vyvolá poplach. Tento způsob je velmi vhodný tam, kde narušitel musí projít dveřmi nebo oknem.

Přístroje s ultrazvukem nebo mikrovlnnými detektory, pracující na principu Dopplerova jevu a jsou nejmodernějšími prostředky tohoto druhu, v amatérských podmínkách se však nedají realizovat.

Všechny tyto systémy lze kombinovat ještě s fotografickým přístrojem s bleskem, abychom nevítaného návštěvníka ještě zvěč-

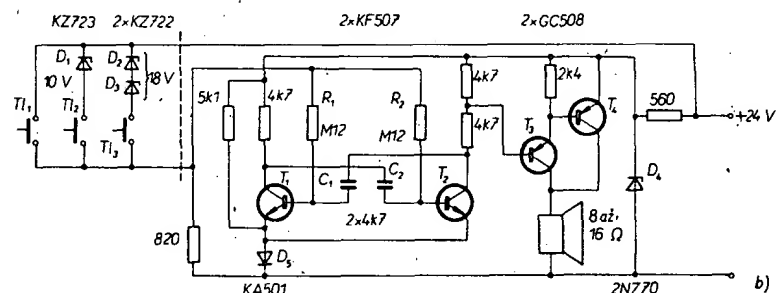

Obr. 86a. Tranzistorový oscilátor místo zvonku (a), signální zvonek s multivibrátorem (b)

Jedná se o astabilní multivibrátor s  $T_1$  a  $T_2$ , signál multivibrátoru je zesílen tranzistorem  $T_3$  a  $T_4$  v Darlingtonově zapojení. Jsou-li tlačítka rozpojena, tranzistory jsou uzavřeny. Přivedením kladného napětí (zmáčknutím jednoho z tlačítek) začíná kmitat multivibrátor. Kmitočet multivibrátoru je závislý na přivedeném napájecím napětí. Zvětšujeme-li toto napětí, zvyšujeme kmitočet multivibrátoru, protože proud protékající odpory  $R_1$  a  $R_2$  bude větší a kondenzátory  $C_1$  a  $C_2$  se nabíjí rychleji. Vhodnou změnu napětí zajistíme výběrem Zenerových diod.

## 87. Zařízení proti krádeži

Zvýšením životní úrovně a bohatším vybavením bytů, chat, aut apod. máme stále více předmětů k hlídání. Je však třeba říci hned na začátku, že neexistuje absolutní ochrana, absolutní bezpečné zabezpečovací zařízení přesto, že jsou zařízení, která hlídají velmi spolehlivě. Použitím zabezpečovacích zařízení však značně ztížíme možnost krádeže či narušení hlídáního prostoru, problémem však zůstává, jak zadržet nepovolaného návštěvníka, protože to v moci zabezpečovacího zařízení není.

okno, skříň, šlápl na nastražené čidlo apod. a tak uvedl poplašné zařízení do činnosti.

A nyní o čidlech. Nejjednodušší jsou kontakty obyčejné nebo magnetické, upevněné skrytě na dveře, na okna apod. Jsou malé, nenápadné (zvláště mikrospínače), mají dlouhou dobu života, nepotřebují zvláštní údržbu. Další kontakty mohou být citlivé na otřesy. Jejich použití je výhodné kupř. pro zabezpečení skleněných vitrin, výloh apod. Malé otřesy (kroky, dopravní ruch) je nesmí vést v činnost, mají reagovat na úder nebo rozbití skla. Kobercový kontakt je citlivý na naslápnutí, používá se pro ochranu vstupů do budovy, umísťuje se – jak už název také říká – pod koberce, pod rohožku tak, aby se sepnuly kontakty jak při sešlápnutí, tak např. i při zvednutí koberce, rohožky.


Obrazy lze chránit tak, že pod plátnem umístíme kontakty, které jsou přidržovány plátnem nebo rámem. Zvedne-li někdo obraz, kontakty se sepnou a uvedou v činnost zařízení. Celou stěnu před probouráním lze chránit tak, že se pod omítku natáhne síť z tenkých vodičů, které se přetrhnou. Přetržení vodičů způsobí poplach.

Dalšími čidly jsou světelné závory nebo rampy. Jsou neúčinnější, je-li vysíláno světlo neviditelné, infračervené. Žárovka – nejlepe na malé napětí vzhledem ke hmotnosti vlákn – osvětluje přes soustavu čoček, příp. zrcadel světlocitlivý prvek: fotoodpor, foto-


nili – jen pozor, aby si návštěvník neodnesl fotografický přístroj i s bleskem na památku.

Velmi jednoduché zabezpečovací zařízení pro ochranu území je na obr. 87a. Kolem chráněného území natáhneme tenký drát, tloušťky asi 0,1 až 0,15 mm tak, aby ho nepovolaný návštěvník – hlavně v noci – musel přetrhnout. Po natažení drátu sepneme spínač  $S$ , relé přitáhne a pracovní kontakty relé jsou sepnuty. Přístroj je v pohotovosti. Přetrhne-li někdo tenký drát, který můžeme kombinovat na dveřích s mikrospínači, kotva relé odpadne a klidový kontakt spíná poplašné zařízení, které trvale dává signál.

Ochranu uzavřených místností lze řešit nejrůznějšími způsoby. Při delší nepřítomnosti je nejlepe použít fotoelektrické zaříze-

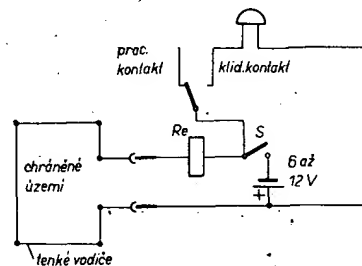


Obr. 87a. Ochrana území

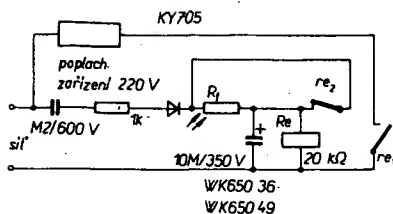

Obr. 87b. Poplachové zařízení citlivé na světlo

ni. Místnost obvykle zatemníme spuštěním rolet – i když tím dáváme znamení zlodějům, že nejsme doma. Na vhodné místo umístíme v našem případě fotoodpor. Když do místnosti někdo vstoupí, dopadne světlo na čidlo (otevřením dveří, rozsvícením nebo pod.) a zařízení vyhlásí poplach. K vyvolání poplachu stačí sebekrátký světelný signál, poplach je trvalý.

Na obr. 87b je takové zařízení, napájené přímo ze sítě. Síťové napětí omezíme a usměrníme. Je-li fotoodpor osvětlen, relé přitáhne a přes kontakty  $re_2$  zůstává přitaženo, přes  $re_1$  uzavírá okruh poplašného signálu. Zařízení vypneme přerušením napájecího napětí. Relé má přitáhnout při proudu 2 až 4 mA.

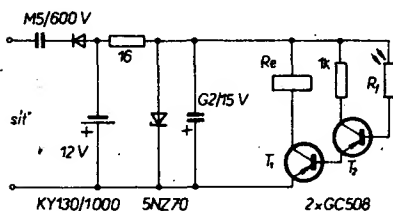

Obr. 87c. Poplašné zařízení nezávislé na síti

Zařízení na obr. 87c má tu přednost, že pracuje nezávisle na síťovém napětí. Za zdroj energie slouží akumulátory NiCd, které jsou trvale připojeny přes nabíječ k síti, a jsou proto stále v nabitém stavu. I když dojde k poruše v síti, zařízení pracuje dál.

V přístroji můžeme použít fotoodpor libovolného typu, protože ho napájíme malým napětím. Osvětlením fotoodporu se tranzistor  $T_2$  otevře, tím se otevře i  $T_1$  a relé přitáhne. Podle předchozího zařízení můžeme jeho kontakty zapojit tak, aby po vyvolání poplachu zůstaly i nadále sepnuty.

U těchto přístrojů nesmíme ani na okamžik zapomenout, že jsou trvale galvanicky spojeny se sítí, a proto při manipulaci s nimi je musíme vždy odpojit od sítě!

Uvedené metody ochrany objektů i prostorů lze uskutečnit (kromě ultrazvukových a mikrovlnných) se zařízeními, popsanými v některé z kapitol této i mých předchozích publikací.



V domácnosti, v bytě, na chatě apod. je mnoho dalších možností, jak použít elektronické přístroje. V tomto sešitě, i v předchozích publikacích, na stránkách časopisu Amatérské radio apod. popsaná zařízení lze použít velmi mnohostranně: elektronické otevírání dveří, elektronické zámky, regulace svítivosti žárovek, automatické spínání a zhasínání světel, regulace topení a větrání, regulace motorů domácích spotřebičů a mnoho jiných.

## Optoelektronické součástky

V posledních deseti-patnácti letech nacházíme na stránkách odborných časopisů, v návodech i v praxi stále častěji elektronické součásti, které mají nějaký vztah ke světlu, nazýváme je proto optoelektronické součástky. Vznikl dokonce relativně samostatný obor, zabývající se jejich aplikacemi a použitím: optoelektronika. Tyto součásti se však těší stále větší pozornosti, především v automatizaci, v technice počítačů, v oboru filmu a fotografie, v lékařské elektronice a v celé řadě dalších oborů.

Široká obec amatérů nezná dosud dostatečně tyto prvky, jsou určité rozpaky při jejich použití nebo při náhradě zahraničního výrobku domácím. Na našem trhu nejsou tyto prvky v dostatečném sortimentu, některé nejsou vůbec. Proto nebude na škodu, shrneme-li telegraficky stručně charakteristiku optoelektronických součástí a zároveň uvedeme několik údajů o optoelektronických součástkách naší výroby.

### a) Fotoodpory

Jak už samotný název ukazuje, jedná se o prvek, který klade průchodu elektrického proudu určitý odpor. Tento odpor však není konstantní, jako u běžných odporů, ale mění se s osvětlením. Základním materiálem fotoodporu může být celá řada sloučenin polovodivých prvků (CdS, CdSe, PbS, PbSe atd.) a podle výchozího materiálu se liší i vlastnosti fotoodporu. Materiál, ze kterého je zhotoven fotoodpor, určuje jeho spektrální citlivost, tj. ve které oblasti světelného záření bude mít fotoodpor větší nebo menší citlivost. Některé fotoodpory reagují na viditelné, některé na neviditelné, infračervené, tepelné záření. Fo-

toodpory citlivé na viditelné světlo jsou převážně ze sloučenin kadmia (Cd).

Fotoodpory mají za tmy velký odpor, podle typu řádově od několika desítek kilohmů až do gigahmu. Vlivem osvětlení vzniknou v polovodičové vrstvě nositele nábojů, které se pohybují v elektrickém poli přiloženého napětí, jejich pohyb se při zvětšení intenzity osvětlení zrychluje. Při silném osvětlení se odpor fotoodporu zmenší natolik, že se blíží kovovému vodiči. Struktura fotoodporu neobsahuje přechod p-n, proto je fotoodpor nezávislý na polaritě napětí, může pracovat i se střídavým napětím. Odpor fotoodporu se však nemění současně se změnou intenzity osvětlení, změna má určité zpoždění, jakousi setrvačnost, vzhledem k tomu, že k rekombinaci nositelů nábojů je třeba určitého času.

Zvlášť dlouhý čas potřebuje fotoodpor k tomu, aby se jeho odpor po intenzivním osvětlení, nastane-li opět tma, zvětšil na výchozí velikost, tj. na odpor řádu megaohmů. Proto i maximální kmitočet, na němž fotoodpor může pracovat, je poměrně nízký, jen několik desítek až stovek Hz.

Odpor fotoodporu je závislý také na kmitočtu světelného záření, lidově řečeno na barvě osvětlení. Tovární katalogy obvykle uvádějí spektrální citlivost a křivku odporu fotoodporů, podle nichž můžeme určit optimální osvětlení, při němž je fotoodpor nejcitlivější.

Odpor fotoodporu je také závislý na teplotě. V oblasti od  $-25$  do  $+75$  °C je jeho teplotní činitel asi 0,4 až 1 %/°C. Při výběru fotoodporu musíme vzít v úvahu i jeho maximální zatížitelnost a maximální dovolené napětí.

V obvodech s tranzistory můžeme fotoodpor použít jako jeden z členů děliče v bázi. Podle toho, zda ho zapojíme jako horní nebo dolní člen děliče v bázi, tranzistoru protéká proud při osvětlení, nebo při zatemnění fotoodporu.


Naše fotoodpory vyrábí TESLA n. p. Blatná. Na trhu jsou typy podle tab. 6.

### b) Fotodiody

Fotodiody se svou strukturou podobají polovodičovým plošným diodám, skládají se z polovodičů typu p a n, které jsou od sebe odděleny přechodem p-n. Za provozu pracuje fotodiody s předpětím v závěrném směru.

Tab. 6. Fotoodpory TESLA

Typ	zatížení	Max. napětí	Proud	Další údaje
WK 650 36	1 W	350 V	80 mA	plošný, v baňce elektronky noval
WK 650 37	0,15 W	150 V	20 mA	plošný, Ø 17 mm, výška 9,5 mm
WK 650 38	0,03 W	10 V	3 mA	plošný, v pouzdru TO-5
WK 650 49	0,1 W	350 V	2 mA	plošný, v pouzdru tranzistoru typu KF506
WK 650 60	50 mW	50 V		napařený, ploché kovové pouzdro
WK 650 61				

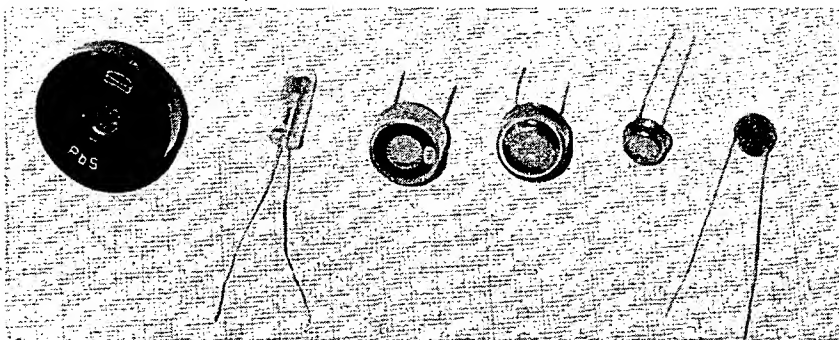

Osvětlením fotodiody vzniká proud, který je úměrný intenzitě osvětlení. Citlivá plocha fotodiody je malá, aby její proud za tmy nepřekročil určitou hranici. Rychlého pohybu nositelů nábojů dosáhneme zvětšováním přiloženého napětí, čímž dosáhneme i většího pracovního kmitočtu. U nejmodernějších fotodiod je pracovní kmitočet až řádu několika megahertzů. Ke zvětšení citlivosti se vyrábějí i dvojité fotodiody. V zapojení s fotodiodami musíme dbát na správnou polaritu diod, jinak hrozí nebezpečí jejich zničení.

Materiálem fotodiod bývá germanium nebo křemík. V minulosti se od používání germaniových fotodiod upustilo pro jejich různé nečistoty (malá citlivost v nevhodné oblasti, teplotní závislost apod.), dnes se používají výhradně křemíkové fotodiody.

U nás se vyrábí jen jeden druh křemíkové fotodiody (v katalogu je uvedena pod názvem křemíková fotonka hradlová), a to 1PP75. Fotodioda má při osvětlení 1000 lx proud asi 70  $\mu$ A, mezní pracovní kmitočet fotodiody 1PP75 je 7 kHz.

#### c) Fotoelektrické články

Fotoelektrický článek je vlastně velkoplošná fotodioda, jeho použití se však od fotodiody liší. Články se obvykle používají bez přiloženého napětí, a to jako zdroj elektrické energie. Osvětlený křemíkový fotoelektrický článek téměř nezávisle na velikosti plochy dává napětí naprázdno 0,55 V (germaniový jen 0,15 V). Proud fotoelektrického článku do zkratky je lineárně závislý na velikosti citlivé plochy a intenzitě světla. Závislost na teplotě je asi 0,1 %/°C. Fotoelektrické články s velkou plochou, zapojené sérioparalelně stačí k napájení různých elektronických přístrojů i se značným odběrem, k dobíjení baterií atd. Nejznámější aplikací fotoelektrických článků jsou jejich baterie v meziplanetárních družicích a ve spojovacích stacionárních družicích, u nichž dodávají energii k napájení nejrušnějších komunikačních i pomocných přístrojů.

U nás nejsou fotoelektrické články běžně dostupné. Vyrábí se selenový článek, ten je však vhodný jen pro expozimetry. Spojením velkého počtu křemíkových fotodiod ve většině případů nemůžeme fotoelektrický článek nahradit, kromě toho by tato náhrada byla ekonomicky neúnosná.

#### d) Fototranzistory

Fototranzistor pracuje v podstatě jako fotodioda, jejíž proud je zesílen tranzistorem. Fotodiodě odpovídá přechod báze-kolektor, vzniklý stejnosměrný proud je tranzistorem zesílen.

Fototranzistor pomocí vnějšího napájecího napětí poskytuje při osvětlení řádově desítkrát větší proud než fotodioda, zároveň je však jeho mezní kmitočet, tj. schopnost reagovat na změny osvětlení, nižší. Výstupní proud fototranzistorů je až několik desítek miliampérů, použití se v podstatě neliší od tranzistorů. Fototranzistor má obvykle ve svém pouzdru vestavěnou i sběrnou čočku, která dopadající světlo soustřeďuje na nejcitlivější místo polovodičového systému. Některé fototranzistory mají vyvedenu i bázi, pomocí které lze elektronicky měnit jejich citlivost. Ty, které nemají vyvedenu bázi, uvedenou výhodu nemají, proud báze regulujeme pak jen dopadajícím světlem.

Náš fototranzistor KP101 nemá vyvedenu bázi, na vrcholu pouzdra je sběrná čočka. Katalog TESLA ho uvádí pod názvem křemíková fotonka pro spínací účely, tento název však není nejpreciznější.

Katalog uvádí, že fotoelektrický proud KP101 je při osvětlení 3200 lx a při napájecím napětí 6 V minimálně 1 mA. Maximální napájecí napětí je 32 V a maximální příkon je 50 mW.

#### e) Fototyristory

Konstrukce fototyristoru je v podstatě stejná jako u běžného tyristoru s malým výkonem s tím rozdílem, že ho lze uvést do vodivého stavu nejen impulsem na řídicí elektrodě, ale i světlem. V podstatě lze z obyčejného tyristoru (v nouzi) udělat fototyristor tak, že vrchní část pouzdra uřízneme, opatrně odstraníme ze základní křemíkové destičky krycí vrstvu ze silikonové hmoty a díru do pouzdra bezvadně zakryjeme průhledným okénkem, nejlépe malou sběrnou čočkou. Citlivost však ve většině případů bude o řád menší, než u pravých fototyristorů. Pro tuto „předělávku“ se hodí jen tyristory řady KT501 až 505.

V různých zapojeních řídicí elektrodu fototyristoru obvykle spojujeme přes odpor s katodou, tím regulujeme citlivost fototyristoru a zamezujeme možnosti samovolného uvedení do vodivého stavu.

Funkce fototyristoru je podobná funkci běžných tyristorů. Po uvedení do vodivého stavu (přivedením napětí na řídicí elektrodu nebo dopadajícím světlem) zůstává tyristor nadále ve vodivém stavu, a to až do přerušení nebo zmenšení protékajícího proudu pod stanovenou hranici.

Naše výroba před lety dodávala na trh fototyristory KP500 až 504. Provedení bylo stejné jako u KT501 až 505 s tím rozdílem, že vrch pouzdra byl opatřen průhlednou čočkou. Tyristory pracovaly při napětí od 25 do 300 V (podle typu), proud u všech byl max. 0,7 A. Nový katalog TESLA však už fototyristory neuvádí, jejich výroba byla zastavena.

#### f) Elektroluminiscenční diody – LED (light emitting diode)

Elektroluminiscenční – lidově řečeno svítící – dioda patří k nejmodernějším zdrojům světelného záření. Světlo vzniká – jednoduše řečeno – při rekombinaci nosičů po přiložení polarizovaného malého napětí na vývody diody.

Základním materiálem pro výrobu elektroluminiscenčních diod jsou karbidy křemíku, arzenidu nebo fosfidu, galia apod. Světlo vzniká v oblasti přechodu p-n a prochází destičkou, která vyzářované světlo propouští všemi směry. Světlo může být červené, zelené, žluté nebo i infračervené, tj. neviditelné (podle polovodičového materiálu diody).

Vyzařované světlo má nepatrnou energii, je poměrně slabé, je však homogenní, tj. téměř veškeré záření je stejné vlnové délky – proto má vynikající vlastnosti ve spojení s dalšími fotoelektrickými prvky. Kromě signalizace se diody LED uplatňují při výrobě displejů pro počítače a jiné digitální přístroje, u nichž jsou číslice a písmena složeny z „teček“ luminiscenčních diod.


Další přednost luminiscenčních diod spočívá v tom, že nemají téměř žádnou setrvačnost, tzn. že světlo vzniká a zaniká ve velmi krátkém čase, ve zlomku mikrosekundy. Diody LED jsou velmi spolehlivé, mají v podstatě neomezenou dobu života, potřebují velmi malé napájecí napětí – 1 V až 2 V – a proud 10 až 30 mA. Jejich rozměry jsou nepatrné, průměr pouzdra mají od jednoho milimetru, stejně je tomu s jejich výkonem. Cena diod je při hromadné výrobě nepatrná, v USA několik centů (asi od 20 c).

Při jejich mnohostranném použití by bylo žádoucí, aby se i na našem trhu objevily co nejdříve, zatím se jejich výroba – podle posledních informací – jen připravuje.

## Tranzistorové spínací obvody

### 88. Stejnosměrný spínací zesilovač

Na obr. 88 je spínací zesilovač, který má tři vstupy. Na výstupu je relé, které spíná, přivedeme-li na jeden ze vstupů kladné napětí. Relé odpadne, zmenší-li se napětí na vstupu pod stanovenou mez.

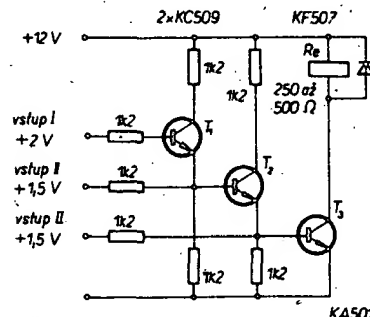

Obr. 88. Stejnosměrný spínací zesilovač


Zesilovač se skládá ze tří tranzistorů, které jsou zapojeny tak, že buď pracují odděleně, nebo jsou buzeny postupně. Poslední z nich spíná relé. V klidové poloze je na bázích tranzistorů záporné napětí, tranzistory jsou uzavřeny. Pro otevření tranzistoru koncového stupně je třeba, aby na jeho bázi bylo přivedeno kladné napětí 0,6 až 0,8 V a proud 2 až 3 mA. Počítáme-li s proudovým zesílením  $T_1$  a  $T_2$  asi 100, pak k otevření  $T_3$  bude třeba proud 30  $\mu$ A (pro sepnutí tranzistoru koncového stupně). Zařízení může sloužit v nejrůznějších aplikacích, u nichž vstupní signály přicházejí z různých míst a jsou různé veliké. Chceme-li, aby zařízení pracovalo se zápornými řídicími signály, použijeme tranzistory p-n-p, obrátíme polaritu napájecího zdroje a diody.

### 89. Stejnosměrný spínací zesilovač se smíšeným osazením

Relé na koncovém stupni (obr. 89) přitáhne, přivedeme-li na některý ze vstupů kladné napětí.

Zesilovač má smíšené osazení, koncový tranzistor je typu p-n-p, na jeho emitoru je kladné napětí. Protože v klidovém stavu je jeho báze napájena kladným napětím, je uzavřen. Přivedeme-li na vstup II kladné napětí, které bude větší než 0,6 V,  $T_2$  se otevírá a přivádí tak záporné napětí do báze  $T_3$ , který se otevře a vybudí relé. Protože  $T_1$  a  $T_2$  jsou zapojeny se společným emitorem, proudové zesílení každého stupně je asi 15, otevření  $T_3$  je velmi strmé, přitáhne relé je „razantně“.

Vstup I má velkou impedanci, k přitažení relé je třeba přivést vstupní proud jen několik mikroampérů. Vstup II má malou

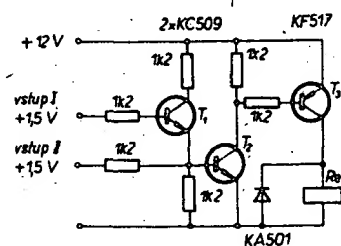


Obr. 89. Stejnosměrný zesilovač se smíšeným osazením

impedanci, vstupní spínací proud je asi 1 mA. Relé vybereme s takovým odporem cívky, aby proud  $T_3$  nepřekročil jmenovitou velikost.

## 90. Spínací zesilovač s velkým vstupním odporem

Na vstupu tohoto zesilovače (obr. 90) použijeme tranzistor MOSFET, pak je vstupní odpor zařízení (bez Zenerovy diody) větší než 100 MΩ; i se zapojenou Zenerovou diodou zůstává vstupní odpor relativně velký, 10 až 20 MΩ.

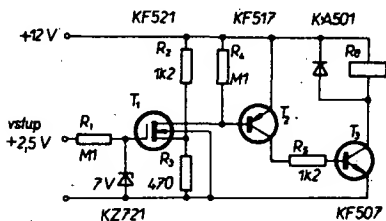


Obr. 90. Spínací zesilovač s velkým vstupním odporem

Protože je vstupní odpor zesilovače velký, spouštěcí signál téměř nezatežuje čidlo – proto je zesilovač vhodný pro takové aplikace, u nichž je řídicí signál slabý (fotodioda, výstup můstku apod.).

V klidovém stavu jsou tranzistory zavřeny. Mezi emitorem a kolektorem  $T_1$  v klidovém stavu protéká sice určitý proud, ale stupeň je pomoci  $R_2$  až  $R_4$  kompenzován tak, aby byl  $T_2$  uzavřen. Přivedením kladného napětí na řídicí elektrodu  $T_1$  se mění jeho proud a na  $T_2$  se dostane takové záporné napětí, které ho otevře. Tím se otevře i  $T_3$ . Hystereze spínání je velmi malá, pohybuje se kolem 30 mV.

## 91. Spínací zesilovač s velkým vstupním odporem pro záporný signál

Relé sepne tehdy, přivedeme-li na vstup -2,5 V (obr. 91), odpadne, zmenší-li se napětí asi na -0,5 V.

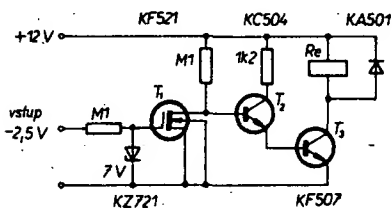

Obr. 91. Spínací zesilovač pro záporný signál


V klidovém stavu protéká tranzistorem MOSFET proud, na bázi  $T_2$  je záporné napětí, tranzistor je uzavřen. Zároveň bude uzavřen i  $T_3$ . Přivedeme-li záporné napětí na řídicí elektrodu  $T_1$ , tranzistorem MOSFET přestane procházet proud a na bázi  $T_2$  se objeví kladné napětí, tranzistor se otevře a otevře i  $T_3$ .

Tento obvod můžeme použít všude tam, kde budeme mít k dispozici řídicí napětí záporné polarity, a kde potřebujeme co nejméně zatížit zdroj řídicího signálu.
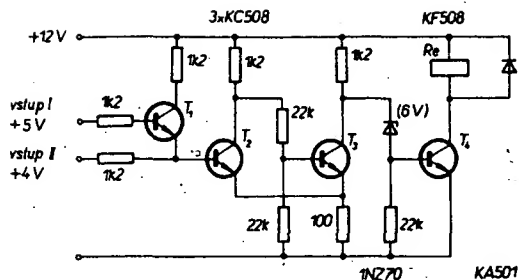
## 92. Spínací zesilovač se Schmittovým klopným obvodem

Relé sepne, bude-li na jednom ze vstupů kladné napětí (obr. 92). Zařízení s výhodou

Obr. 92. Spínací zesilovač se Schmittovým klopným obvodem



použijeme všude tam, kde se spínací (řídicí) napětí zvětšuje pomalu. Pomalé narůstání spínacího napětí u různých zařízení má za následek velmi problematické určení doby sepnutí – okamžik sepnutí není přesně definován. Náš obvod (obr. 92) tento nedostatek odstraňuje. Klopný obvod zabezpečuje, že okamžik sepnutí zůstává konstantní, proto lze obvod použít např. jako koncový spínací stupeň při použití řídicích obvodů s termistory, fotoelektrickými prvky apod.

Zesilovač má vstupní díl s tranzistorem  $T_1$ , dále klopný obvod s  $T_2$  a  $T_3$  a spínací obvod s  $T_4$ . Zenerova dioda zabezpečuje konstantní okamžik otevření koncového tranzistoru a tím i sepnutí relé.

## 93. Spínací zesilovač s „klidovým“ spínáním


V klidovém stavu je relé stále přitaženo. Kotva relé odpadne, přivedeme-li na jeden ze vstupů (obr. 93) kladné napětí.

Obvod má dva vstupy. Vstup I má velkou impedanci, vstup II má malou impedanci, takže podle charakteristik čidel můžeme připojit kupř. dělič s termistorem, fotoodporem apod. (viz obr. 93) a potenciometrem nastavíme stav obvodu tak, aby relé bylo v klidovém stavu přitaženo, a aby při seběmenší změně vstupního signálu kotva odpadla. K odpadnutí kotvy bude tedy třeba jen minimální změna teploty nebo světla.


přerušením napájecího napětí se relé dostane opět do výchozího (klidového) stavu. Tento obvod má velmi široké uplatnění v nejrůznějších servozařízeních, v automatizaci, v hlídacích obvodech apod. Možnosti jeho aplikace ještě zvětšují vstupy s velkou a s malou impedancí. Potřebný spouškový impuls je velmi krátký, řádu mikrosekund; i takový impuls zcela stačí k překlopení obvodu.

## 95. Spínací výkonový obvod

Spotřebič  $R$  – který má mít činný odpor větší než 12 Ω – je pod proudem, přivedeme-li na jeden ze vstupů obvodu krátký kladný impuls (obr. 95). Tento stav je stabil-

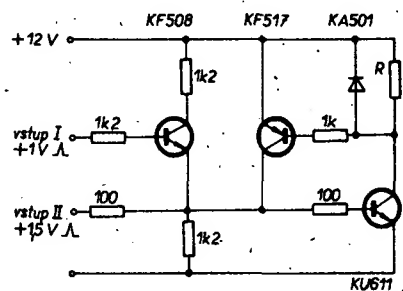


Obr. 95. Spínací výkonový obvod

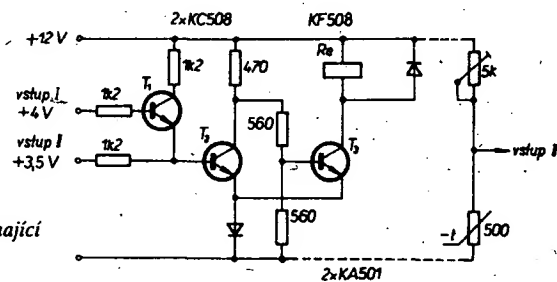

Obr. 93. Spínací zesilovač spínající v klidovém stavu

## 94. Spínací obvod se dvěma trvalými stavy

V klidovém stavu vinutím relé (obr. 94) proud neprotéká, relé je v klidovém stavu. Přivedeme-li na jeden ze vstupů krátký kladný impuls, obvod se překlopí, relé přitáhne a zůstává v tomto stavu. Krátkým

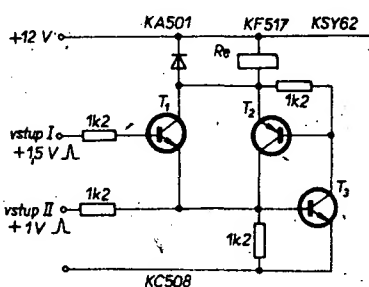


Obr. 94. Spínací obvod se dvěma stavy

ni, do klidového stavu se obvod dostane po krátkém přerušení napájecího napětí. Při napájecím napětí 12 V může zátěž protékat proud 1 A, ke spínání se nepoužívá relé, spínání je bezkontaktní. Spínací impuls může být i kratší než 1 ms. Obvod lze výhodně použít v hlídacích zařízeních, v nichž impuls o nepatrné délce z čidla vybudí vybavovací poplašné zařízení. Při záměně tranzistorů za druh s opačnou vodivostí, obrácení diody a polarity napájecího napětí lze ke spouštění použít impuls záporné polarity.

## 96. Tyristorový spínací obvod

Relé (obr. 96) sepne, je-li na vstupu II nebo III kladné, nebo na vstupu I záporné napětí, a zůstane v sepnutém stavu, i když



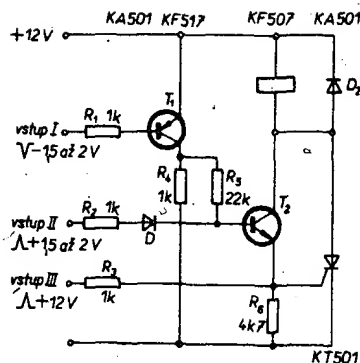

Obr. 96. Tyristorový spínací obvod

řídící napětí mizí. Relé odpadne až po krátkém přerušení napájecího napětí.

K vybuzení spínače stačí krátké impulsy o délce alespoň 0,1 ms, ale co nejstrmější.


Vstup I reaguje na záporné napětí. Vstupní odpor vstupu II je asi 0,1 MΩ, vstupní proud potřebný k sepnutí relé je jen 20 μA, maximální napětí je 12 V. Vstup III je spojen přímo přes omezovací odpor R<sub>3</sub> s řídící elektrodou tyristoru a proto je nejméně citlivý. Řídící napětí se může pohybovat v rozmezí 6 až 12 V.

Relé je ovládáno přímo tyristorem, protože k uvedení tyristoru do vodivého stavu stačí krátký kladný impuls do řídící elektrody. Po uvedení tyristoru do vodivého stavu lze dosáhnout odpadnutí relé jen krátkým přerušením napájecího napětí. Proud řídící elektrody tyristoru je maximálně 10 mA při napětí 3 V. Citlivost zapojení může být zvětšena přidáním zesilovacího stupně s T<sub>2</sub>. Přivedeme-li na bázi T<sub>2</sub> kladné napětí, tranzistor se otevře a emitorový proud teče do řídící elektrody tyristoru, který okamžitě sepne. Tím se zmenší napětí kolektor-emitor T<sub>2</sub> na 1 V a tranzistor je vyřazen z činnosti. Do řídící elektrody tyristoru již neteče žádný proud. Toto zapojení chrání řídící elektrodu tyristoru před přetížením.

Tranzistor T<sub>1</sub> je v klidovém stavu uzavřen. Po přiložení záporného napětí na bázi se tranzistor otevře, na jeho kolektoru bude kladné napětí, které přes odpor R<sub>5</sub> otevře tranzistor T<sub>2</sub>, a dále probíhá děj, jak již byl popsán.

### 97. Spínací zesilovač s klopným obvodem

Relé (obr. 97) přitáhne, je-li na vstupu II kladné, nebo na vstupu I záporné napětí. Obvod vypínáme krátkým přerušením napá-

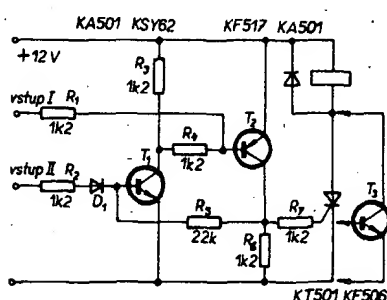

Obr. 97. Spínací zesilovač s klopným obvodem

jecího napětí. Tento obvod je určen pro takové aplikace, u nichž nemáme k dispozici dostatečně strmý impuls, tj. u nichž se řídící napětí mění jen pozvolna.

Před spínacím prvkem – kterým může být tyristor nebo tranzistor – je zařazen klopný obvod s T<sub>1</sub> a T<sub>2</sub>. Na bázi T<sub>1</sub> je v klidovém stavu (přes R<sub>5</sub> a R<sub>6</sub>) nulové napětí a tranzistor nevede; T<sub>2</sub> je také v nevodivém stavu, protože jeho báze je přes R<sub>3</sub> a R<sub>4</sub> připojena ke kladnému napětí.

Kladné napětí na vstupu II uvede tranzistor T<sub>1</sub> do vodivého stavu, napětí na jeho kolektoru se zmenší a tím se otevře T<sub>2</sub>. Kladné napětí, které vznikne na R<sub>6</sub> proudem kolektorového proudu T<sub>2</sub> se dostává přes R<sub>5</sub> na bázi T<sub>1</sub>, urychluje průběh překlopení a zároveň působí, že obvod zůstává v sepnutém stavu, i když řídící napětí na vstupu II mizí.


Přivedeme-li záporné napětí na vstup I, pracuje obvod stejným způsobem.

Jako spínací prvek je použit tyristor; tyristor lze však (viz obrázek) nahradit tranzistorem.

### 98. Spínací zesilovač se zpožděným sepnutím

Po přiložení řídícího napětí přitáhne relé (obr. 98) se zpožděním, po přerušení řídícího napětí kotva relé odpadne.

Použití tohoto obvodu je mnohostranné v různých oblastech regulační a řídící techniky.

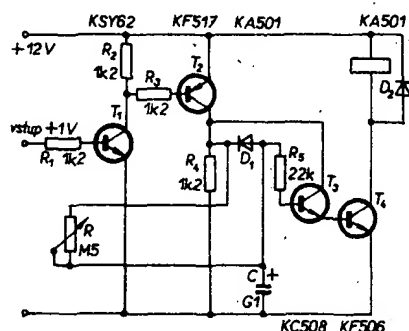

Obr. 98. Spínací zesilovač se zpožděným sepnutím


Je-li na vstupu kladné napětí alespoň 1 V, uvedou se tranzistory T<sub>1</sub> a T<sub>2</sub> do vodivého stavu a na odporu R<sub>4</sub> vzniká úbytek napětí téměř +12 V. Toto napětí nabíjí přes regulační odpor kondenzátor C. Dosáhne-li napětí na kondenzátoru asi 3 V, otevrou se tranzistory Darlingtonova zesilovače (T<sub>3</sub> a T<sub>4</sub>) a relé sepne. Zpoždění doby sepnutí je s udanými hodnotami součástek 0,1 až 18 s a lze ho plynule měnit regulačním odporem.

Při odpojení řídícího signálu se napětí na R<sub>4</sub> zmenší a současně přestane vést tranzistor T<sub>3</sub>, protože na jeho kolektoru nebude potřebné napětí. Kondenzátor se pak vybije přes diodu D<sub>1</sub> a odpor R<sub>4</sub>.

### 99. Spínací zesilovač se zpožděným vypnutím

Relé (obr. 99) přitáhne okamžitě po přiložení řídícího napětí, a odpadne se zpožděním po odeznění řídícího napětí.

Obvody se zpožděným vypínáním jsou v regulační technice velmi často používány, kupř. jako tzv. schodišťový spínač (pro osvětlení schodišť a chodeb, zhaší světla po předem stanovené době). Dalším příkladem použití je aplikace kupř. u chladičích zařízení elektronických soustav, u nichž vyžadujeme,

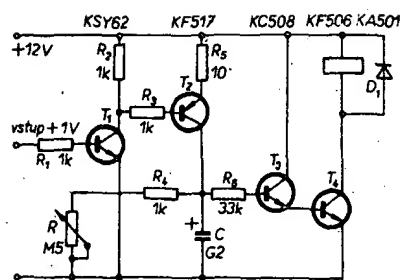

Obr. 99. Spínací obvod se zpožděným vypnutím

aby se po jejich vypnutí zařízení ještě nějakou dobu chladilo, aby se odvedlo nashromážděné teplo apod.

Popsaný obvod je schopen podle nastavení zpožďovat vypnutí zařízení do 60 s.

Tranzistory T<sub>3</sub> a T<sub>4</sub> (obr. 99) jsou zapojeny v kaskádě. Spolu s kondenzátorem C a proměnným odporem tvoří vlastní zpožďovací a spínací obvod. Tranzistory T<sub>1</sub> a T<sub>2</sub> tvoří zesilovač, který umožňuje vybudit obvod signálem malé úrovně – asi 1 V.

Ve výchozím stavu jsou všechny čtyři tranzistory uzavřeny. Kladný signál otevřít T<sub>1</sub> a T<sub>2</sub> a kolektorovým proudem T<sub>2</sub> se nabije kondenzátor C. Odpor R<sub>5</sub> slouží jako omezo-vač nabíjecího proudu. Napětí na kondenzátoru otevře dvoustupňový zesilovač s T<sub>3</sub>, T<sub>4</sub>. V tomto stavu zůstává obvod po celou dobu přítomnosti řídícího signálu na vstupu.


Při vypnutí tohoto signálu se uzavřou T<sub>1</sub> a T<sub>2</sub> a kondenzátor C se začne pomalu vybíjet přes R<sub>4</sub> a proměnný odpor. Zmenší-li se napětí na kondenzátoru asi na 2,5 V, uzavřou se tranzistory T<sub>3</sub> a T<sub>4</sub> a relé odpadne. Žádoucí délku zpoždění nastavíme proměnným odporem.

### 100. Spínací obvod se zpožděným odpadem pro impulsní řízení

Přivedeme-li na vstup zařízení (obr. 100) krátký kladný impuls, relé přitáhne, a odpadne po uplynutí předem nastavené doby.

Obvod je vhodný k prodloužení sepnutého stavu tam, kde původní řídící impuls nestačí k ovládnutí relé nebo počítadla apod.

Ke spuštění tohoto obvodu stačí impuls kratší než 0,1 ms. V podstatě se jedná o monostabilní klopný obvod s tranzistorem T<sub>1</sub> a T<sub>2</sub>. V klidovém stavu jsou tranzistory uzavřeny, „zpětnovazební“ kondenzátor C je bez napětí. Kladný spouštěcí impuls otevře tranzistor T<sub>1</sub> a T<sub>2</sub>, na odporu R<sub>5</sub> se zvětší napětí. Toto zvětšení napětí se objeví (přes odpor R<sub>2</sub> a proměnný odpor) na bázi T<sub>1</sub>. Proto tento tranzistor zůstává otevřen i po skončení spouštěcího impulsu. Kladné napětí na R<sub>5</sub> otevře současně přes R<sub>4</sub> i spínací tranzistor T<sub>3</sub>. V tomto stavu zůstává obvod

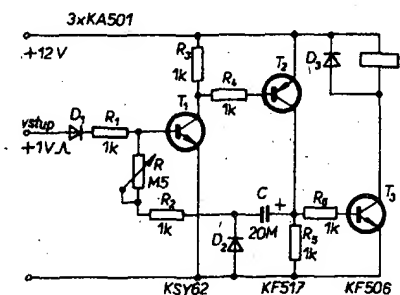




po dobu nabíjení kondenzátoru  $C$  (kterou lze regulovat proměnným odporem). Přestane-li téci nabíjecí proud kondenzátoru  $C$  do báze  $T_1$ , překlápí se celý obvod do původního stavu a kondenzátor se vybije přes diodu  $D_2$  na zem. Tím se zmenší napětí na  $R_5$  na nulu a tranzistor  $T_3$  se uzavře.

### 101. Bistabilní klopný obvod s tyristorem a reléovým výstupem

Relé přitáhne, přichází-li na vstup *II* krátký kladný impuls a odpadne po kladném impulsu na vstupu *I* (obr. 101).

Obvod má dva oddělené vstupy s velkou citlivostí, a tak k vybavení relé stačí vstupní proud asi 100  $\mu A$ . Vstupy reagují jen na kladné impulsy; pokud by z nějakého důvodu na vstupech zůstalo stejnosměrné napětí, musí být odděleno od vstupu kondenzátorem (obr. 101a): Obvod při zapnutí propouští jen kladné impulsy, dioda slouží k potlačení záporných impulsů při vypnutí a k rychlému vybití vazebního kondenzátoru.

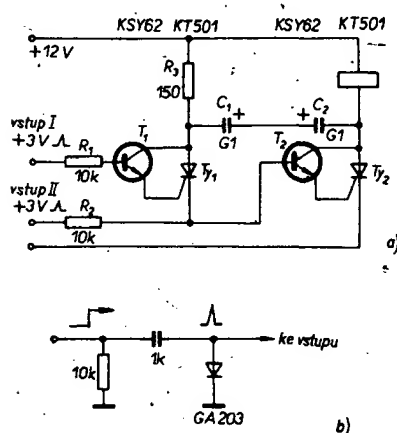

Obr. 101. Bistabilní obvod s tyristory a reléovým výstupem

Spínací obvod má dva stejné tyristorové stupně, vázané v anodě dvěma sériově řazenými kondenzátory. Ve výchozím stavu jsou oba tyristory uzavřeny. Při vybití vstupu *II* se otevře  $T_2$  a relé přitáhne. Kondenzátory  $C_1$  a  $C_2$  se nabíjejí, protože na anodě  $T_1$  je plné napětí zdroje a na anodě  $T_2$  jen zbytkové napětí. Při příchodu kladného impulsu na vstup *I* se otevře  $T_1$  a kondenzátory  $C_1$  a  $C_2$  se vybíjí, čímž se na anodě  $T_2$  objeví na okamžik záporné napětí – toto napětí způsobí, že se tyristor uzavře. Nyní vede  $T_1$  a  $T_2$  je uzavřen a relé odpadne.


Obvod je možné upravit i tak, že zaměníme pracovní odpor  $R_3$  a relé, nebo i místo odporu použijeme relé a tak změníme funkci zařízení.

### 102. Bistabilní obvod s komplementárními tranzistory

Relé přitáhne, přivedeme-li na vstup *I* (obr. 102) kladný impuls, a odpadne po kladném impulsu na vstupu *II*.

O tomto obvodu platí v podstatě totéž, co bylo řečeno o předchozím, osazeném tyristory.

Předností tohoto obvodu je větší citlivost, nedostatkem (pro některé aplikace) je menší výkonová zatížitelnost. Volba tranzistorů není kritická a řídí se jen požadovaným kolektorovým proudem. Jinak by měly mít všechny tranzistory malý zbytkový proud, což je podmínkou, kterou splňují křemíkové tranzistory automaticky.

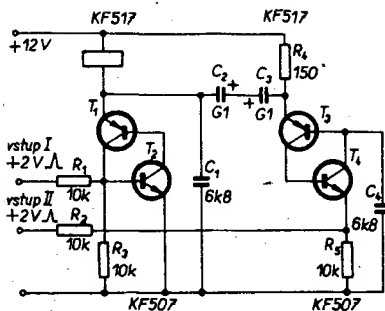

Obr. 102. Bistabilní obvod s komplementárními tranzistory


Obvod je citlivý na strmé špičky při zapnutí napájecího napětí – v důsledku vnitřních kapacit může dojít ke spuštění jednoho nebo druhého obvodu. Tento jev lze potlačit kondenzátorem  $C_1$ , který zpomaluje náběh napětí na emitoru  $T_1$ , a kondenzátorem  $C_4$  v bázi  $T_3$ . Těmito kondenzátory dosáhneme toho, že při zapnutí jsou  $T_1$  a  $T_2$  uzavřeny a  $T_3$  a  $T_4$  otevřeny. Obvod pracuje obdobně, jako obvod na obr. 101.

### 103. Bezkontaktní spínač stejnosměrného napětí řízený impulsy

Zátěž se připojí, přivedeme-li na řídicí vstup (obr. 103) krátký kladný impuls. Zátěž se odpojí přerušením napájecího napětí.

Zapojení je v podstatě sériový stabilizátor, u něhož je výstupní napětí dáno napětím Zenerovy diody a maximální proud do zátěže typem tranzistoru  $T_3$ .

V klidovém stavu nemá obvod žádnou vlastní spotřebu a je proto vhodný k různým aplikacím při bateriovém napájení. Spínacím prvkem je tranzistor  $T_3$ , který musí být volen s ohledem na přípustnou kolektorovou ztrátu a maximální použité napětí (protože při vypnutém stavu je mezi kolektorem a emitorem  $T_3$  plné napětí zdroje).

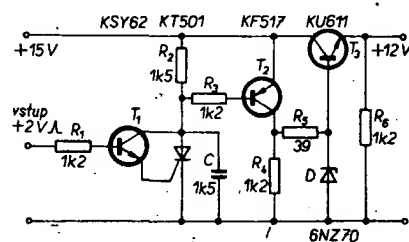


Obr. 103. Bezkontaktní spínač řízený impulsy

Po zapnutí zdroje jsou všechny tranzistory v nevodivém stavu. Přiložením krátkého kladného impulsu na bázi  $T_1$  otevře tyristor, tím se na bázi  $T_2$  dostane přes odpor  $R_3$  záporné napětí a  $T_2$  se otevře. Kolektorovým proudem  $T_2$  se zvětší úbytek napětí na  $R_4$  a přes  $R_5$  se na bázi  $T_3$  objeví napětí, dané velikostí Zenerovy napětí diody  $D$ . Tranzistor  $T_3$  tedy vede a na jeho emitru je napětí asi o 0,6 V menší, než je napětí na Zenerově diodě  $D$ .

### 104. Bezkontaktní vypínání řízené impulsem

Výstupní napětí zmizí po přivedení kladného impulsu na řídicí vstup (obr. 104).

Toto zapojení je vlastně obdobou předchozího zapojení (jeho funkce je „obrácená“).

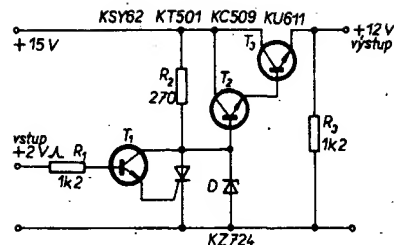

Obr. 104. Bezkontaktní vypínání řízené impulsem


Spínací tranzistor  $T_3$  ve spojení s  $T_2$ ,  $R_2$  a Zenerovou diodou  $D$  tvoří vlastně stabilizátor napětí. Pro dimenzování součástí platí totéž, co bylo řečeno o předchozím obvodu. Tyristor v tomto případě zkratuje bázi  $T_2$  na zem a tím uzavírá dvojici  $T_2$  a  $T_3$ , je však třeba pamatovat, že plné napětí zdroje je nyní na odporu  $R_2$ , takže jím může téci značný proud – podle toho je třeba odpor dimenzovat.

### 105. Spínač elektromagnetu se zvětšeným budičím proudem

K rychlému sepnutí elektromagnetických spínacích prvků je nutný zpravidla velký přitažný proud, zatímco v sepnutém stavu postačí napájet je menším tzv. přidržným proudem. Vytvoříme-li obvod, který umožní dosáhnout velkého přitažného a minimálního možného přidržného proudu, dosáhneme tím jednak důrazného přitahu a odpadu a jednak nenamáháme zbytečně tepelně vinutí cívky a v neposlední řadě i zmenšíme odběr ze zdroje.

Řídicí vstup je navržen tak (obr. 105), aby jím protékal minimální proud, v tomto případě asi 10 mA. Místo spínacího kontaktu lze použít kupř. fotoodpor, pokud by se jeho odpor při osvětlení zmenšil asi na 1 k $\Omega$  nebo méně, nebo termistor s podobnými vlastnostmi.

Tranzistor  $T_1$  pracuje jako zesilovač řídicího proudu. Ke spínání zátěže jsou určeny tranzistory  $T_2$  a  $T_3$ , které jsou zavřeny, pokud je kontakt S otevřen. Po sepnutí spínače  $S$  se uveďe  $T_1$  do vodivého stavu a na jeho kolektoru je téměř plné napájecí napětí. Toto napětí, zmenšené děličem  $R_2$ ,  $R_3$ , je zavedeno kondenzátorem  $C$  na bázi  $T_2$ , který sepně a vede tak dlouho, dokud se kondenzátor nenabije. Spotřebič má po tuto dobu plné napětí zdroje. Kolektorový proud  $T_2$  se zmenšuje postupně, jak se nabíjí  $C$ . Vidíme tedy, že  $T_2$  slouží jen k rychlému sepnutí elektromagnetu.

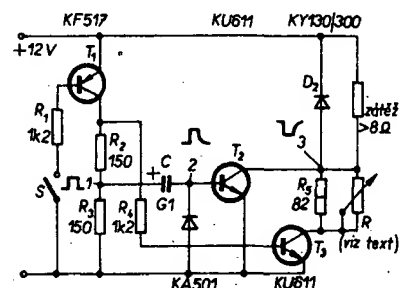

Obr. 105. Spínač elektromagnetu se zvětšeným budičím proudem




Zapojení je možné realizovat i s tranzistorem p-n-p (diody a napájecí napětí budou mít obrácenou polaritu) a obvod bude pak reagovat na záporné řídicí napětí.

Obvod je možné rozšířit o libovolný počet vstupů.

### 110. Kontrolní obvod se dvěma vstupy

Někdy potřebujeme, aby k sepnutí nebo k vypnutí spotřebiče, přístroje atd. došlo teprve po příchodu dvou řídicích napětí (případně i v určitém pořadí). Následující obvod tuto podmínku splňuje. Je navržen tak, že může být osazen tranzistorem nebo tyristorem, příp. smíšeně, řízen může být stejnosměrným napětím nebo impulsem.

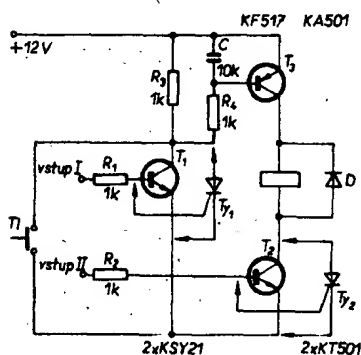

Obr. 110. Kontrolní obvod se dvěma vstupy

Jednotlivé kombinace pracují takto:

a)  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$ .

Relé přitáhne, je-li na obou vstupech kladné řídicí napětí, a odpadne při nepřítomnosti jednoho z těchto napětí.

b)  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$ .

Relé přitáhne, bude-li řídicí stejnosměrné napětí nejprve na vstupu I a potom na vstupu II. Odpadne, není-li napětí na vstupu II. Opětne zapnutí signálem na vstupu II je možné, nevypne-li obvod tlačítkem.

c)  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$ .

Relé přitáhne, přijde-li řídicí impuls na vstup II v době, kdy je na vstupu I kladné stejnosměrné napětí. Odpadne, je-li vstup I bez napětí,  $T_3$  se uvede do nevodivého stavu sám.

d)  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$ .

Relé přitáhne, je-li řídicí impuls nejprve na vstupu I a potom na vstupu II. Obvod se vypne tlačítkem.

Obvod má dva sériově řazené prvky. Relé přitáhne, vedou-li oba prvky. Tranzistor  $T_3$  přerušuje napájecí obvod relé tak dlouho, dokud není vstup I vybuzen. Teprve potom vede,  $T_3$  a vytváří předpoklad k tomu, aby relé mohlo být sepnuto tranzistorem  $T_2$ . K vybuzení tranzistoru  $T_3$  je určen  $T_1$ , popř.  $T_1$ . Přivedeme-li na vstup I kladné napětí asi 1,5 V, sepne  $T_1$ . Napětí na bázi  $T_3$  se posune směrem k nulovému potenciálu a  $T_3$  vede. Je-li na místě  $T_1$  použit tyristor, lze obvod spustit kladným impulsem 5 až 10 V. Tranzistor  $T_3$  v tomto případě vede tak dlouho, dokud tyristor „nevypne“ tlačítkem (zkratujeme anodové napětí tyristoru). Vede-li  $T_3$ , může být vybuzen vstup II stejným směrným napětím asi 2 V (s  $T_2$ ), nebo impulsem 5 až 10 V (s  $T_2$ ). Teprve potom přitáhne relé.

K sestavení této části AR-B1 byly použity nejruznější zahraniční časopisy a publikace Sabrowsky, L.: Transistor-Schaltverstärker. München: Franzis Verlag.

### 111. Zvukový lokátor

V husté mlze, kterou reflektor automobilu neprosvití, je nebezpečí srážky vozidel nejen na dálnicích, ale i na méně frekventovaných cestách. Přes usilovný vývoj protisrážkových prostředků dosud nebylo nalezeno nic, co by plně vyhovovalo všem požadavkům. Použití radaru je neúnosně drahé a indikace je neúčinná v zatáčkách. Infračervené zářiče jsou dosud ve vývoji, ultrazvuk je rozptylován kapičkami vodní páry – mlhy (kromě toho u nás nejsou běžně dostupné např. krystaly pro ultrazvukový generátor, ani vhodný reproduktor, popř. mikrofon).

Popsané zařízení pracuje na principu odražených zvukových signálů. Dosah byl zkoušen na vzdálenost až 30 metrů, úpravou zařízení by ho však bylo možno zvětšit. Lze ho použít jako zabezpečovací zařízení na lodích, v mlze, v automobilu (s rychlostí menší než 50 km/h), případně jako signalizační zařízení v nejrůznějších podmínkách.

Indikace překážky je zvuková a vizuální. Je-li překážka daleko, jsou zvukové signály krátké, se zmenšením vzdálenosti se prodlužují. Indikace je možná i měřítkem, které má lineární stupnici a ukáže vzdálenost překážky v metrech, v našem případě do 30 m. Šíření zvukových vln a jejich odraz od pevného povrchu se řídí zhruba stejnými zákony jako šíření a odraz světla. Čas, potřebný k překonání vzdálenosti k odrazové ploše a zpět můžeme použít jako měřítko vzdálenosti, které jen málo závisí na změně teploty a vlhkosti vzduchu. Rychlost zvuku se mění v rozmezí od 0 do 20 °C jen o 3,7 %, nasycení vzduchu vodními parami mění rychlost zvuku jen o 0,5 %. Z toho plyne, že měření bude mít v širokém rozsahu změny teploty a vlhkosti vzduchu vyhovující přesnost.


Zájemce o stavbu by měl upozornit, že tato práce je náročná, vyžaduje poměrně

dobré znalosti z elektroniky, je nezbytné použít osciloskop, proto by se do stavby neměli pouštět začátečníci.


Na obr. 111 je blokové schéma zařízení. Generátor impulsů spouští oscilátor, který vysílá krátké zesílené zvukové rázy. Tyto zvukové impulsy narazí na překážku, odražený signál se s určitým zpožděním vrací zpět, je přijímán, zesílen a dekodován. Doba impulsu je 2 ms (tj. 1/500 s), intervaly mezi impulsy jsou 178 ms (tj. o něco kratší než 1/5 s). Délka intervalu je určena nutným časem, který zvuk potřebuje k překonání vzdálenosti k překážce a zpět k přijímači – v našem případě je vzdálenost 60 metrů. Prodloužením délky intervalů (mezer mezi impulsy) je možné zvětšit dosah přístroje. Impuls v trvání 2 ms je složen asi z dvaceti sinusových kmitů o kmitočtu kolem 10 kHz. Tento kmitočet byl vybrán jako optimální vzhledem k tomu, že běžné reproduktory, které jsme zkoušeli, dávají při signálu tohoto kmitočtu ještě optimální výsledky. Při zvyšování kmitočtu se neúměrně zmenšuje výkon signálu, vysílače reproduktorem a kromě toho je zvuk o vyšším kmitočtu pohlcován nečistotami ovzduší a mlhou.

Sinusové impulsy výkonově zesilujeme zesilovačem, jehož okamžitý výstupní výkon (impulsní) je až 20 W. Vysokotónový reproduktor tyto zesílené impulsy vyzáruje pouze v úzkém svazku (podle vyzářovacího diagramu reproduktoru) a když zvukové vlny narazí na překážku, jsou odraženy zpět a vrací se do přijímače.

Na vstupu přijímače má být citlivý mikrofon (který jsem neměl); v popisovaném přístroji byl nahrazen reproduktorem o Ø 38 mm typu ARZ 097, který je dostatečně citlivý. Laděný zesilovač vybírá z přijímaného signálu (i z ostatních doprovodných zvuků) pouze potřebné impulsy, které pak dále zesilujeme a dekodujeme. Indikátor signalizuje vzdálenost překážky podle zpoždění odraženého zvukového impulsu.

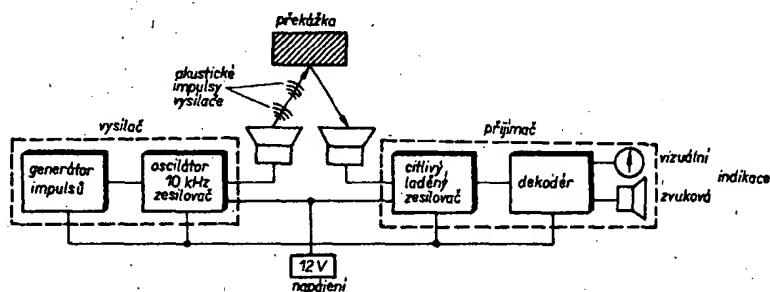


Obr. 111. Blokové schéma zvukového lokátoru

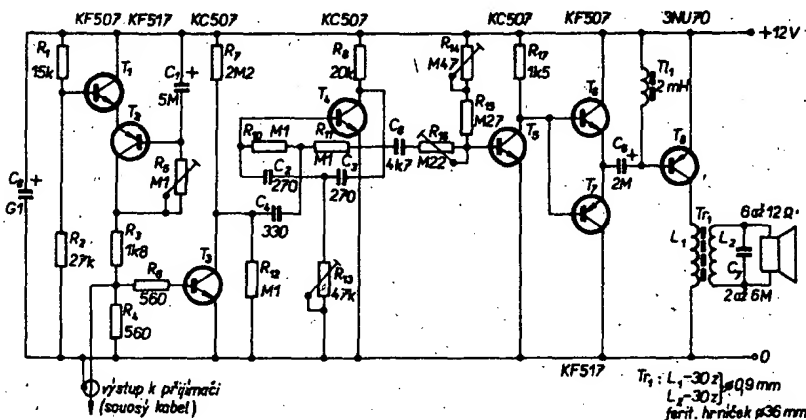

Obr. 112. Vysílač impulsů

B/1  
76

Amatérská ADI

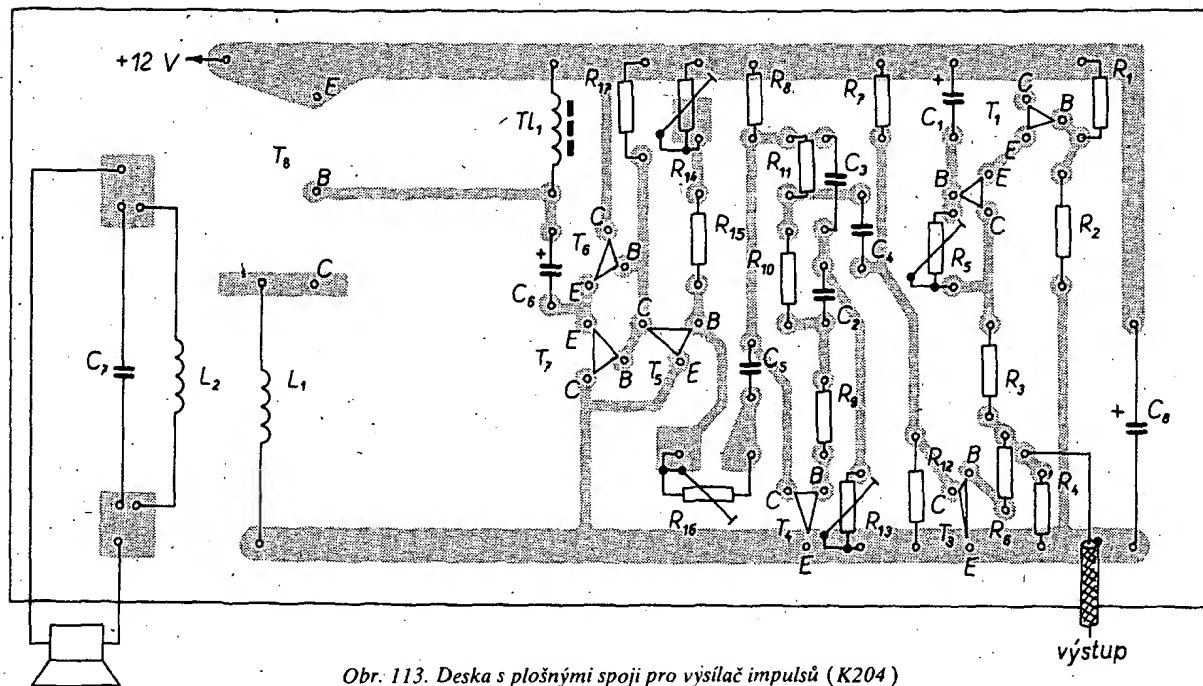

Obr. 113. Deska s plošnými spoji pro vysílač impulsů (K204)

Po dobu vysílání impulsů je přijímač automaticky vypnut, aby nedocházelo k přehlcení citlivého zesilovače. Napájení je 12 V a protože zvětšený odběr proudu (asi 1,5 až 2 A) trvá jen nepatrnou dobu a po zbývajícím čase je odběr proudu jen několik desítek mA, postačí k napájení i šest plochých baterií, zapojených sérioparalelně. Zdroj je třeba bezpodmínečně přemostit kondenzátorem alespoň 5000  $\mu\text{F}$ .

Úplné zapojení vysílače je na obr. 112 (deska s plošnými spoji je na obr. 113). Vysílač se skládá z generátoru impulsů, generátoru signálu sinusového kmitočtu 10 kHz a z ní výkonového zesilovače. Generátor impulsů pracuje s tranzistory  $T_1$  a  $T_2$ , jeho časová konstanta je dána kapacitou kondenzátoru  $C_1$  a odporem  $R_5$ . Změnou  $R_5$  lze měnit opakovací kmitočet impulsů, odebíraných ze spojnice odporů  $R_3$ ,  $R_4$ . Přesně lze kmitočet generátoru nastavit až při závěrečném cejchování přístroje. Impulsy z generátoru spínají  $T_3$ , který slouží jako spínač sinusového oscilátoru 10 kHz, tvořeného  $T_4$ . Oscilátor je zapojen s článkem  $T$  ve zpětné vazbě, jeho kmitočet je dán volbou odporů a kapacitou kondenzátorů článku  $T$ . Změnou  $R_{13}$  lze měnit kmitočet generátoru asi o 1 kHz. Praktický význam to má při současném práci s přijímačem, kdy je někdy výhodnější změnit kmitočet oscilátoru, než ladit přijímač.

Sinusový oscilátor pracuje jen po dobu 2 ms. Jeho výstupní mezivrcholové napětí je asi 3 V a je ho nutno zesílit na maximální úroveň pomocí  $T_5$ . Jako budicí tranzistory pracuje komplementární dvojice  $T_6$  a  $T_7$ , z jejichž emitoru vedeme signál na koncový výkonový tranzistor  $T_8$ . Kondenzátor  $C_6$  a tlumivka  $TL_1$  linearizují průběh sinusového signálu. Výstupní transformátor převádí výstupní impedanci tranzistoru na impedanci reproduktoru typu ARV 088 a je laděn kondenzátorem  $C_7$ . Špičkový výkon z reproduktoru je asi 20 W, reproduktor o jmenovitém příkonu 2 VA je však schopen tento výkon impulsové přenášet bez poškození. Pomocí osciloskopu nastavíme průběh sinusového signálu odporem  $R_{14}$  a maximální


možný výkon pomocí  $R_{16}$ . Tlumivka  $TL_1$  je navinuta na feritovém hrníčku  $\varnothing$  18 mm (hmota H12,  $A_L = 160$ ) a má 140 z drátu  $\varnothing$  0,15 mm. Výstupní transformátor  $Tr_1$  je navinut na feritovém hrníčkovém jádru  $\varnothing$  36 mm z hmoty H22, vinutí mají po 30 závitů z drátu  $\varnothing$  0,9 mm. Do rezonance obvod ladíme přidáváním kondenzátorů k  $C_7$ , přitom měříme napětí na reproduktoru a snažíme se dosáhnout co největšího zesílení. Koncový tranzistor nemusíme chladit, protože pracuje impulsové. Zvukové rázy z reproduktoru (třesky) připomínají zvuk kastanět.

K pochopení činnosti přijímače si nejprve ujasníme průběhy impulsů podle obr. 114. Obr. 114a představuje výstup generátoru impulsů, po dobu trvání impulsu se spouští sinusový oscilátor 10 kHz. Signál podle obr. 114b se objeví na výstupu vysílače. Tvar přijímaného signálu je podle obr. 114c. Jak je vidět, přijímaný signál obsahuje množství odrazů od různých předmětů, intenzivní zázněje, vznikající přímou vazbou mezi reproduktorem vysílače a přijímače. Odrazy jsou na časové ose umístěny poměrně blízko


impulsu, tím se odlišují od žádaných odrazů od cíle. Nežádoucí signály (šumy) vyloučíme tím, že přijímač je mimo provoz nejen v době vysílání impulsu, ale ještě o něco déle. Přijímač se vypíná automaticky signálem z generátoru impulsů. Obr. 114d ukazuje průběh signálu na výstupu laděného zesilovače, kde jsou již vyloučeny nežádoucí signály. Průběh zesílení přijímače je zřejmý z obr. 114e.

Vstup přijímače (obr. 115) by měl být osazen citlivým dynamickým mikrofonem, který je však drahý a není ani lehce dostupný. Proto byl úspěšně nahrazen reproduktorem ARZ 097. Signál pak postupuje přes transformátor do oddělovacího zesilovače s proměnným ziskem. K přijímači patří dále obvod pro ovládání zisku přijímače.


Vstupní transformátor  $Tr_1$  je navinut na feritovém hrníčku  $\varnothing$  18 mm (materiál H 12,  $A_L = 160$ ) a  $L_1$  má 30 závitů,  $L_2$  400 závitů drátu  $\varnothing$  0,1 mm. Signál je přenášen emitorovým sledovačem ( $T_1$ ) a dále postupuje do selektivně zesilujícího stupně s  $T_2$ , který je zapojen jako zesilovač s kladnou zpětnou vazbou (audion), kterou můžeme řídit potenciometrem  $P_1$ . Transformátor  $Tr_2$  je vinut na feritovém hrníčku  $\varnothing$  36 mm,  $L_3$  má 100,  $L_4$  500 závitů drátu  $\varnothing$  0,12 mm, vinuto stejným směrem. Začátky vinutí jsou na schématu označeny tečkou. Bude-li mít tento stupeň malý zisk, bude pravděpodobně nesprávně zapojen transformátor. Na kmitočet 10 kHz ladíme transformátor (do rezonance) kondenzátorem  $C_{6a}$ . Kapacitu tohoto kondenzátoru je nutno nastavit tak, aby rezonanční kmitočet odpovídal kmitočtu generátoru sinusového průběhu ve vysílači. Zesílené napětí dále zesilujeme tranzistory  $T_3$  a  $T_4$ , které pracují jako neladěný zesilovač RC a tranzistorem  $T_5$  (laděný zesilovač s rezonančním kmitočtem 10 kHz). Tlumivka  $TL_1$  je navinuta na feritovém hrníčku  $\varnothing$  18 mm (hmota H 12,  $A_L = 160$ ) počet závitů je 250, drát má  $\varnothing$  0,15 mm. Z kolektoru  $T_5$  je zesílený signál veden na potenciometru  $P_2$ , jímž se nastavuje velikost přijímaného odraženého signálu, vhodná pro dekodér (spínací úroveň). Přijímač se vypíná na potřebnou dobu pomocí  $T_6$  až  $T_8$ , přičemž  $T_5$  a  $T_6$  pracují jako monostabilní klopný obvod, který je spouštěn generátorem impulsů vysílače. Šifra impulsů z monostabilního klopného obvodu je dána kon-

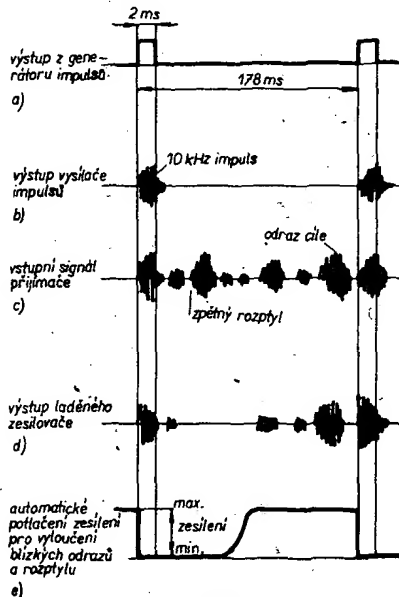

Obr. 114. Průběhy impulsů

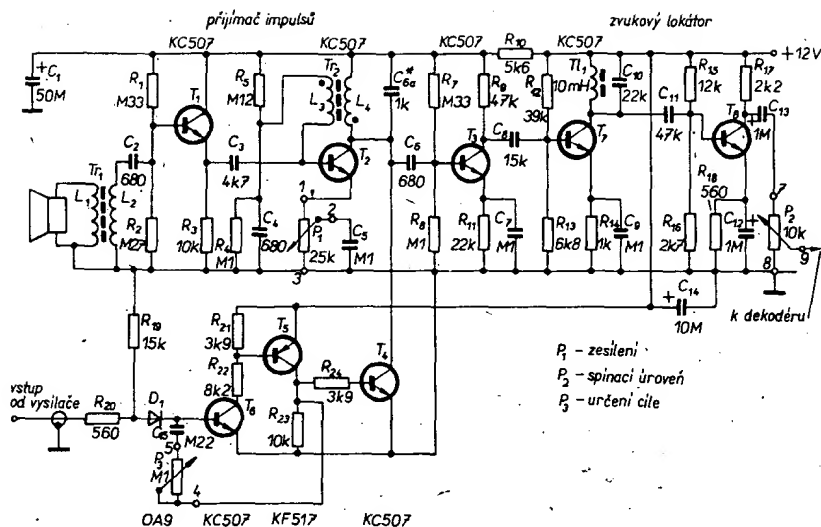

Obr. 115. Přijímač impulsů

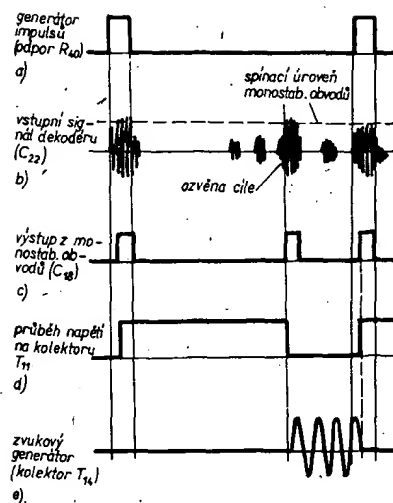

Obr. 117. Průběhy impulsů dekodéru

stantou  $RC$  ( $C_{15}$ ,  $P_3$ ; na nastavení  $P_3$  závisí, od jaké vzdálenosti překážky bude přístroj pracovat).

Po dobu trvání impulsu z monostabilního klopného obvodu je  $T_4$  ve vodivém stavu a zkratová výstupní signál selektivního zesilovače i napájecí napětí za odporem  $R_{10}$ . Průběh napětí na kolektoru  $T_4$  odpovídá obr. 114e.

Dekodér (obr. 116) je složen z monostabilního a bistabilního klopného obvodu, zvukového oscilátoru a indikátoru vzdálenosti. Výstupní signál selektivního zesilovače vstupuje přes  $C_{22}$  na monostabilní klopný obvod, který reaguje na přicházející odrazy. Napětíovou spínací úroveň je možno nastavit odporem  $R_{25}$ . Impuls generovaný monostabilním klopným obvodem (jehož šířka je závislá na konstantě  $RC$ ,  $R_{30}$ ,  $C_{17}$ ) je veden přes diody  $D_3$  a  $D_4$  do báze  $T_{11}$  bistabilního obvodu. Na bázi  $T_{12}$  je přiveden spouštěcí impuls z generátoru vysílače.

Časový sled impulsů je následující: nejprve je bistabilní obvod přepnuto impulsem z vysílače tak, že na kolektoru  $T_{12}$  je prakticky nulové napětí. S určitým časovým zpožděním, odpovídajícím vzdálenosti předmětu, je převeden impuls na bázi  $T_{11}$ ,  $T_{11}$  se otevře, bistabilní obvod se přepne do opačného stavu – na kolektoru  $T_{11}$  bude nulové napětí,  $C_{19}$  se nabije na napětí, odpovídající délce impulsu na kolektoru  $T_{11}$ . Napětí na  $C_{19}$  měříme, protože je úměrné délce impulsu – tedy vzdálenosti překážky. Závislost je prakticky lineární. Transistor  $T_{13}$  slouží jako spínač, který po dobu mezi příchodem impulsu od cíle a následujícím impulsem z generátoru připojí zvukový generátor k napájecímu napětí. Tím je vysvětleno, že při vzdálené

překážce jsou zvukové signály krátké, při blízké jsou delší. Oscilátor zvukového signálu je vestavěn do telefonního sluchátka s využitím obou jeho cívek. Původní vinutí v polovině rozpojme a další součástky zapojíme podle schématu.

Celý průběh dekodování je znázorněn na obr. 117.

Přijímač i dekodér jsou umístěny společně na jedné desce s plošnými spoji podle obr. 118.

Stavbu začínáme vysílačem. Po připojení napájecího napětí se z reproduktoru mají ozvat třesky o kmitočtu asi 5 až 6 Hz. Kmitočet nastavíme trimrem  $R_5$ . Při správném nastavení  $R_{13}$  se k rázům „přidá“ i tónový obsah a celkový dojem zvuku bude připomínat údery kastanět. Osciloskopem kontrolujeme napětí na reproduktoru a pomocí  $R_{14}$  a  $R_{16}$  nastavíme maximální amplitudu nezkráceného sinusového signálu. Případnou změnou  $C_7$  dosahujeme zvětšení výkonu.

Máme-li nastavený vysílač, pokračujeme ve stavbě stavby přijímače. Nejprve kontrolujeme kvalitu přijímaného signálu mikrofonom nebo reproduktorem při zapnutém vysílači. Tím také kontrolujeme jakost reproduktoru. Zatím nepřipojujeme kabel, spojující generátor impulsů s automatickou regulací zesílení (tj. kabel k  $R_{20}$ ). Kontrolujeme, zda se dostává signál na bázi  $T_2$  a dále na  $C_6$ . Snažíme se nastavit maximální amplitudu přijímaného signálu změnou kapacity kondenzátoru  $C_{6a}$  (příp. změnou vývodů  $Tr_2$ ). K tomuto nastavení je nejlépe použít generátor  $RC$ , který zapojíme místo mikrofону a nastavíme ho na 10 kHz. Otáčením potenciometru  $P_1$  – zesílení – se má signál plynule zvětšovat a zmenšovat. Rozkmitá-li se stupeň

při minimálním zesílení, není to na závadu. Těsně před nasazením kmitů je stupeň maximálně selektivní a citlivý. Potom zapojíme spojovací sousoř kabel mezi výstup generátoru impulsů vysílače a vstup regulačního odporu zesílení přijímače ( $R_{20}$ ). Na kondenzátoru  $C_6$  se má při kontrole osciloskopem objevit průběh podle obr. 114e. Dále kontrolujeme zesílení třístupňového zesilovače, u něhož nastavíme maximální zisk případnou změnou kapacity kondenzátoru  $C_{10}$ . Na běžci  $P_2$  je pak plynule regulovatelný signál podle obr. 114d.


Dekodérová část by měla pracovat bez nastavování. Průběhy napětí jsou na obr. 117.

Zařízení zkoušíme nejlépe na volném prostranství, kde je kupř. zeď, sloužící za hlavní překážku; vezmeme sebou pomocníka, který bude figurantem.

Mikrofon a reproduktor (již vestavěné do reflektorů namíříme na překážku ve vzdálenosti asi 30 m. Potenciometr  $P_3$  vytočíme na maximum. Regulator zesílení –  $P_1$  je také na maximum. Potenciometr  $P_2$  je nastaven na minimum a pomalu jím otáčíme k maximum. V určité poloze běžce potenciometru by měla mít ručka měřidla plnou výchylku a zvukový oscilátor má dávat krátké signály. Není-li výchylka ručky měřidla maximální, znamená to, že opakovací kmitočet je nízký a je ho třeba korigovat odporem  $R_5$  vysílače (obr. 114). Potom přibližováním se k překážce cejchujeme měřidlo, stupnice má být zcela lineární. V případě provozu s mnoha blízkými překážkami nastavujeme  $P_1$  tak, aby byly vyloučeny signály, odražené od nejbližších překážek. Zesílení se pomocí  $P_1$  snažíme udržet na maximální úrovni, při regulaci s  $P_2$  začínáme vždy od nuly, aby dekodér reagoval pouze na nejintenzivnější odražený signál.


Přístroj byl sestaven na dvou deskách s plošnými spoji, obr. 113 a obr. 118. Obě desky byly vestavěny do zvláštních skříněk z plastické hmoty. Praxe však ukázala, že to není nejlepší řešení, je výhodnější obě části umístit do společné skřínky, případně i se zdrojem. Pak není třeba spojovat skřínky sousořmi nebo podobnými kabely a propojovat výstup ze zdroje do dvou krabic, nemluvě již o manipulaci se třemi celky s propojovacími „fousy“.

Vysílací reproduktor i přijímací mikrofon (nebo reproduktor) je třeba umístit do reflektoru. Pro přijímací reproduktor byl pou-

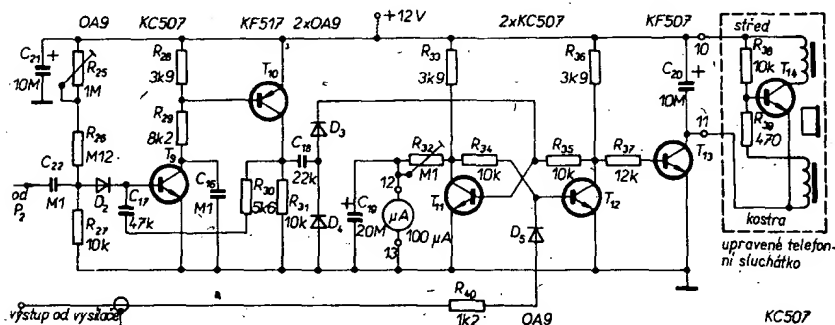

Obr. 116. Přijímač-dekodér



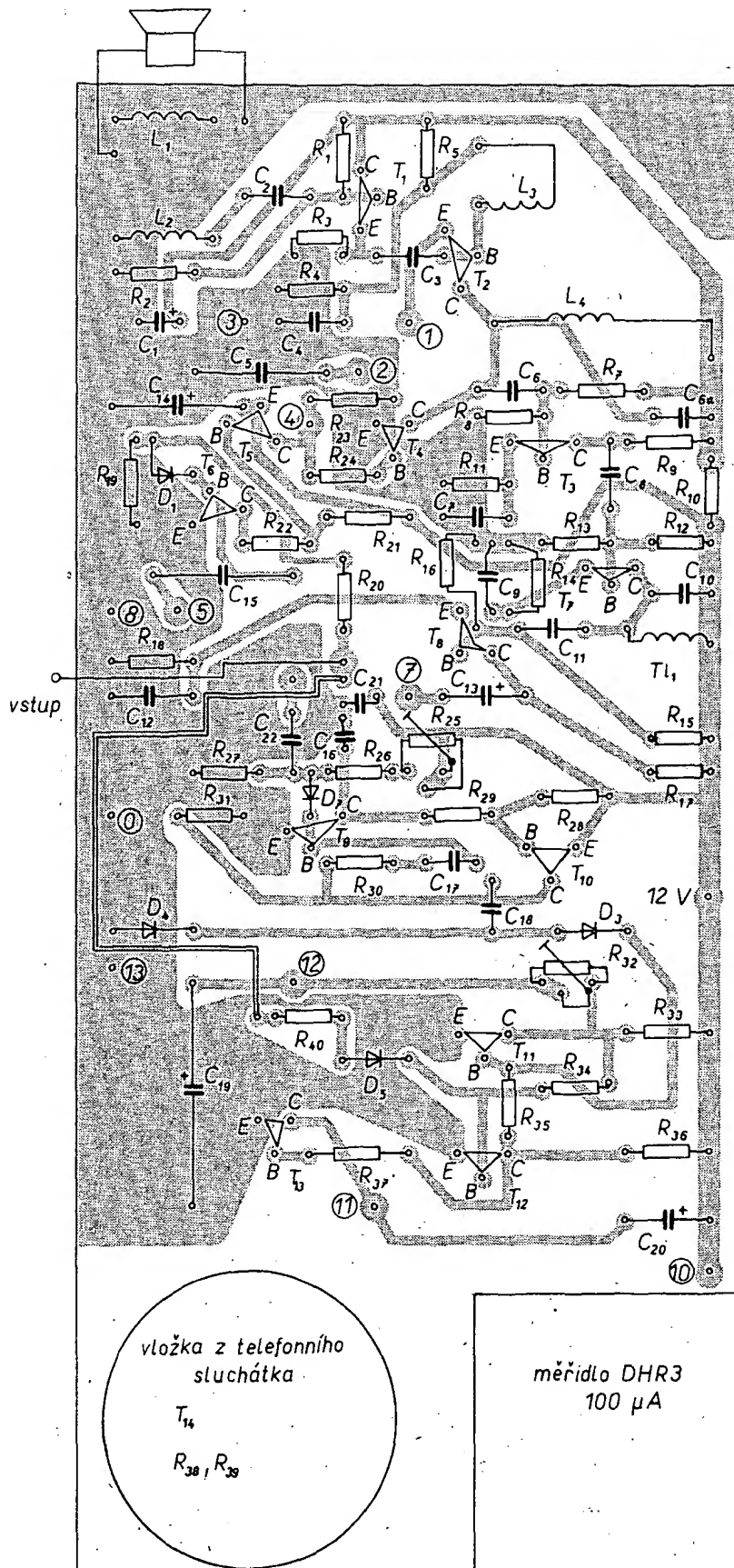

Obr. 118. Deska s plošnými spoji přijímače impulsů a dekodéru (deska K205)

žit „obal“ staršího reflektoru na kolo, pro vysílací bylo třeba větší reflektor. Pro tento účel jsem použil květináč reflektorového tvaru z plastické hmoty za 11 Kčs. Vnitřek obou reflektorů je třeba vylepit tlustou – alespoň 10 mm – vrstvou molitanu nebo plsti, aby se omezila vlastní rezonance na nejvyšší míru. Nejlépe je umístit oba reflektory vedle sebe ve vzdálenosti 20 až 30 cm na společný podstavec.

Součástky jsou použity běžně dostupné, feritové hrníčky nesmíme upevňovat středovým kovovým šroubem k desce, protože tím podstatně zhoršíme jakost  $Q$  jejich cívky.

Protože vyzařovaný signál je poměrně úzký, indikace je přesná. Nastavený přístroj na 30 metrů spolehlivě indikuje psa, člověka nebo jiné podobné cíle – pokud jsou v „paprscích“ vysílaného signálu.

Firma Pitney Bowes má po ročním jednání se sovětským ministerstvem pošt a telekomunikací reálnou šanci podílet se na modernizaci sovětské poštovní sítě. Vyplývá to ze zájmu sovětské strany o automatizovaný elektronicky řízený razítkovací systém. Původní pramen s odvoláním na oficiální místa předpokládá úspěšná jednání.

F. K.  
Electronics, červen 1975

Společnost RCA nabízí americkému automobilovému průmyslu k ověřovacím zkouškám svůj mikroprocesor do auta. Jsou jím řízeny motor a pohonné ústrojí vozu, což přináší kromě jiného i úsporu pohonných hmot. Senzační zprávy v denním tisku hovoří o 40 % úspoře benzínu. Nehledě k pochybnostem o těchto údajích, je zřejmé, že v periferních oblastech mikroprocesoru musí být instalována řada čidel a regulačních prvků, které nutně musí zvyšovat cenu vozidla. Na druhé straně je zřejmé, že takové řešení „visí ve vzduchu“ a to nejen z hlediska úspor pohonných hmot, ale i vzhledem k bezpečnosti ve stále „hustějším“ provozu a k ozdravení životního prostředí.

F. K.  
Elektronik 4/1975

General Instruments Corp. má uzavřít několikamilionový kontrakt, týkající se dodávky součástí kalkulátorů do SSSR, což je výsledkem jednání společnosti se sovětským ministerstvem elektronického průmyslu.

„Podle našich znalostí je to první kontrakt mezi SSSR a americkou polovodičovou firmou,“ řekl F. G. Hickey, prezident GI. Veškeré projekty, plánované pro příští dva roky, jsou rozděleny do tří fází, z nichž první má hodnotu asi 7 milionů dolarů. E. Messing, viceprezident GI pro součásti spotřební elektroniky, předpokládá v první etapě (příštích 17 měsíců) dodávku součástí do 250 000 kalkulátorů, které budou vybaveny pěti základními funkcemi. Druhou a třetí fází kontraktu je dodávka dalších 750 000 dílů a součástí. Zajímavé je, že Messing předpokládá sovětský export kalkulátorů také do západní Evropy.

F. K.  
Electronics, červen 1975

Tenkovrstvový elektroluminiscenční panel ve velikosti stínítka osmipalcové obrazovky se specifickými pamětovými vlastnostmi byl vyvinut u společnosti Sharp. Periferní obvody umožňují zobrazit 24 řádek po 54 znacích v pěti nebo sedmisegmentovém systému. Rozlišovací schopnost panelu je dva řádky na milimetr. Vzhledem k pamětovým vlastnostem panelu pracuje vlastní logika pouze při změně zobrazované informace. Předpokládaná doba života je asi 15 000 hodin.

F. K.  
Electronics, červen 1975



# Osmý ročník konkursu AR a Obchodního podniku TESLA na nejlepší amatérské konstrukce

Podmínky letošního (osmého) konkursu AR-TESLA zůstávají v podstatě stejné jako v minulých letech. Změna je u I. kategorie; do kat. Ia budou zařazeny výlučně stavebníkové konstrukce, ostatní budou hodnoceny v kategorii Ib. Zveme Vás k hojně účasti a přejeme Vám dobré umístění v soutěži.

## Podmínky konkursu

- Účast v konkursu je zásadně neanonymní. Může se ho zúčastnit každý občan ČSSR. Konstruktor, který se do konkursu přihlásí, označí žádanou dokumentaci svým jménem a plnou adresou, příp. i dalšími údaji, jak je možno vejít s ním v co nejkratším čase do styku, např. s telefonním číslem do bytu, do zaměstnání, s přechodným bydlištěm atd.
- Konkurs je rozdělen na tři kategorie. V kategorii I a II musí být v konstrukci použity jen součástky, dostupné v běžné prodejní síti, v kategorii III součástky čs. výroby (tedy i součástky, které je možno získat přímým jednáním s výrobním podnikem).
- K přihlášce, zasláné do 15. září 1976 na adresu redakce s výrazným označením KONKURS, musí být připojena tato dokumentace: podrobné schéma, naměřené vlastnosti, mechanické výkresy, kresby použitých desek s plošnými spoji, reprodukce schopné fotografie vnějšího i vnitřního provedení (9 × 12 cm), podrobný popis činnosti a návod k praktickému použití přístroje; vše zpracované ve formě článku. Nebude-li dokumentace kompletní, nebude konstrukce hodnocena.
- Každý účastník konkursu je povinen dodat na požádání na vlastní náklady do redakce přihlášenou konstrukci a dát ji k dispozici k potřebným zkouškám a měřením.
- Do konkursu mohou být přihlášeny pouze konstrukce, které nebyly dosud na území ČSSR publikovány. Redakce si přitom vyhrazuje právo na jejich zveřejnění.
- Přihlášené konstrukce bude hodnotit komise, ustavená po dohodě pořadatelů. Její složení bude oznámeno dodatečně. Komise si může vyžádat i spolupráci specializovaných odborníků a laboratoří n. p. TESLA. Členové komise se nesmějí konkursu zúčastnit. Návrhy komise schvaluje s konečnou platností redakční rada AR v dohodě s Obchodním podnikem TESLA.
- Při hodnocení konstrukcí se bude kromě jejich vlastností a technického a mechanického provedení zvláště přihlížet k jejich reprodukovatelnosti, k uplatnění nových součástek a k původnosti zapojení a konstrukce, pokud by konstrukce byly jinak rovnocenné. Přednost v hodnocení budou mít ty konstrukce, které mají širší využití, např. vzhledem k ryze průmyslovým aplikacím.
- Bude-li kterákoliv kategorie oblesána mimořádným počtem konstrukcí odpovídající úrovně, budou druhá a třetí cena v příslušné kategorii zdvojeny, tj. budou vyhlášeny dvě druhé a třetí ceny v původně stanovené výši. Naopak si pořadatelé vyhrazují právo neudělit kteroukoli z cen a odpovídající částku převést na další ceny do těch kategorií, které budou nejlépe oblesány, popř. udělit čestné odměny ve formě poukázek na zboží.

- Všechny konstrukce, přihlášené do konkursu, které budou uveřejněny v AR, budou běžně honorovány, a to bez ohledu na to, zda získaly nebo nezískaly některou z cen.
- Veškerá dokumentace konstrukcí, které nebudou ani odměněny, ani uveřejněny, bude autorům na vyžádání vrácena.
- Výsledek konkursu bude všem odměněným sdělen do 15. 12. 1976 a otištěn v AR 1/1977.

## Kategorie konkursu

Kategorie byly podle vyspělosti a zájmů účastníků zvoleny takto:

### I. kategorie

– jednoduché přístroje pro začátečníky a mírně pokročilé radioamatéry (především pro mládež od 14 do 18 let). Jde o jednoduchá zařízení, např. rozhlasové přijímače, bzučáky, domácí telefony, zesilovače a různá jiná užitková zařízení, která by (kat. Ia) mohla obchodní organizace TESLA prodávat jako soubor součástek ve formě stavebnice pro mládež a začínající amatéry. Pokud půjde o konstrukce na plošných spoji, bude je prodávat prodejna Svazarmu, Praha 2-Vinohrady, Budečská 7 (telef. 25 07 33).

Tato kategorie je rozdělena do dvou větví a dotována cenami takto:

- a) stavebnice pro začátečníky a mírně pokročilé:
  - cena: 1500 Kčs v hotovosti a poukázka na zboží podle vlastního výběru v prodejnách TESLA v hodnotě 500 Kčs,
  - cena: poukázka na zboží v hodnotě 1000 Kčs,
  - cena: poukázka na zboží v hodnotě 500 Kčs.
- b) všechny ostatní jednoduché konstrukce pro začátečníky a mírně pokročilé z elektroniky a elektrotechniky:
  - cena: 1500 Kčs v hotovosti a poukázka na zboží podle vlastního výběru v prodejnách TESLA v hodnotě 500 Kčs,
  - cena: poukázka na zboží v hodnotě 1000 Kčs,
  - cena: poukázka na zboží v hodnotě 500 Kčs.

### II. kategorie

– libovolné konstrukce z nejrůznějších oborů elektroniky a radiotechniky (přijímací a vysílací, televizní a měřicí technika, nízkofrekvenční a stereofonní technika, aplikovaná elektronika, automatizace a technika pro průmyslové využití atd.). Jediným omezením v této kategorii je použití maximálně šesti aktivních prvků, přičemž aktivním prvkem se rozumí elektronka, tranzistor, popřípadě integrovaný obvod.

Kategorie je dotována takto:

- cena: 2000 Kčs v hotovosti,
- cena: poukázka na zboží podle vlastního výběru v prodejnách TESLA v hodnotě 1500 Kčs,
- cena: poukázka na zboží v hodnotě 1000 Kčs.

### III. kategorie

– libovolné konstrukce z nejrůznějších oborů elektroniky a radiotechniky s více než šesti aktivními prvky.

Kategorie má tyto ceny:

- cena: 3000 Kčs v hotovosti,
- cena: poukázka na zboží podle vlastního výběru v prodejnách TESLA v hodnotě 2500 Kčs,
- cena: poukázka na zboží v hodnotě 2000 Kčs.

## Tematické prémie

Stejně jako v loňském roce vypisují i v letošním ročníku pořadatelé konkursu zvláštní prémii za nejúspěšnější konstrukci na daný námět. Tematické prémie budou vyplaceny i když konstrukce získá první až třetí cenu v některé ze tří kategorií.

## Tematické úkoly vyhlášené Obchodním podnikem TESLA

1. Obchodní podnik TESLA jako organizace pověřená celostátním servisem výrobků spotřební elektroniky, vyráběných v podnicích VJH TESLA, má mimořádný zájem na zvyšování úrovně služeb a produktivity v opravárenství. Proto vyhláší OP TESLA tematickou soutěž na přístroje, pomůcky, nástroje, diagnostická zařízení atd., které by usnadnily nebo zrychlily servisní práci na výrobcích spotřební elektroniky v externích a dílenských podmínkách.

Témata pro realizaci uvádíme pouze jako příklady k řešení bez technických dat, aby soutěžící měli co nejširší pole působnosti. Technické parametry zařízení ovšem musí splňovat požadavky, zajišťující vysokou úroveň servisu.

Z měřicích zařízení to mohou být např. univerzální měřicí přístroj (voltampérmetr s doplňkem k informativnímu měření parametrů polovodičů), měřicí přístroj k měření mezních kmitočtů polovodičových součástek, signální generátory atd. Z nástrojů uvádíme jako příklad odsávačku činu z plošných spojů pro integrované obvody, z pomůcek např. diagnostická zařízení pro televizní přijímače, rozhlasové přijímače a magnetofony.

Z uvedeného oboru konstrukcí vybere komise 5 až 8 přístrojů, které odmění podle složitosti a společenského přínosu částkou 300 až 1500 Kčs (v poukázkách na zboží z prodejen TESLA).

2. Zvláštní prémii ve výši 1000 Kčs (v poukázkách na zboží z prodejen TESLA) budou uděleny za zhotovení měřicího přístroje k nastavování a ke kontrole stereofonních přijímačů a za širokopásmový zesilovač pro anténní systémy.


Konstrukce musí splňovat tyto technické parametry:

### Generátor stereofonního signálu

Přeslech: na 1 kHz > 52 dB, v rozsahu 100 Hz až 15 kHz > 40 dB.  
Špičkové výstupní napětí zakódovaného signálu: 0 až 8 V.  
Nelineární zkreslení při interní modulaci: 1 %.  
Potlačení kmitočtu 38 kHz: > 40 dB.  
Nosný kmitočet v oscilátoru: 70 MHz až 90 MHz.  
Výstupní napětí: 10 μV, 100 μV, 1 mV, 10 mV (měnitelné skokem).
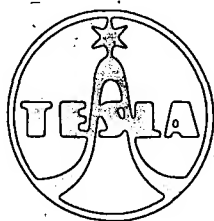
### Širokopásmový anténní zesilovač

Rozsah: 40 až 630 MHz.  
Napájení: síťový zdroj (popř. bateriové).  
Vstup: symetrický 300 Ω.  
Výstup: nesymetrický 75 Ω.  
Zesílení: minimálně 10 dB.  
Provozní teplota: -25 až +70 °C.



# SOUČÁSTKY A NÁHRADNÍ DÍLY K OKAMŽITÉMU ODBĚRU

## ELEKTRONKY

ECC82, ECC83, ECC84, ECC85, ECH200, ECL84, ECL86, EL81, EL83, EL84, EL86, EL500, PABC80, PCC84, PCL200, PL81, PL32, PL84, PL508, PL509, 6A2P (6H31), 6CC42, 6K4P (6F31), 6L31, 6N15P (6CC31), 6Ž1P (6F32), 6Ž5P (6F36), 12F31, ECF801, ECF803, EF183, EF184, PC86, PC88, PCF801, EF800, 6Ž1EE, 6Ž1PV, E83CC, DCG4/1000, AZ1, DY51, EAA91, EY88, EZ80, EZ81, PY82, PY83, PY500, 1Y32T, 6B31, 6Y50, STR85/10-c, STR150/30, 11TN40, EM84, EA52.

## OBRAZOVKY

35MK22, 430QP44, AW43802.

## DIODY

GA202, GA203, GA204, GA206, GAZ51, 4-GAZ51, KA206, KY705, KY708, KY710, KY711, KY712, KY715, KY721, KY722, KY725, KYZ30, KYZ70, KYZ71, KYZ72, KYZ73, KYZ74, KYZ77, KYZ78, KYZ79, KYZ81, KYZ82, KYZ83, KYZ84, KYZ87, KYZ88, KYZ89, KYZ92, KYZ93, KYZ94, KYZ95, KZ724, KZ799, KS188A (KZZ71), KZZ73 (D814V), D814D, 2NZ70, 5NZ70, 6NZ70, 1PP75.

## TRANZISTORY

OC30, GC500, 2-GC500, GC501, GC502, GC507, 2-GC507, GC508, GC509, GC510, GC510K, GC510K + 520K, GC511, GC511K, GC511K + GC521K, GC515, GC516, GC521K, GC522, GC522K, GD608 + 618, GS501, GS502, GS507, 103NU70, 2-103NU70, 106NU70, 101NU71, 2-101NU71, 102NU71, 103NU71, 104NU71, 2NU72, 2-2NU72, 3NU72, 2-3NU72, 4NU72, 2-4NU72, 5NU72, 2-5NU72, 2NU73, 3NU73, 2-3NU73, 4NU73, 2-4NU73, 5NU73, 2-5NU73, 6NU73, 2-6NU73, 7NU73, 2NU74, 2-2NU74, 3NU74, 2-3NU74, 4NU74, 6NU74, 2-6NU74, 7NU74, GF501, GF502, GF503, GF504, GF506, OC170 (GT322), OC170 výb. (GT322A), 152NU70, 155NU70, 156NU70, KC510, KC507, KC508, KCZ58, KCZ59, KD602, KF504, KF506, KF507, KF517, KFY16, KFY34, KU601, KU611.

## INTEGROVANÉ OBVODY

MH5410, MH5420, MH5430, MH5450, MH5472, MH7400, MH7403, MH7410, MH7420, MH7430, MH7440, MH7450, MH7453, MH7460, MH7472, MH7474, MH7490, MH7493, MH8400, MH8450, MA0403, MAA115, MAA125, MAA145, MAA225, MAA245, MAA325, MAA345, MAA435, MAA501, MAA502, MAA503, MAA504, MAA525, MAA550, MAA661, MBA125, MBA145, MBA225, MBA245.

## VÍCEÚČELOVÝ MATERIÁL

Odpory uhlíkové: TR 112a, TR 143 až 146m, TR 106 až 108.

Odpory MLT: TR 151 až 154.

Odpory drátové: WK669 44 až 45.

Potenciometry vrstevné: TP 180a, TP 181a, TP 280n až 287n.

Potenciometry knoflíkové: TP 400.

Potenciometry keramické: TP 053.

Elektrolytické kondenzátory: TE 980 až 993, TC 934y až 939a, TGL 5151.

Kondenzátory odrušovací: TC 242.

Kondenzátory krabicové: TC 451 až 461, TC 471 až 489, TC 651 až 669.

# TESLA

OBCHODNÍ PODNIK

Pro jednotlivce i organizace odběr za hotové i na fakturu:

+ ve značkových prodejnách TESLA,  
+ na dobírku od Zásilkové služby TESLA,  
Moravská 92,

PSČ 68 819 UHERSKÝ BROD.

+ podle dohody s oblastními středisky služeb TESLA: pro kraje Středočeský, Jihočeský, Západočeský, Východočeský – OBS TESLA, Praha 1, Karlova ul. 27, PSČ 110 00, telefon 26 21 14; pro Severočeský kraj OBS TESLA, Ústí nad Labem, Pařížská 19, PSČ 400 00, telefon 274 31; pro Jihomoravský kraj OBS TESLA, Brno, Rokytova ulice, areál č. 6, PSČ 600 00, tel. 67 74 49; pro Severomoravský kraj OBS TESLA, Ostrava, Gottwaldova 10, PSČ 700 00, tel. 213 40; pro Západoslovenský kraj OBS TESLA, Bratislava, Karpatská 5, PSČ 800 00, tel. 442 40; pro Středoslovenský kraj OBS TESLA, Banská Bystrica, Malinovského 2, PSČ 974 00, tel. 255 50; pro Východoslovenský kraj OBS TESLA, Košice, Luník I, PSČ 040 00, tel. 362 32.